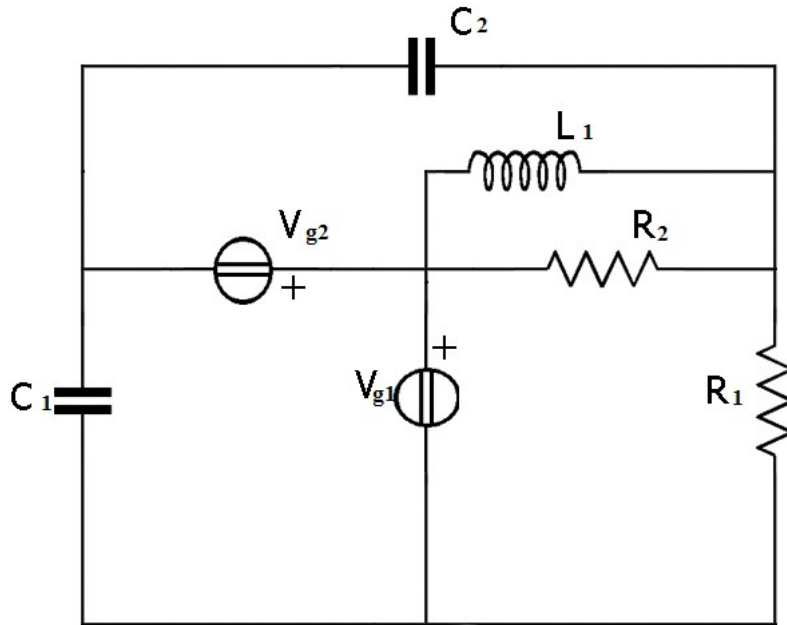


# Esercizio

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{1}{2} \\ V_{g1} &= -1 \\ R_1 &= \frac{1}{2} \\ V_{g2} &= -1 - j \\ R_2 &= \frac{1}{2} \\ L_1 &= \frac{1}{4} \\ C_2 &= 2 \\ \omega &= 2 \end{aligned}$$

**Soluzioni:**

$$\begin{aligned} V_{C_1} &= j; & I_{C_1} &= 1; & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2} \\ V_{g_1} &= -1; & I_{g_1} &= -3 + 2j; & Pc_{V_{g_1}} &= \frac{3}{2} + j \\ V_{R_1} &= -1 + j; & I_{R_1} &= 2 - 2j; & Pa_{R_1} &= 2 \\ V_{g_2} &= -1 - j; & I_{g_2} &= 1 - 4j; & Pc_{V_{g_2}} &= \frac{3}{2} - \frac{5}{2}j \\ V_{R_2} &= V_{L_1} = j; & I_{R_2} + I_{L_1} &= -2 - 2j; & Pa_{R_2} &= 1 \\ Q_{L_1} &= 1 \\ V_{C_2} &= -1; & I_{C_2} &= 4j; & Q_{C_2} &= -2 \end{aligned}$$

Le correnti si intendono sempre verso destra o verso l'alto.

Le tensioni si intendono sempre con il + a destra o in alto.

Per gli elementi passivi si considera la potenza assorbita, per quelli attivi la potenza erogata