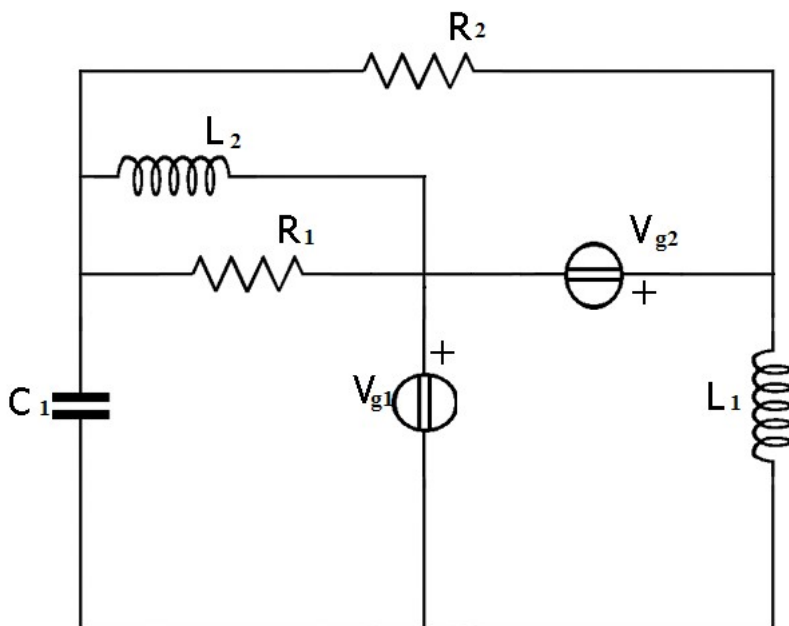


# Esercizio

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} C_1 &= 2 \\ V_{g1} &= -1 \\ L_1 &= 1 \\ R_1 &= \frac{2}{3} \\ L_2 &= \frac{1}{13} \\ V_{g2} &= j \\ R_2 &= 1 \\ \omega &= 2 \end{aligned}$$

**Soluzioni:**

$$\begin{aligned} V_{C_1} &= -2 + j; & I_{C_1} &= 4 + 8j; & Q_{C_1} &= -10 \\ V_{g1} &= -1; & I_{g1} &= -\frac{7}{2} - \frac{15}{2}j; & Pc_{V_{g1}} &= \frac{7}{4} - \frac{15}{4}j \\ V_{L_1} &= -1 + j; & I_{L_1} &= -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j; & Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \\ V_{R_1} = V_{L_2} &= 1 - j; & I_{R_1} + I_{L_2} &= 5 + 8j; & Pa_{R_1} &= \frac{3}{2} \\ Q_{L_2} &= \frac{13}{2} \\ V_{g2} &= j; & I_{g2} &= \frac{3}{2} + \frac{1}{2}j; & Pc_{V_{g2}} &= \frac{1}{4} + \frac{3}{4}j \\ V_{R_2} &= 1; & I_{R_2} &= -1; & Pa_{R_2} &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Le correnti si intendono sempre verso destra o verso l'alto.

Le tensioni si intendono sempre con il + a destra o in alto.

Per gli elementi passivi si considera la potenza assorbita, per quelli attivi la potenza erogata