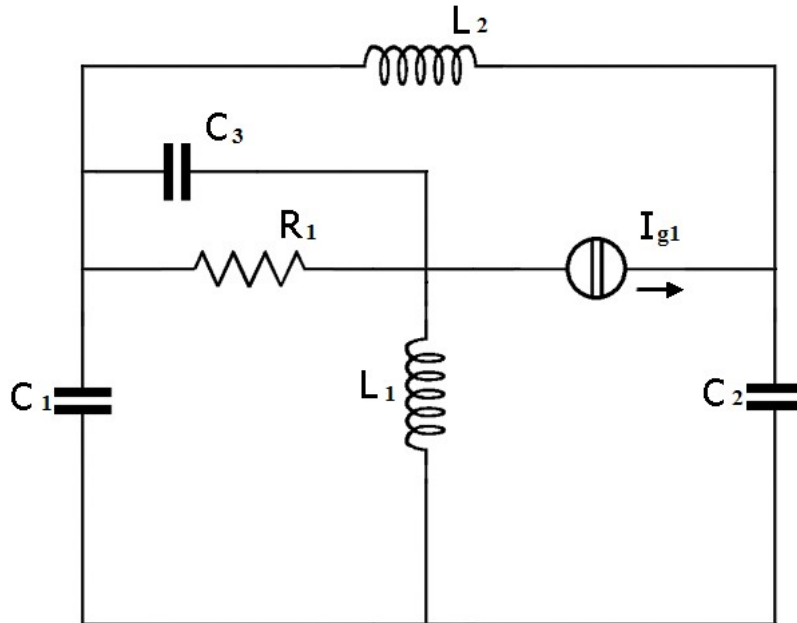


Esercizio

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} C_1 &= 1 \\ L_1 &= \frac{1}{2} \\ C_2 &= 1 \\ R_1 &= 1 \\ C_3 &= 2 \\ I_{g1} &= -1 \\ L_2 &= 1 \\ \omega &= 1 \end{aligned}$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned} V_{C_1} &= j; & I_{C_1} &= 1; & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2} \\ V_{L_1} &= -1 + j; & I_{L_1} &= -2 - 2j; & Q_{L_1} &= 2 \\ V_{C_2} &= -2 + j; & I_{C_2} &= 1 + 2j; & Q_{C_2} &= -\frac{5}{2} \\ V_{R_1} &= V_{C_3} = -1; & I_{R_1} + I_{C_3} &= 1 + 2j; & Pa_{R_1} &= \frac{1}{2} \\ Q_{C_3} &= -1 \\ V_{g1} &= -1; & I_{g1} &= -1; & Pc_{I_{g1}} &= \frac{1}{2} \\ V_{L_2} &= -2; & I_{L_2} &= -2j; & Q_{L_2} &= 2 \end{aligned}$$

Le correnti si intendono sempre verso destra o verso l'alto.

Le tensioni si intendono sempre con il + a destra o in alto.

Per gli elementi passivi si considera la potenza assorbita, per quelli attivi la potenza erogata