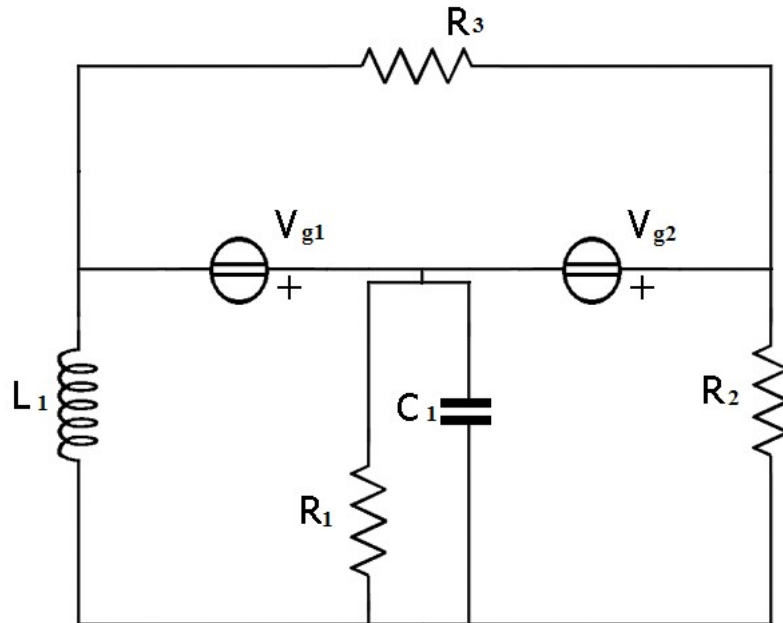


# Esercizio

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} L_1 &= 1 \\ R_1 &= 2 \\ C_1 &= 1 \\ R_2 &= 1 \\ V_{g1} &= 1 - j \\ V_{g2} &= 1 + j \\ R_3 &= 2 \\ \omega &= 2 \end{aligned}$$

**Soluzioni:**

$$\begin{aligned} V_{L_1} &= -2 + j; & I_{L_1} &= -\frac{1}{2} - j; & Q_{L_1} &= \frac{5}{4} \\ V_{R_1} &= V_{C_1} = -1; & I_{R_1} + I_{C_1} &= \frac{1}{2} + 2j; & Pa_{R_1} &= \frac{1}{4} \\ Q_{C_1} &= -1 \\ V_{R_2} &= j; & I_{R_2} &= -j; & Pa_{R_2} &= \frac{1}{2} \\ V_{g1} &= 1 - j; & I_{g1} &= \frac{1}{2} - j; & Pc_{V_{g1}} &= \frac{3}{4} + \frac{1}{4}j \\ V_{g2} &= 1 + j; & I_{g2} &= 1 + j; & Pc_{V_{g2}} &= 1 \\ V_{R_3} &= 2; & I_{R_3} &= -1; & Pa_{R_3} &= 1 \end{aligned}$$

Le correnti si intendono sempre verso destra o verso l'alto.

Le tensioni si intendono sempre con il + a destra o in alto.

Per gli elementi passivi si considera la potenza assorbita, per quelli attivi la potenza erogata