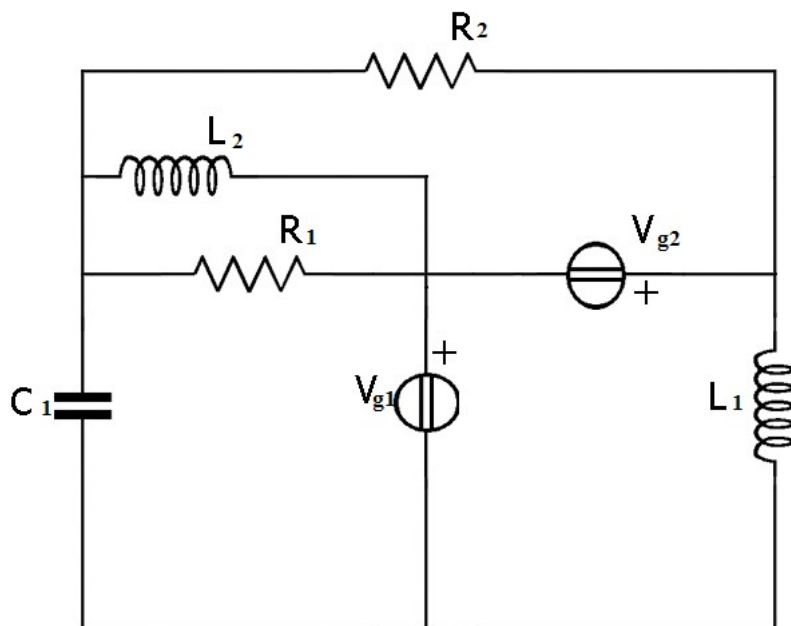


Esercizio

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} C_1 &= 2 \\ V_{g1} &= -1 + j \\ L_1 &= 1 \\ R_1 &= \frac{1}{2} \\ L_2 &= \frac{1}{3} \\ V_{g2} &= -1 + j \\ R_2 &= 1 \\ \omega &= 1 \end{aligned}$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned} V_{C_1} &= -1 + 2j; & I_{C_1} &= 4 + 2j; & Q_{C_1} &= -5 \\ V_{g1} &= -1 + j; & I_{g1} &= -2; & P_{cV_{g1}} &= 1 - j \\ V_{L_1} &= -2 + 2j; & I_{L_1} &= -2 - 2j; & Q_{L_1} &= 4 \\ V_{R_1} &= V_{L_2} = -j; & I_{R_1} + I_{L_2} &= 3 + 2j; & P_{aR_1} &= 1 \\ Q_{L_2} &= \frac{3}{2} \\ V_{g2} &= -1 + j; & I_{g2} &= 1 + 2j; & P_{cV_{g2}} &= \frac{1}{2} + \frac{3}{2}j \\ V_{R_2} &= -1; & I_{R_2} &= 1; & P_{aR_2} &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Le correnti si intendono sempre verso destra o verso l'alto.

Le tensioni si intendono sempre con il + a destra o in alto.

Per gli elementi passivi si considera la potenza assorbita, per quelli attivi la potenza erogata