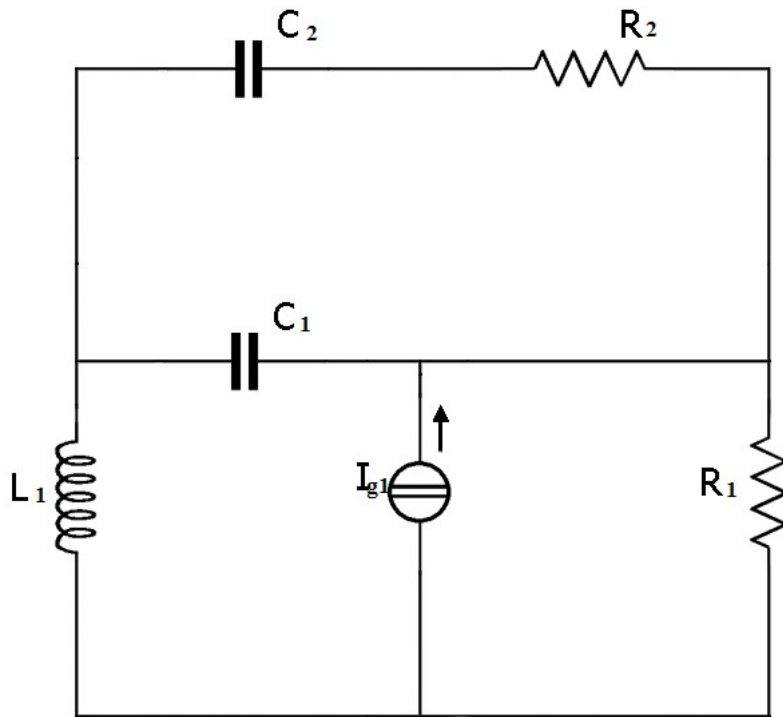


# Esercizio

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} L_1 &= 1 \\ I_{g1} &= 2j \\ R_1 &= 1 \\ C_1 &= 2 \\ R_2 &= 1 \\ C_2 &= 1 \\ \omega &= 1 \end{aligned}$$

**Soluzioni:**

$$\begin{aligned} V_{L_1} &= -2 + j; & I_{L_1} &= -1 - 2j; & Q_{L_1} &= \frac{5}{2} \\ V_{g1} &= -1 + j; & I_{g1} &= 2j; & Pc_{I_{g1}} &= 1 + j \\ V_{R_1} &= -1; & I_{R_1} &= 1; & Pa_{R_1} &= \frac{1}{2} \\ V_{C_1} &= 1; & I_{C_1} &= -2j; & Q_{C_1} &= -1 \\ V_{R_2} + V_{C_2} &= 1 - j; & I_{R_2} &= I_{C_2} = -1; & Pa_{R_2} &= \frac{1}{2} \\ Q_{C_2} &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Le correnti si intendono sempre verso destra o verso l'alto.

Le tensioni si intendono sempre con il + a destra o in alto.

Per gli elementi passivi si considera la potenza assorbita, per quelli attivi la potenza erogata