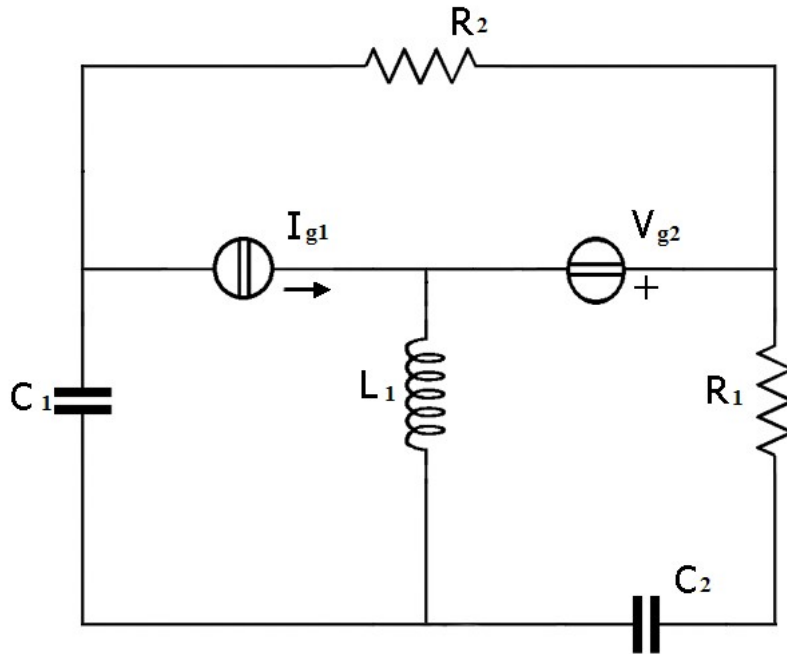


# Esercizio

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} C_1 &= 1 \\ L_1 &= 1 \\ R_1 &= 3 \\ C_2 &= 1 \\ I_{g1} &= 2 - 2j \\ V_{g2} &= 2 \\ R_2 &= 1 \\ \omega &= 1 \end{aligned}$$

**Soluzioni:**

$$\begin{aligned} V_{C_1} &= 1; & I_{C_1} &= -j; & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2} \\ V_{L_1} &= 1 - j; & I_{L_1} &= 1 + j; & Q_{L_1} &= 1 \\ V_{R_1} + V_{C_2} &= 3 - j; & I_{R_1} = I_{C_2} &= -1; & Pa_{R_1} &= \frac{3}{2} \\ Q_{C_2} &= -\frac{1}{2} \\ V_{g1} &= -j; & I_{g1} &= 2 - 2j; & Pc_{I_{g1}} &= 1 - j \\ V_{g2} &= 2; & I_{g2} &= 3 - j; & Pc_{V_{g2}} &= 3 + j \\ V_{R_2} &= 2 - j; & I_{R_2} &= -2 + j; & Pa_{R_2} &= \frac{5}{2} \end{aligned}$$

Le correnti si intendono sempre verso destra o verso l'alto.

Le tensioni si intendono sempre con il + a destra o in alto.

Per gli elementi passivi si considera la potenza assorbita, per quelli attivi la potenza erogata