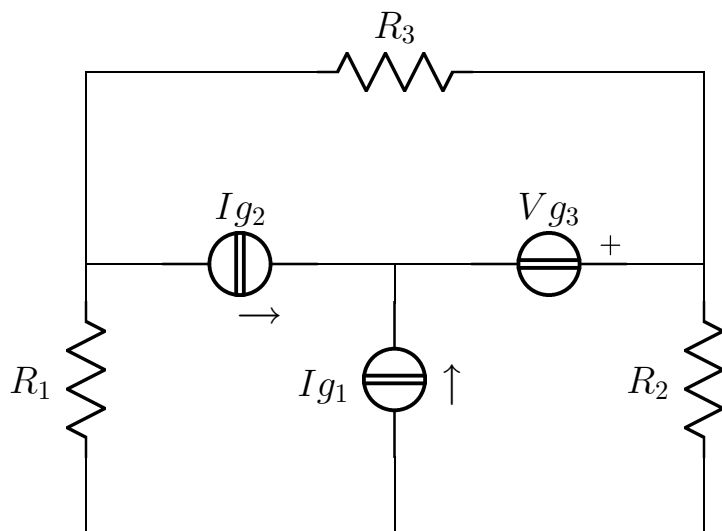


Esercizio R4

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} R_1 &= 1 \\ I_{g1} &= -3 \\ R_2 &= \frac{1}{2} \\ I_{g2} &= -7 \\ V_{g3} &= -1 \\ R_3 &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned} V_{R_1} &= 1; & I_{R_1} &= -1; & P_{R_1} &= 1 \\ V_{g_1} &= -1; & I_{g_1} &= -3; & P_{gI_{g_1}} &= 3 \\ V_{R_2} &= -2; & I_{R_2} &= 4; & P_{R_2} &= 8 \\ V_{g_2} &= -2; & I_{g_2} &= -7; & P_{gI_{g_2}} &= 14 \\ V_{g_3} &= -1; & I_{g_3} &= -10; & P_{gV_{g_3}} &= 10 \\ V_{R_3} &= -3; & I_{R_3} &= 6; & P_{R_3} &= 18 \end{aligned}$$

Le correnti si intendono sempre verso destra o verso l'alto.

Le tensioni si intendono sempre con il + a destra o in alto.

Per gli elementi passivi si considera la potenza assorbita, per quelli attivi la potenza erogata