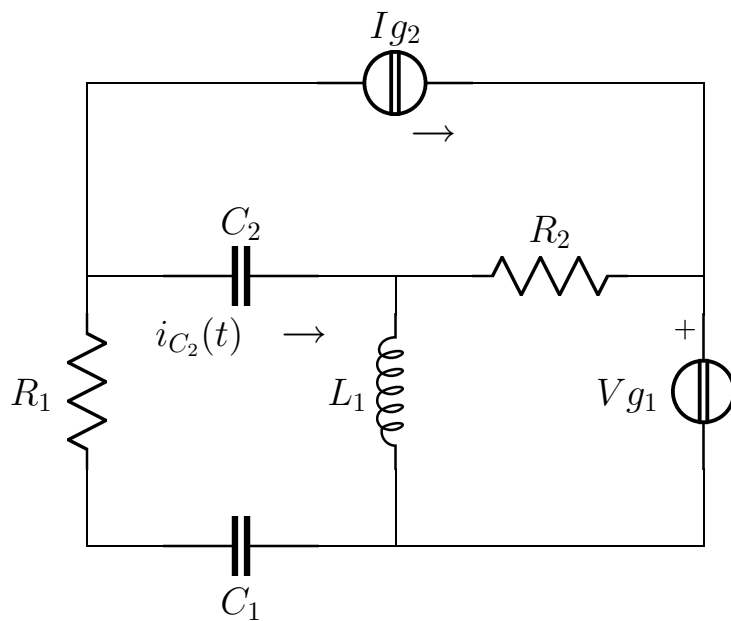


# Esercizio b1 risolto

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} R_1 &= 1 \\ C_1 &= 1 \\ L_1 &= 2 \\ \mathbf{V}_{g1} &= -2 - 6j \\ C_2 &= 1 \\ R_2 &= 2 \\ \mathbf{I}_{g2} &= 1 - j \\ \omega &= 1 \end{aligned}$$


**Semplificazioni serie/parallelo**

$$Z_a = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} = 1 - j$$

$$Y_a = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}j$$

**Risoluzione dell'esercizio con il metodo delle maglie**

Albero e coalbero:

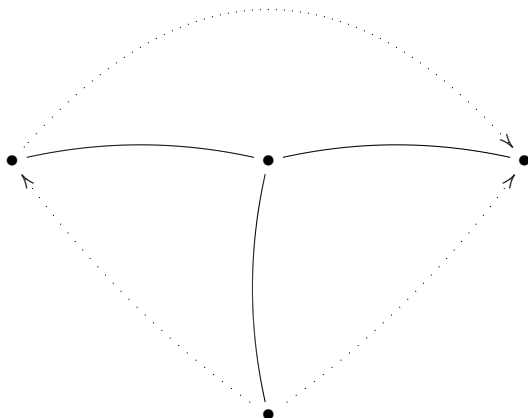

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{rrcr} (Z_a + j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_2})\mathbf{I}_1 & +j\omega L_1\mathbf{I}_2 & -\frac{1}{j\omega C_2}\mathbf{I}_3 & = 0 \\ j\omega L_1\mathbf{I}_1 & +(j\omega L_1 + R_2)\mathbf{I}_2 & +R_2\mathbf{I}_3 & = \mathbf{V}_{g1} \\ -\frac{1}{j\omega C_2}\mathbf{I}_1 & +R_2\mathbf{I}_2 & +(\frac{1}{j\omega C_2} + R_2)\mathbf{I}_3 & = \mathbf{V}_{x2} \\ & & \mathbf{I}_3 & = \mathbf{I}_{g2} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{rrcr} \mathbf{I}_1 & +2j\mathbf{I}_2 & +j\mathbf{I}_3 & = 0 \\ 2j\mathbf{I}_1 & +(2+2j)\mathbf{I}_2 & +2\mathbf{I}_3 & = -2-6j \\ j\mathbf{I}_1 & +2\mathbf{I}_2 & +(2-j)\mathbf{I}_3 & = \mathbf{V}_{x2} \\ & & \mathbf{I}_3 & = 1-j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{rrcr} \mathbf{I}_1 & = & -1+j \\ \mathbf{I}_2 & = & -1 \\ \mathbf{I}_3 & = & 1-j \\ \mathbf{V}_{x2} & = & -2-4j \end{array} \right.$$

### Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{V_{g1}} = \mathbf{I}_2 = -1 & \quad P_{c_{V_{g1}}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g1} \mathbf{I}_{V_{g1}}^* = 1 + 3j \\ \mathbf{V}_{I_{g2}} = \mathbf{V}_{x_{g1}} = -2 - 4j & \quad P_{c_{I_{g2}}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{I_{g2}} \mathbf{I}_{g2}^* = 1 - 3j \end{aligned}$$

$$P_{c_{tot}} = 2$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{R1} = \mathbf{I}_1 = -1 + j & \quad P_{a_{R1}} = \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{R1}|^2 = 1 \\ \mathbf{I}_{R2} = -\mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_3 = j & \quad P_{a_{R2}} = \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{R2}|^2 = 1 \end{aligned}$$

$$P_{a_{tot}} = 2 = \Re\{P_{c_{tot}}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{L_1} &= -\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 = 2 - j & Q_{L_1} &= \frac{1}{2}\omega L_1 |\mathbf{I}_{L_1}|^2 = 5 \\ \mathbf{V}_{C_2} &= (\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_3) \frac{1}{j\omega C_2} = 2 + 2j & Q_{C_2} &= -\frac{1}{2}\omega C_2 |\mathbf{V}_{C_2}|^2 = -4 \\ \mathbf{V}_{C_1} &= \frac{\mathbf{I}_1}{j\omega C_1} = 1 + j & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2}\omega C_1 |\mathbf{V}_{C_1}|^2 = -1 \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = 0 = \Im\{P_{c_{tot}}\}$$

**Calcolo tensioni e correnti**

$$\mathbf{I}_{C_2} = \mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_3 = -2 + 2j$$

$$i_{C_2}(t) = 2\sqrt{2} \cos\left(t + \frac{3\pi}{4}\right)$$

**Soluzioni:**

$$\begin{aligned} V_{R_1} + V_{C_1} &= -2j; & I_{R_1} &= I_{C_1} = -1 + j; & Pa_{R_1} &= 1 \\ Q_{C_1} &= -1 \\ V_{L_1} &= -2 - 4j; & I_{L_1} &= 2 - j; & Q_{L_1} &= 5 \\ V_{g_1} &= -2 - 6j; & I_{g_1} &= -1; & Pc_{V_{g_1}} &= 1 + 3j \\ V_{C_2} &= -2 - 2j; & I_{C_2} &= -2 + 2j; & Q_{C_2} &= -4 \\ V_{R_2} &= -2j; & I_{R_2} &= j; & Pa_{R_2} &= 1 \\ V_{g_2} &= -2 - 4j; & I_{g_2} &= 1 - j; & Pc_{I_{g_2}} &= 1 - 3j \end{aligned}$$