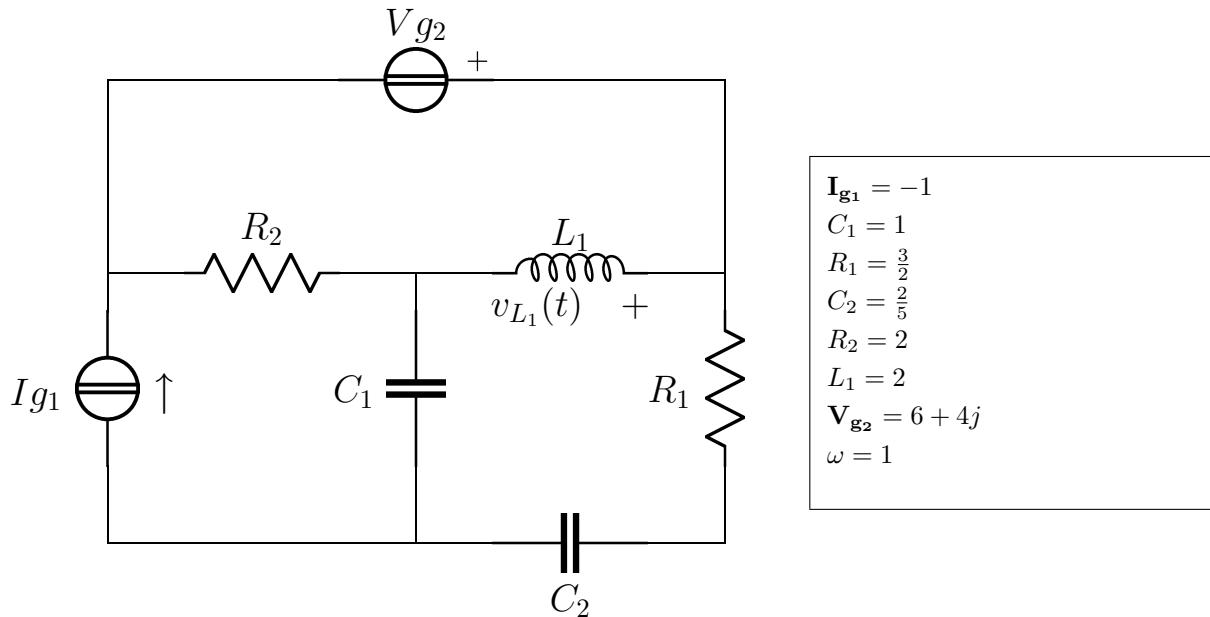


Esercizio salerno1

Risolvere il circuito in figura



Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_1 + \frac{1}{j\omega C_2} = \frac{3}{2} - \frac{5}{2}j$$

$$Y_a = \frac{3}{17} + \frac{5}{17}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo delle maglie

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \left(\frac{1}{j\omega C_1} + R_2 \right) \mathbf{I}_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \mathbf{I}_2 & -R_2 \mathbf{I}_3 & = \mathbf{V}_{\mathbf{x}_1} \\ \frac{1}{j\omega C_1} \mathbf{I}_1 + \left(\frac{1}{j\omega C_1} + Z_a + j\omega L_1 \right) \mathbf{I}_2 & + j\omega L_1 \mathbf{I}_3 & = 0 \\ -R_2 \mathbf{I}_1 & + j\omega L_1 \mathbf{I}_2 + (R_2 + j\omega L_1) \mathbf{I}_3 & = \mathbf{V}_{\mathbf{g}_2} \\ \mathbf{I}_1 & & = \mathbf{I}_{\mathbf{g}_1} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} (2 - j) \mathbf{I}_1 - j \mathbf{I}_2 - 2 \mathbf{I}_3 & = & \mathbf{V}_{\mathbf{x}_1} \\ -j \mathbf{I}_1 + (\frac{3}{2} - \frac{3}{2}j) \mathbf{I}_2 + 2j \mathbf{I}_3 & = & 0 \\ -2 \mathbf{I}_1 + 2j \mathbf{I}_2 + (2 + 2j) \mathbf{I}_3 & = & 6 + 4j \\ \mathbf{I}_1 & = & -1 \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\begin{cases} \mathbf{I}_1 = -1 \\ \mathbf{I}_2 = 1-j \\ \mathbf{I}_3 = 1 \\ \mathbf{V}_{x_1} = 5 \end{cases}$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g1}} = \mathbf{V}_{x_1} = -5 \quad P_{c_{I_{g1}}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g1}} \mathbf{I}_{g1}^* = \frac{5}{2}$$

$$\mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g2}} = \mathbf{I}_3 = 1 \quad P_{c_{V_{g2}}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g2} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g2}}^* = 3 + 2j$$

$$P_{c_{tot}} = \frac{11}{2} + 2j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\mathbf{I}_{\mathbf{R}_1} = \mathbf{I}_2 = 1-j \quad P_{a_{R_1}} = \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_1}|^2 = \frac{3}{2}$$

$$\mathbf{I}_{\mathbf{R}_2} = \mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_3 = -2 \quad P_{a_{R_2}} = \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_2}|^2 = 4$$

$$P_{a_{tot}} = \frac{11}{2} = \Re e\{P_{c_{tot}}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\mathbf{V}_{\mathbf{C}_1} = (-\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2) \frac{1}{j\omega C_1} = 1 \quad Q_{C_1} = -\frac{1}{2} \omega C_1 |\mathbf{V}_{\mathbf{C}_1}|^2 = -\frac{1}{2}$$

$$\mathbf{I}_{\mathbf{L}_1} = \mathbf{I}_2 + \mathbf{I}_3 = 2 - j \quad Q_{L_1} = \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_1}|^2 = 5$$

$$\mathbf{V}_{\mathbf{C}_2} = \frac{\mathbf{I}_2}{j\omega C_2} = -\frac{5}{2} - \frac{5}{2}j \quad Q_{C_2} = -\frac{1}{2} \omega C_2 |\mathbf{V}_{\mathbf{C}_2}|^2 = -\frac{5}{2}$$

$$Q_{tot} = 2 = \Im m\{P_{c_{tot}}\}$$

Calcolo tensioni e correnti

$$\mathbf{V}_{\mathbf{L}_1} = (\mathbf{I}_2 + \mathbf{I}_3) j\omega L_1 = 2 + 4j$$

$$v_{L_1}(t) = 2\sqrt{5} \cos(t + \arctan(2))$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned} V_{g_1} &= -5; & I_{g_1} &= -1; & P c_{I_{g_1}} &= \frac{5}{2} \\ V_{C_1} &= -1; & I_{C_1} &= j; & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2} \\ V_{R_1} + V_{C_2} &= 1 + 4j; & I_{R_1} = I_{C_2} &= 1 - j; & P a_{R_1} &= \frac{3}{2} \\ Q_{C_2} &= -\frac{5}{2} \\ V_{R_2} &= 4; & I_{R_2} &= -2; & P a_{R_2} &= 4 \\ V_{L_1} &= 2 + 4j; & I_{L_1} &= -2 + j; & Q_{L_1} &= 5 \\ V_{g_2} &= 6 + 4j; & I_{g_2} &= 1; & P c_{V_{g_2}} &= 3 + 2j \end{aligned}$$