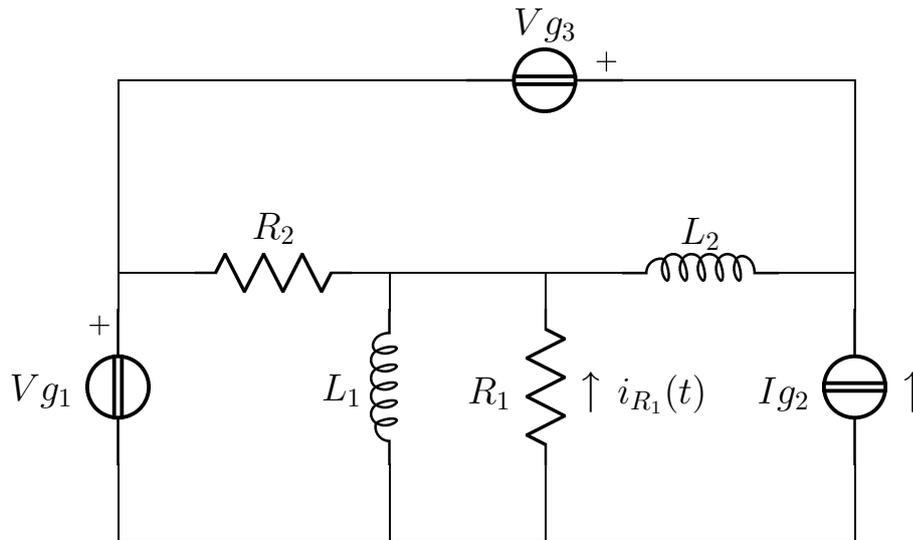


Esercizio B2 risolto

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned}
 \mathbf{V}_{g_1} &= -5 + 2j \\
 R_1 &= \frac{1}{3} \\
 L_1 &= 1 \\
 \mathbf{I}_{g_2} &= -2 \\
 R_2 &= 2 \\
 L_2 &= 1 \\
 \mathbf{V}_{g_3} &= 4 - 3j \\
 \omega &= 1
 \end{aligned}$$

Semplificazioni serie/parallelo

$$\begin{aligned}
 Y_a &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L_1} = 3 - j \\
 Z_a &= \frac{3}{10} + \frac{1}{10}j
 \end{aligned}$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{llll}
 (Y_a + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L_2})\mathbf{E}_1 & -\frac{1}{j\omega L_2}\mathbf{E}_2 & -Y_a\mathbf{E}_3 & = & 0 \\
 -\frac{1}{j\omega L_2}\mathbf{E}_1 & +\frac{1}{j\omega L_2}\mathbf{E}_2 & & = & \mathbf{I}_{g_2} + \mathbf{I}_{x_3} \\
 -Y_a\mathbf{E}_1 & & +Y_a\mathbf{E}_3 & = & -\mathbf{I}_{g_2} - \mathbf{I}_{x_1} \\
 & & -\mathbf{E}_3 & = & \mathbf{V}_{g_1} \\
 & \mathbf{E}_2 & & = & \mathbf{V}_{g_3}
 \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{llll}
 (\frac{7}{2} - 2j)\mathbf{E}_1 & +j\mathbf{E}_2 & +(-3 + j)\mathbf{E}_3 & = & 0 \\
 j\mathbf{E}_1 & -j\mathbf{E}_2 & & = & -2 + \mathbf{I}_{x_3} \\
 (-3 + j)\mathbf{E}_1 & & +(3 - j)\mathbf{E}_3 & = & 2 - \mathbf{I}_{x_1} \\
 & & -\mathbf{E}_3 & = & -5 + 2j \\
 & \mathbf{E}_2 & & = & 4 - 3j
 \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{E}_1 = 4 - 2j \\ \mathbf{E}_2 = 4 - 3j \\ \mathbf{E}_3 = 5 - 2j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} = -1 + j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{x}_3} = 1 \end{array} \right.$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g1}} = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_{g2}} = -1 + j & P_{cV_{g1}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g1} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g1}}^* = \frac{7}{2} + \frac{3}{2}j \\ \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g2}} = \mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3 = -1 - j & P_{cI_{g2}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g2}} \mathbf{I}_{g2}^* = 1 + j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g3}} = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_{g2}} = 1 & P_{cV_{g3}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g3} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g3}}^* = 2 - \frac{3}{2}j \end{array}$$

$$P_{c_{tot}} = \frac{13}{2} + j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{I}_{R_1} = \frac{\mathbf{E}_3 - \mathbf{E}_1}{R_1} = 3 & P_{aR_1} = \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{R_1}|^2 = \frac{3}{2} \\ \mathbf{I}_{R_2} = \frac{\mathbf{E}_1}{R_2} = 2 - j & P_{aR_2} = \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{R_2}|^2 = 5 \end{array}$$

$$P_{a_{tot}} = \frac{13}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{I}_{L_2} = \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1}{j\omega L_2} = -1 & Q_{L_2} = \frac{1}{2} \omega L_2 |\mathbf{I}_{L_2}|^2 = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{L_1} = \frac{\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3}{j\omega L_1} = j & Q_{L_1} = \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{L_1}|^2 = \frac{1}{2} \end{array}$$

$$Q_{tot} = 1 = \Im\{P_{c_{tot}}\}$$

Calcolo tensioni e correnti

$$\mathbf{I}_{R_1} = \frac{\mathbf{E}_3 - \mathbf{E}_1}{R_1} = 3$$

$$i_{R_1}(t) = 3 \cos(t)$$

Soluzioni:

$$\begin{array}{lll} V_{g_1} = -5 + 2j; & I_{g_1} = -1 + j; & Pc_{V_{g_1}} = \frac{7}{2} + \frac{3}{2}j \\ V_{R_1} = V_{L_1} = -1; & I_{R_1} + I_{L_1} = 3 - j; & Pa_{R_1} = \frac{3}{2} \\ Q_{L_1} = \frac{1}{2} & & \\ V_{g_2} = -1 - j; & I_{g_2} = -2; & Pc_{I_{g_2}} = 1 + j \\ V_{R_2} = 4 - 2j; & I_{R_2} = -2 + j; & Pa_{R_2} = 5 \\ V_{L_2} = -j; & I_{L_2} = 1; & Q_{L_2} = \frac{1}{2} \\ V_{g_3} = 4 - 3j; & I_{g_3} = 1; & Pc_{V_{g_3}} = 2 - \frac{3}{2}j \end{array}$$