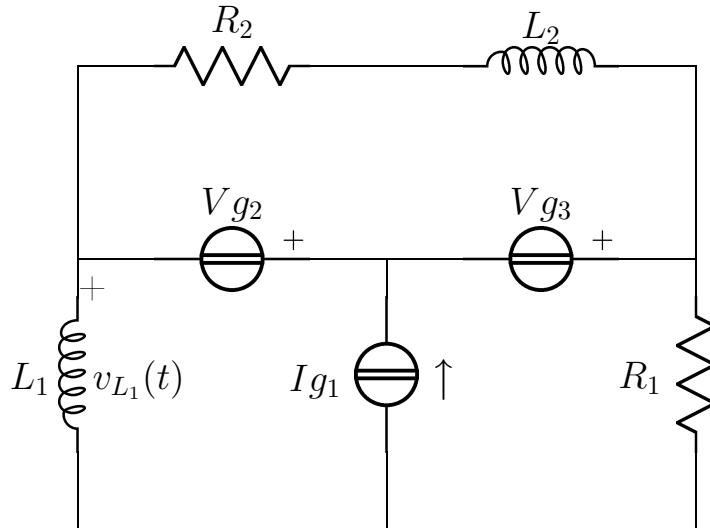


Esercizio salerno4

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} L_1 &= 1 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{g}_1} &= 1 - j \\ R_1 &= 1 \\ \mathbf{V}_{\mathbf{g}_2} &= 1 + j \\ \mathbf{V}_{\mathbf{g}_3} &= 2 \\ R_2 &= 3 \\ L_2 &= 1 \\ \omega &= 1 \end{aligned}$$

Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_2 + j\omega L_2 = 3 + j$$

$$Y_a = \frac{3}{10} - \frac{1}{10}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo delle maglie

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{lcl} j\omega L_1 \mathbf{I}_1 + j\omega L_1 \mathbf{I}_2 & = & -\mathbf{V}_{\mathbf{g}_2} + \mathbf{V}_{\mathbf{x}_1} \\ j\omega L_1 \mathbf{I}_1 + (j\omega L_1 + R_1) \mathbf{I}_2 & = & -\mathbf{V}_{\mathbf{g}_2} - \mathbf{V}_{\mathbf{g}_3} \\ Z_a \mathbf{I}_3 & = & -\mathbf{V}_{\mathbf{g}_2} - \mathbf{V}_{\mathbf{g}_3} \\ \mathbf{I}_1 & = & \mathbf{I}_{\mathbf{g}_1} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} j\mathbf{I}_1 + j\mathbf{I}_2 & = & -1 - j + \mathbf{V}_{\mathbf{x}_1} \\ j\mathbf{I}_1 + (1 + j)\mathbf{I}_2 & = & -3 - j \\ (3 + j)\mathbf{I}_3 & = & -3 - j \\ \mathbf{I}_1 & = & 1 - j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\begin{cases} \mathbf{I}_1 = 1 - j \\ \mathbf{I}_2 = -3 + j \\ \mathbf{I}_3 = -1 \\ \mathbf{V}_{x_1} = -1 + j \end{cases}$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{I_{g1}} &= \mathbf{V}_{x_1} = 1 - j & P_{c_{I_{g1}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{I_{g1}} \mathbf{I}_{g1}^* = 1 \\ \mathbf{I}_{V_{g2}} &= -\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_3 = 3 & P_{c_{V_{g2}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g2} \mathbf{I}_{V_{g2}}^* = \frac{3}{2} + \frac{3}{2}j \\ \mathbf{I}_{V_{g3}} &= -\mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_3 = 4 - j & P_{c_{V_{g3}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g3} \mathbf{I}_{V_{g3}}^* = 4 + j \end{aligned}$$

$$P_{c_{tot}} = \frac{13}{2} + \frac{5}{2}j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{R_1} &= \mathbf{I}_2 = -3 + j & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{R_1}|^2 = 5 \\ \mathbf{I}_{R_2} &= \mathbf{I}_3 = -1 & P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{R_2}|^2 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$P_{a_{tot}} = \frac{13}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{L_1} &= \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 = -2 & Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{L_1}|^2 = 2 \\ \mathbf{I}_{L_2} &= \mathbf{I}_3 = -1 & Q_{L_2} &= \frac{1}{2} \omega L_2 |\mathbf{I}_{L_2}|^2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = \frac{5}{2} = \Im\{P_{c_{tot}}\}$$

Calcolo tensioni e correnti

$$\mathbf{V}_{L_1} = (\mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2) j \omega L_1 = -2j$$

$$v_{L_1}(t) = 2 \cos(t - \frac{\pi}{2})$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned} V_{L_1} &= -2j; & I_{L_1} &= 2; & Q_{L_1} &= 2 \\ V_{g_1} &= 1 - j; & I_{g_1} &= 1 - j; & P_{cI_{g1}} &= 1 \\ V_{R_1} &= 3 - j; & I_{R_1} &= -3 + j; & P_{aR_1} &= 5 \\ V_{g_2} &= 1 + j; & I_{g_2} &= 3; & P_{cV_{g2}} &= \frac{3}{2} + \frac{3}{2}j \\ V_{g_3} &= 2; & I_{g_3} &= 4 - j; & P_{cV_{g3}} &= 4 + j \\ V_{R_2} + V_{L_2} &= 3 + j; & I_{R_2} = I_{L_2} &= -1; & P_{aR_2} &= \frac{3}{2} \\ Q_{L_2} &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$