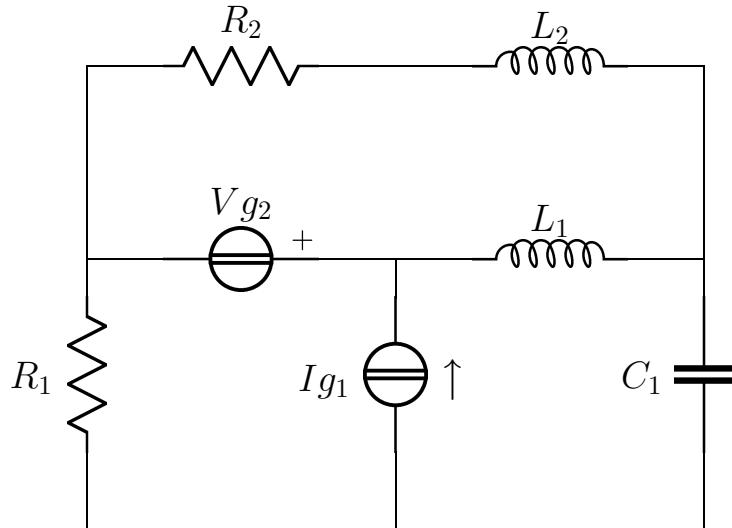


## Esercizio A2 risolto 2

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 1 \\
 i_{g_1}(t) &= \sqrt{10} \cos(t - \arctan(\frac{1}{3})) \\
 C_1 &= 1 \\
 v_{g_2}(t) &= \cos(t + \pi) \\
 L_1 &= 1 \\
 R_2 &= 1 \\
 L_2 &= 1
 \end{aligned}$$

### Fasori

$$\mathbf{V}_{g_2} = -1$$

$$\mathbf{I}_{g_1} = 3 - j$$

### Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_2 + j\omega L_2 = 1 + j$$

$$Y_a = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j$$

### Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi

Sistema

$$\left\{
 \begin{array}{lcl}
 (\frac{1}{R_1} + Y_a)\mathbf{E}_1 & -Y_a\mathbf{E}_2 & -\frac{1}{R_1}\mathbf{E}_3 = -\mathbf{I}_{x_2} \\
 -Y_a\mathbf{E}_1 & +(j\omega C_1 + \frac{1}{j\omega L_1} + Y_a)\mathbf{E}_2 & -j\omega C_1\mathbf{E}_3 = 0 \\
 -\frac{1}{R_1}\mathbf{E}_1 & -j\omega C_1\mathbf{E}_2 & +(\frac{1}{R_1} + j\omega C_1)\mathbf{E}_3 = -\mathbf{I}_{g_1} \\
 -\mathbf{E}_1 & & = \mathbf{V}_{g_2}
 \end{array}
 \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \left( \frac{3}{2} - \frac{1}{2}j \right) \mathbf{E}_1 + \left( -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j \right) \mathbf{E}_2 & = & -\mathbf{E}_3 \\ \left( -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j \right) \mathbf{E}_1 + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j \right) \mathbf{E}_2 & = & -j\mathbf{E}_3 \\ -\mathbf{E}_1 & = & -j\mathbf{E}_2 + (1+j)\mathbf{E}_3 \\ -\mathbf{E}_1 & & = -3+j \end{array} \right. = -1$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \mathbf{E}_1 & = & 1 \\ \mathbf{E}_2 & = & -j \\ \mathbf{E}_3 & = & j \\ \mathbf{I}_{x_2} & = & -2+j \end{array} \right.$$

### Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\mathbf{V}_{I_{g1}} = -\mathbf{E}_3 = -j \quad P_{c_{I_{g1}}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{I_{g1}} \mathbf{I}_{g1}^* = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j$$

$$\mathbf{V}_{g2} = \mathbf{I}_{x_1} = -2+j \quad P_{c_{V_{g2}}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g2} \mathbf{I}_{V_{g2}}^* = 1 + \frac{1}{2}j$$

$$P_{c_{tot}} = \frac{3}{2} - j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\mathbf{I}_{R_1} = \frac{\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3}{R_1} = 1 - j \quad P_{a_{R_1}} = \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{R_1}|^2 = 1$$

$$\mathbf{I}_{R_2} = \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1}{Z_a} = -1 \quad P_{a_{R_2}} = \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{R_2}|^2 = \frac{1}{2}$$

$$P_{a_{tot}} = \frac{3}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\mathbf{V}_{C_1} = \mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3 = -2j \quad Q_{C_1} = -\frac{1}{2} \omega C_1 |\mathbf{V}_{C_1}|^2 = -2$$

$$\mathbf{I}_{L_1} = \frac{\mathbf{E}_2}{j\omega L_1} = -1 \quad Q_{L_1} = \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{L_1}|^2 = \frac{1}{2}$$

$$\mathbf{I}_{L_2} = \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1}{Z_a} = -1 \quad Q_{L_2} = \frac{1}{2} \omega L_2 |\mathbf{I}_{L_2}|^2 = \frac{1}{2}$$

$$Q_{tot} = -1 = \Im\{P_{c_{tot}}\}$$

**Soluzioni:**

$$\begin{aligned} V_{R_1} &= 1 - j; & I_{R_1} &= -1 + j; & Pa_{R_1} &= 1 \\ V_{g_1} &= -j; & I_{g_1} &= 3 - j; & P_{cI_{g1}} &= \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j \\ V_{C_1} &= -2j; & I_{C_1} &= -2; & Q_{C_1} &= -2 \\ V_{g_2} &= -1; & I_{g_2} &= -2 + j; & P_{cV_{g2}} &= 1 + \frac{1}{2}j \\ V_{L_1} &= -j; & I_{L_1} &= 1; & Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \\ V_{R_2} + V_{L_2} &= -1 - j; & I_{R_2} = I_{L_2} &= 1; & Pa_{R_2} &= \frac{1}{2} \\ Q_{L_2} &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$