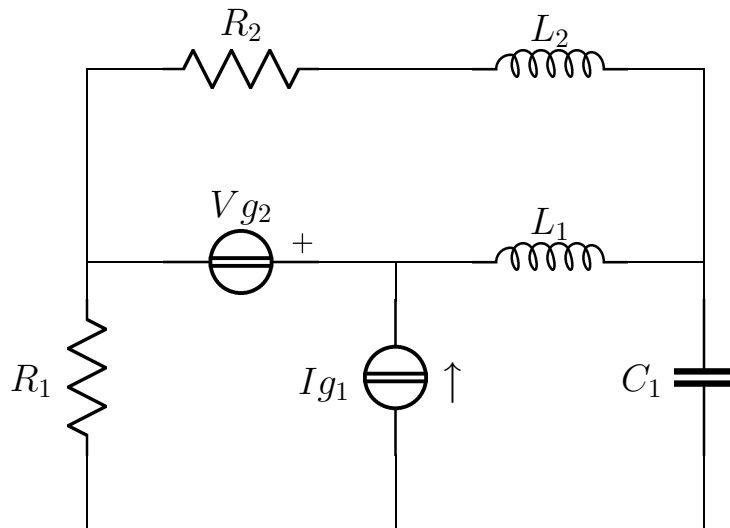


Esercizio b1 risolto 3

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned}
 R_1 &= 1 \\
 i_{g_1}(t) &= \sqrt{10} \cos(t - \arctan(\frac{1}{3})) \\
 C_1 &= 1 \\
 v_{g_2}(t) &= \cos(t + \pi) \\
 L_1 &= 1 \\
 R_2 &= 1 \\
 L_2 &= 1
 \end{aligned}$$

Fasori

$$\mathbf{V}_{g_2} = -1$$

$$\mathbf{I}_{g_1} = 3 - j$$


Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_2 + j\omega L_2 = 1 + j$$

$$Y_a = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo delle maglie

Albero e coalbero:

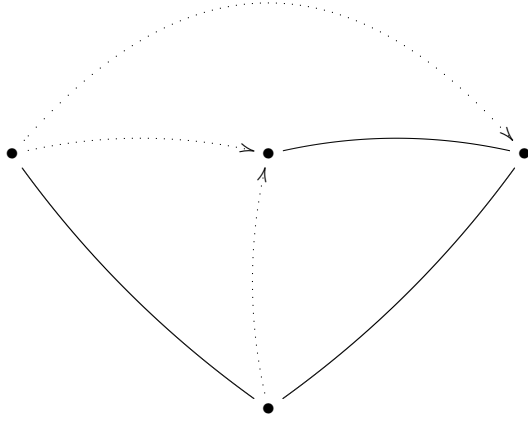

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{llll} (\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_1)\mathbf{I}_1 & +(\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_1)\mathbf{I}_2 & +\frac{1}{j\omega C_1}\mathbf{I}_3 & = \mathbf{V}_{\mathbf{x}_1} \\ (\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_1)\mathbf{I}_1 & +(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_1)\mathbf{I}_2 & +(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1})\mathbf{I}_3 & = \mathbf{V}_{\mathbf{g}_2} \\ \frac{1}{j\omega C_1}\mathbf{I}_1 & +(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1})\mathbf{I}_2 & +(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + Z_a)\mathbf{I}_3 & = 0 \\ \mathbf{I}_1 & & & = \mathbf{I}_{\mathbf{g}_1} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{ll} -j\mathbf{I}_3 & = \mathbf{V}_{\mathbf{x}_1} \\ \mathbf{I}_2 & +(1-j)\mathbf{I}_3 = -1 \\ -j\mathbf{I}_1 & +(1-j)\mathbf{I}_2 & +2\mathbf{I}_3 = 0 \\ \mathbf{I}_1 & = 3-j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{ll} \mathbf{I}_1 & = 3-j \\ \mathbf{I}_2 & = -2+j \\ \mathbf{I}_3 & = 1 \\ \mathbf{V}_{\mathbf{x}_1} & = -j \end{array} \right.$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{\mathbf{g}_1}} = \mathbf{V}_{\mathbf{x}_1} = -j & \quad P_{c_{I_{g_1}}} = \frac{1}{2}\mathbf{V}_{\mathbf{I}_{\mathbf{g}_1}}\mathbf{I}_{\mathbf{g}_1}^* = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{\mathbf{g}_2}} = \mathbf{I}_2 = -2+j & \quad P_{c_{V_{g_2}}} = \frac{1}{2}\mathbf{V}_{\mathbf{g}_2}\mathbf{I}_{\mathbf{V}_{\mathbf{g}_2}}^* = 1 + \frac{1}{2}j \end{aligned}$$

$$P_{c_{tot}} = \frac{3}{2} - j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned}\mathbf{I}_{\mathbf{R}_1} &= \mathbf{I}_2 + \mathbf{I}_3 = -1 + j & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_1}|^2 = 1 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{R}_2} &= \mathbf{I}_3 = 1 & P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_2}|^2 = \frac{1}{2} \\ P_{a_{tot}} &= \frac{3}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\}\end{aligned}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned}\mathbf{V}_{\mathbf{C}_1} &= (-\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_3) \frac{1}{j\omega C_1} = 2j & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2} \omega C_1 |\mathbf{V}_{\mathbf{C}_1}|^2 = -2 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{L}_1} &= \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 = 1 & Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_1}|^2 = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{\mathbf{L}_2} &= \mathbf{I}_3 = 1 & Q_{L_2} &= \frac{1}{2} \omega L_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_2}|^2 = \frac{1}{2} \\ Q_{tot} &= -1 = \Im\{P_{c_{tot}}\}\end{aligned}$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned}V_{R_1} &= 1 - j; & I_{R_1} &= -1 + j; & Pa_{R_1} &= 1 \\ V_{g_1} &= -j; & I_{g_1} &= 3 - j; & Pc_{I_{g_1}} &= \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j \\ V_{C_1} &= -2j; & I_{C_1} &= -2; & Q_{C_1} &= -2 \\ V_{g_2} &= -1; & I_{g_2} &= -2 + j; & Pc_{V_{g_2}} &= 1 + \frac{1}{2}j \\ V_{L_1} &= -j; & I_{L_1} &= 1; & Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \\ V_{R_2} + V_{L_2} &= -1 - j; & I_{R_2} &= I_{L_2} = 1; & Pa_{R_2} &= \frac{1}{2} \\ Q_{L_2} &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$