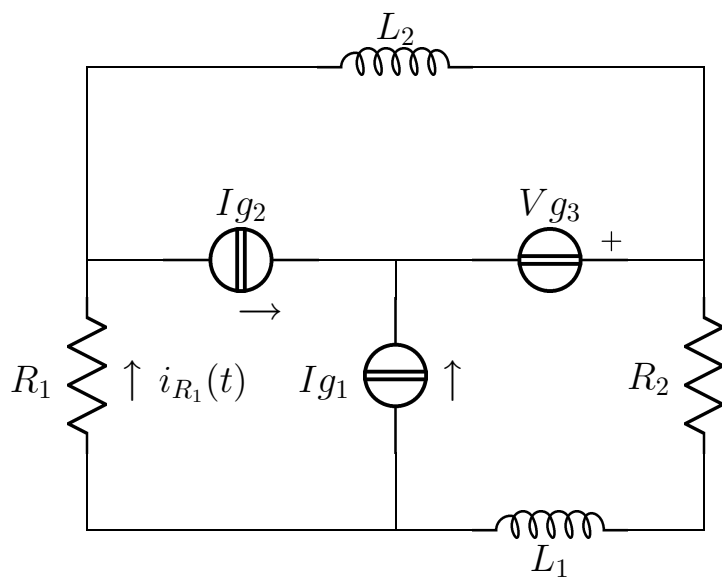


Esercizio B risolto

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{g1} &= -5 + 2j \\ R_2 &= 1 \\ L_1 &= \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{g2} &= 3 - \frac{5}{2}j \\ \mathbf{V}_{g3} &= -j \\ L_2 &= 1 \\ \omega &= 2 \end{aligned}$$

Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_2 + j\omega L_1 = 1 + j$$

$$Y_a = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{llll} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L_2})\mathbf{E}_1 & -\frac{1}{j\omega L_2}\mathbf{E}_2 & -\frac{1}{R_1}\mathbf{E}_3 & = -\mathbf{I}_{g2} \\ -\frac{1}{j\omega L_2}\mathbf{E}_1 & +(Y_a + \frac{1}{j\omega L_2})\mathbf{E}_2 & -Y_a\mathbf{E}_3 & = \mathbf{I}_{x3} \\ -\frac{1}{R_1}\mathbf{E}_1 & -Y_a\mathbf{E}_2 & +(\frac{1}{R_1} + Y_a)\mathbf{E}_3 & = -\mathbf{I}_{g1} \\ & \mathbf{E}_2 & & = \mathbf{V}_{g3} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{llll} (2 - \frac{1}{2}j)\mathbf{E}_1 & +\frac{1}{2}j\mathbf{E}_2 & -2\mathbf{E}_3 & = -3 + \frac{5}{2}j \\ \frac{1}{2}j\mathbf{E}_1 & +(\frac{1}{2} - j)\mathbf{E}_2 & +(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j)\mathbf{E}_3 & = \mathbf{I}_{x3} \\ -2\mathbf{E}_1 & +(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j)\mathbf{E}_2 & +(\frac{5}{2} - \frac{1}{2}j)\mathbf{E}_3 & = 5 - 2j \\ & \mathbf{E}_2 & & = -j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\begin{cases} \mathbf{E}_1 &= & -1 + j \\ \mathbf{E}_2 &= & -j \\ \mathbf{E}_3 &= & 1 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{x}_3} &= & -2 - \frac{1}{2}j \end{cases}$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{\mathbf{g}1}} &= -\mathbf{E}_3 = -1 & P_{c_{I_{g1}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{\mathbf{g}1}} \mathbf{I}_{\mathbf{g}1}^* = \frac{5}{2} + j \\ \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{\mathbf{g}2}} &= -\mathbf{E}_1 = 1 - j & P_{c_{I_{g2}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{\mathbf{g}2}} \mathbf{I}_{\mathbf{g}2}^* = \frac{11}{4} - \frac{1}{4}j \\ \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{\mathbf{g}3}} &= \mathbf{I}_{\mathbf{x}_2} = -2 - \frac{1}{2}j & P_{c_{V_{g3}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{\mathbf{g}3} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{\mathbf{g}3}}^* = \frac{1}{4} + j \end{aligned}$$

$$P_{c_{tot}} = \frac{11}{2} + \frac{7}{4}j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{R}_1} &= \frac{\mathbf{E}_3 - \mathbf{E}_1}{R_1} = 4 - 2j & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_1}|^2 = 5 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{R}_2} &= \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3}{Z_a} = -1 & P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_2}|^2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$P_{a_{tot}} = \frac{11}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{L}_2} &= \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1}{j\omega L_2} = -1 - \frac{1}{2}j & Q_{L_2} &= \frac{1}{2} \omega L_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_2}|^2 = \frac{5}{4} \\ \mathbf{I}_{\mathbf{L}_1} &= \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3}{Z_a} = -1 & Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_1}|^2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = \frac{7}{4} = \Im\{P_{c_{tot}}\}$$

Calcolo tensioni e correnti

$$\mathbf{I}_{\mathbf{R}_1} = \frac{\mathbf{E}_3 - \mathbf{E}_1}{R_1} = 4 - 2j$$

$$i_{R_1}(t) = 2\sqrt{5} \cos(2t - \arctan(\frac{1}{2}))$$

Soluzioni:

$$\begin{array}{lll} V_{R_1} = -2 + j; & I_{R_1} = 4 - 2j; & Pa_{R_1} = 5 \\ V_{g_1} = -1; & I_{g_1} = -5 + 2j; & Pc_{I_{g_1}} = \frac{5}{2} + j \\ V_{R_2} + V_{L_1} = -1 - j; & I_{R_2} = I_{L_1} = 1; & Pa_{R_2} = \frac{1}{2} \\ Q_{L_1} = \frac{1}{2} \\ V_{g_2} = 1 - j; & I_{g_2} = 3 - \frac{5}{2}j; & Pc_{I_{g_2}} = \frac{11}{4} - \frac{1}{4}j \\ V_{g_3} = -j; & I_{g_3} = -2 - \frac{1}{2}j; & Pc_{V_{g_3}} = \frac{1}{4} + j \\ V_{L_2} = 1 - 2j; & I_{L_2} = 1 + \frac{1}{2}j; & Q_{L_2} = \frac{5}{4} \end{array}$$