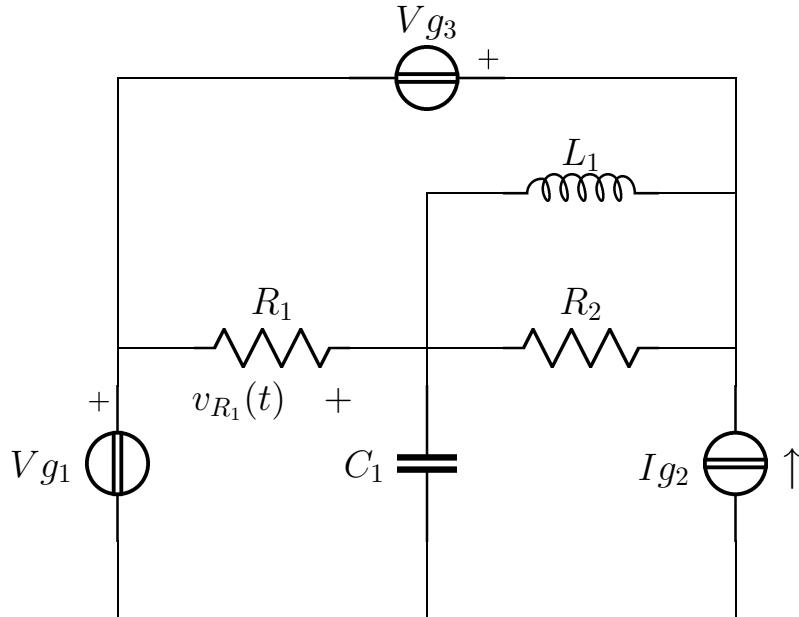


## Esercizio A2 risolto

Risolvere il circuito in figura



$\mathbf{V}_{\mathbf{g}_1} = -2$
$C_1 = 1$
$\mathbf{I}_{\mathbf{g}_2} = -1$
$R_1 = 2$
$R_2 = 1$
$L_1 = 1$
$\mathbf{V}_{\mathbf{g}_3} = 1 + 2j$
$\omega = 1$

Semplificazioni serie/parallelo

$$Y_a = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L_1} = 1 - j$$

$$Z_a = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{lcl} (j\omega C_1 + \frac{1}{R_1} + Y_a)\mathbf{E}_1 & -Y_a\mathbf{E}_2 & -j\omega C_1\mathbf{E}_3 \\ -Y_a\mathbf{E}_1 & +Y_a\mathbf{E}_2 & = \mathbf{I}_{\mathbf{g}_2} + \mathbf{I}_{\mathbf{x}_3} \\ -j\omega C_1\mathbf{E}_1 & & +j\omega C_1\mathbf{E}_3 \\ & & -\mathbf{E}_3 \\ \mathbf{E}_2 & & = \mathbf{V}_{\mathbf{g}_1} \\ & & = \mathbf{V}_{\mathbf{g}_3} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \frac{3}{2}\mathbf{E}_1 + (-1+j)\mathbf{E}_2 - j\mathbf{E}_3 & = & 0 \\ (-1+j)\mathbf{E}_1 + (1-j)\mathbf{E}_2 & = & -1 + \mathbf{I}_{x_3} \\ -j\mathbf{E}_1 & & +j\mathbf{E}_3 = 1 - \mathbf{I}_{x_1} \\ & & -\mathbf{E}_3 = -2 \\ & & \mathbf{E}_2 = 1 + 2j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \mathbf{E}_1 & = & 2 + 2j \\ \mathbf{E}_2 & = & 1 + 2j \\ \mathbf{E}_3 & = & 2 \\ \mathbf{I}_{x_1} & = & -1 \\ \mathbf{I}_{x_3} & = & j \end{array} \right.$$

### Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{V_{g1}} &= \mathbf{I}_{x_g 2} = -1 & P_{c_{V_{g1}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g1} \mathbf{I}_{V_{g1}}^* = 1 \\ \mathbf{V}_{I_{g2}} &= \mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3 = -1 + 2j & P_{c_{I_{g2}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{I_{g2}} \mathbf{I}_{g2}^* = \frac{1}{2} - j \\ \mathbf{I}_{V_{g3}} &= \mathbf{I}_{x_g 2} = j & P_{c_{V_{g3}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g3} \mathbf{I}_{V_{g3}}^* = 1 - \frac{1}{2}j \\ P_{c_{tot}} &= \frac{5}{2} - \frac{3}{2}j \end{aligned}$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{R_1} &= \frac{\mathbf{E}_1}{R_1} = 1 + j & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{R_1}|^2 = 2 \\ \mathbf{I}_{R_2} &= \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1}{R_2} = -1 & P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{R_2}|^2 = \frac{1}{2} \\ P_{a_{tot}} &= \frac{5}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{C_1} &= \mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3 = 2j & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2} \omega C_1 |\mathbf{V}_{C_1}|^2 = -2 \\ \mathbf{I}_{L_1} &= \frac{\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2}{j\omega L_1} = -j & Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{L_1}|^2 = \frac{1}{2} \\ Q_{tot} &= -\frac{3}{2} = \Im\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

### Calcolo tensioni e correnti

$$\mathbf{V}_{R_1} = \mathbf{E}_1 = 2 + 2j$$

$$v_{R_1}(t) = 2\sqrt{2} \cos(t + \frac{\pi}{4})$$

$$\mathbf{I}_{\mathbf{L}_1} = \frac{\mathbf{E_1} - \mathbf{E_2}}{j\omega L_1} = -j$$

$$i_{L_1}(t) = \cos(t - \frac{\pi}{2})$$

**Soluzioni:**

$$\begin{aligned}
 V_{g_1} &= -2; & I_{g_1} &= -1; & P_{cV_{g_1}} &= 1 \\
 V_{C_1} &= 2j; & I_{C_1} &= 2; & Q_{C_1} &= -2 \\
 V_{g_2} &= -1 + 2j; & I_{g_2} &= -1; & P_{cI_{g_2}} &= \frac{1}{2} - j \\
 V_{R_1} &= 2 + 2j; & I_{R_1} &= -1 - j; & P_{aR_1} &= 2 \\
 V_{R_2} &= V_{L_1} = -1; & I_{R_2} + I_{L_1} &= 1 - j; & P_{aR_2} &= \frac{1}{2} \\
 Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \\
 V_{g_3} &= 1 + 2j; & I_{g_3} &= j; & P_{cV_{g_3}} &= 1 - \frac{1}{2}j
 \end{aligned}$$