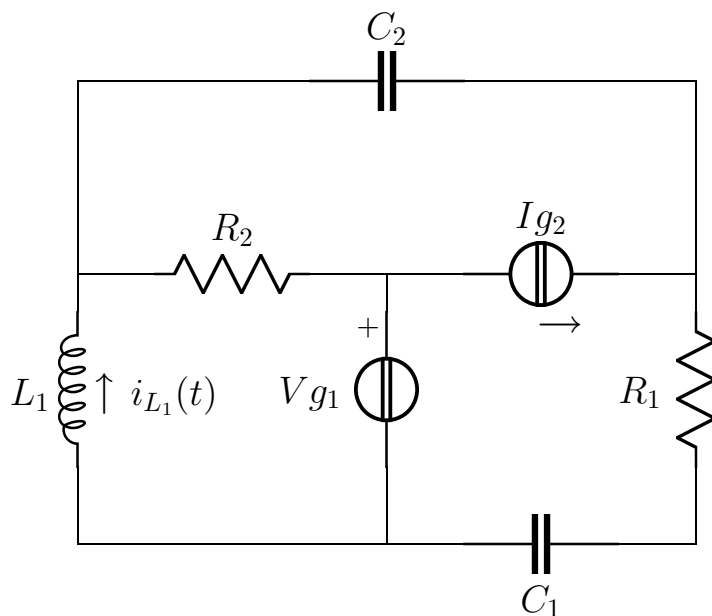


Esercizio A risolto

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned}
 L_1 &= 1 \\
 v_{g1}(t) &= \cos(t + \pi) \\
 R_1 &= 1 \\
 C_1 &= 1 \\
 R_2 &= \frac{1}{2} \\
 i_{g2}(t) &= \sqrt{13} \cos(t - \arctan(\frac{2}{3}) + \pi) \\
 C_2 &= 2
 \end{aligned}$$

Fasori

$$\mathbf{I}_{g2} = -3 + 2j$$

$$\mathbf{V}_{g1} = -1$$

Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} = 1 - j$$

$$Y_a = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{llll}
 (\frac{1}{j\omega L_1} + \frac{1}{R_2} + j\omega C_2)\mathbf{E}_1 & -\frac{1}{R_2}\mathbf{E}_2 & -j\omega C_2\mathbf{E}_3 & = & 0 \\
 -\frac{1}{R_2}\mathbf{E}_1 & +\frac{1}{R_2}\mathbf{E}_2 & & = & -\mathbf{I}_{g2} + \mathbf{I}_{x1} \\
 -j\omega C_2\mathbf{E}_1 & & + (Y_a + j\omega C_2)\mathbf{E}_3 & = & \mathbf{I}_{g2} \\
 & \mathbf{E}_2 & & = & \mathbf{V}_{g1}
 \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{rcl} (2+j)\mathbf{E}_1 & -2\mathbf{E}_2 & -2j\mathbf{E}_3 = 0 \\ -2\mathbf{E}_1 & +2\mathbf{E}_2 & = 3-2j+\mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} \\ -2j\mathbf{E}_1 & & +(\frac{1}{2}+\frac{5}{2}j)\mathbf{E}_3 = -3+2j \\ & \mathbf{E}_2 & = -1 \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \mathbf{E}_1 & = & -2 \\ \mathbf{E}_2 & = & -1 \\ \mathbf{E}_3 & = & -1+j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} & = & -1+2j \end{array} \right.$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g1}} = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} = -1+2j \quad P_{c_{V_{g1}}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{g1}\mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g1}}^* = \frac{1}{2}+j \\ \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g2}} = \mathbf{E}_3 - \mathbf{E}_2 = j \quad P_{c_{I_{g2}}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g2}}\mathbf{I}_{\mathbf{I}_{g2}}^* = 1 - \frac{3}{2}j \end{aligned}$$

$$P_{c_{tot}} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{R}_1} = \frac{\mathbf{E}_3}{Z_a} = -1 \quad P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2}R_1|\mathbf{I}_{\mathbf{R}_1}|^2 = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{\mathbf{R}_2} = \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1}{R_2} = 2 \quad P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2}R_2|\mathbf{I}_{\mathbf{R}_2}|^2 = 1 \end{aligned}$$

$$P_{a_{tot}} = \frac{3}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{L}_1} = \frac{-\mathbf{E}_1}{j\omega L_1} = -2j \quad Q_{L_1} &= \frac{1}{2}\omega L_1|\mathbf{I}_{\mathbf{L}_1}|^2 = 2 \\ \mathbf{V}_{\mathbf{C}_2} = \mathbf{E}_3 - \mathbf{E}_1 = 1+j \quad Q_{C_2} &= -\frac{1}{2}\omega C_2|\mathbf{V}_{\mathbf{C}_2}|^2 = -2 \\ \mathbf{V}_{\mathbf{C}_1} = \frac{\mathbf{E}_3 Y_a}{j\omega C_1} = j \quad Q_{C_1} &= -\frac{1}{2}\omega C_1|\mathbf{V}_{\mathbf{C}_1}|^2 = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = -\frac{1}{2} = \Im\{P_{c_{tot}}\}$$

Calcolo tensioni e correnti

$$\mathbf{I}_{\mathbf{L}_1} = \frac{-\mathbf{E}_1}{j\omega L_1} = -2j$$

$$i_{L_1}(t) = 2 \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Soluzioni:

$$\begin{array}{lll} V_{L_1} = -2; & I_{L_1} = -2j; & Q_{L_1} = 2 \\ V_{g_1} = -1; & I_{g_1} = -1 + 2j; & Pc_{V_{g_1}} = \frac{1}{2} + j \\ V_{R_1} + V_{C_1} = -1 + j; & I_{R_1} = I_{C_1} = 1; & Pa_{R_1} = \frac{1}{2} \\ Q_{C_1} = -\frac{1}{2} & & \\ V_{R_2} = 1; & I_{R_2} = -2; & Pa_{R_2} = 1 \\ V_{g_2} = j; & I_{g_2} = -3 + 2j; & Pc_{I_{g_2}} = 1 - \frac{3}{2}j \\ V_{C_2} = 1 + j; & I_{C_2} = 2 - 2j; & Q_{C_2} = -2 \end{array}$$