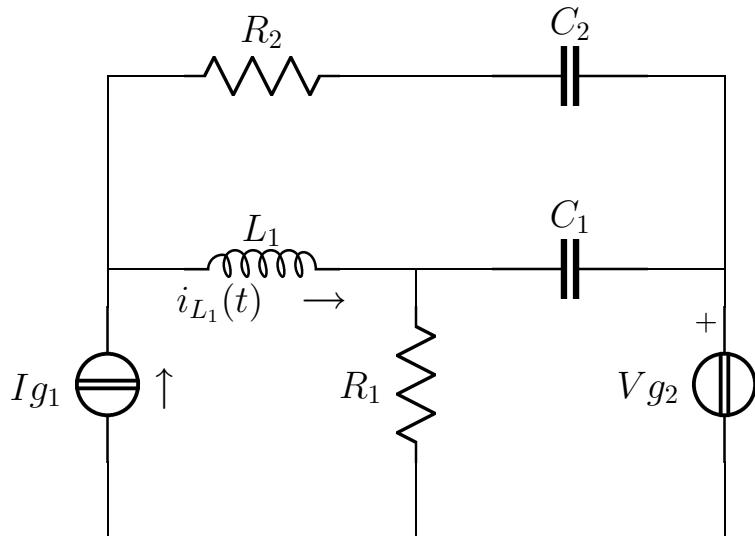


# Esercizio A1 risolto

Risolvere il circuito in figura



$\mathbf{I}_{g_1} = -1 + j$
$R_1 = 1$
$\mathbf{V}_{g_2} = -3 + 2j$
$L_1 = 1$
$C_1 = 1$
$R_2 = 2$
$C_2 = 1$
$\omega = 1$


## Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} = 2 - j$$

$$Y_a = \frac{2}{5} + \frac{1}{5}j$$

## Risoluzione dell'esercizio con il metodo delle maglie

Albero e coalbero:

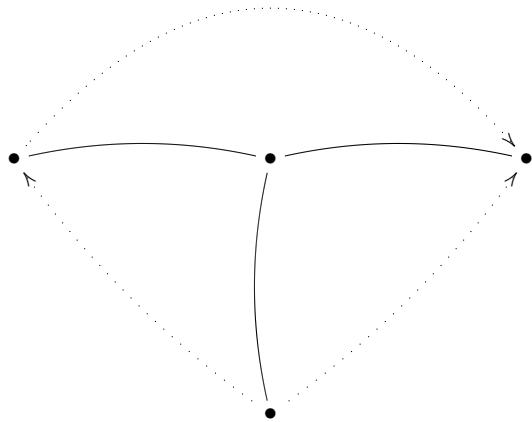

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{lcl} (R_1 + j\omega L_1)\mathbf{I}_1 & +R_1\mathbf{I}_2 & -j\omega L_1\mathbf{I}_3 = \mathbf{V}_{x_1} \\ R_1\mathbf{I}_1 + (R_1 + \frac{1}{j\omega C_1})\mathbf{I}_2 & +\frac{1}{j\omega C_1}\mathbf{I}_3 = \mathbf{V}_{g_2} \\ -j\omega L_1\mathbf{I}_1 + \frac{1}{j\omega C_1}\mathbf{I}_2 + (j\omega L_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + Z_a)\mathbf{I}_3 = 0 \\ \mathbf{I}_1 & & = \mathbf{I}_{g_1} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} (1+j)\mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 - j\mathbf{I}_3 = \mathbf{V}_{x_1} \\ \mathbf{I}_1 + (1-j)\mathbf{I}_2 - j\mathbf{I}_3 = -3+2j \\ -j\mathbf{I}_1 - j\mathbf{I}_2 + (2-j)\mathbf{I}_3 = 0 \\ \mathbf{I}_1 & & = -1+j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \mathbf{I}_1 & = & -1+j \\ \mathbf{I}_2 & = & -1 \\ \mathbf{I}_3 & = & -j \\ \mathbf{V}_{x_1} & = & -4 \end{array} \right.$$

### Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{I_{g1}} &= \mathbf{V}_{x_g 2} = -4 & P_{c_{I_{g1}}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{I_{g1}}\mathbf{I}_{g1}^* = 2+2j \\ \mathbf{I}_{V_{g2}} &= \mathbf{I}_2 = -1 & P_{c_{V_{g2}}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{g2}\mathbf{I}_{V_{g2}}^* = \frac{3}{2}-j \\ P_{c_{tot}} &= \frac{7}{2}+j \end{aligned}$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{R_1} &= -\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 = 2-j & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2}R_1|\mathbf{I}_{R_1}|^2 = \frac{5}{2} \\ \mathbf{I}_{R_2} &= \mathbf{I}_3 = -j & P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2}R_2|\mathbf{I}_{R_2}|^2 = 1 \\ P_{a_{tot}} &= \frac{7}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{L_1} &= \mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_3 = -1+2j & Q_{L_1} &= \frac{1}{2}\omega L_1|\mathbf{I}_{L_1}|^2 = \frac{5}{2} \\ \mathbf{V}_{C_1} &= (-\mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_3)\frac{1}{j\omega C_1} = 1-j & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2}\omega C_1|\mathbf{V}_{C_1}|^2 = -1 \\ \mathbf{V}_{C_2} &= \frac{\mathbf{I}_3}{j\omega C_2} = -1 & Q_{C_2} &= -\frac{1}{2}\omega C_2|\mathbf{V}_{C_2}|^2 = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = 1 = \Im m\{P_{c_{tot}}\}$$

### Calcolo tensioni e correnti

$$\mathbf{I}_{L_1} = \mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_3 = -1 + 2j$$

$$i_{L_1}(t) = \sqrt{5} \cos(t - \arctan(2) + \pi)$$

**Soluzioni:**

$$\begin{aligned}
 V_{g_1} &= -4; & I_{g_1} &= -1 + j; & P_{c_{I_g1}} &= 2 + 2j \\
 V_{R_1} &= -2 + j; & I_{R_1} &= 2 - j; & P_{a_{R_1}} &= \frac{5}{2} \\
 V_{g_2} &= -3 + 2j; & I_{g_2} &= -1; & P_{c_{V_{g2}}} &= \frac{3}{2} - j \\
 V_{L_1} &= 2 + j; & I_{L_1} &= -1 + 2j; & Q_{L_1} &= \frac{5}{2} \\
 V_{C_1} &= -1 + j; & I_{C_1} &= 1 + j; & Q_{C_1} &= -1 \\
 V_{R_2} + V_{C_2} &= 1 + 2j; & I_{R_2} = I_{C_2} &= -j; & P_{a_{R_2}} &= 1 \\
 Q_{C_2} &= -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$