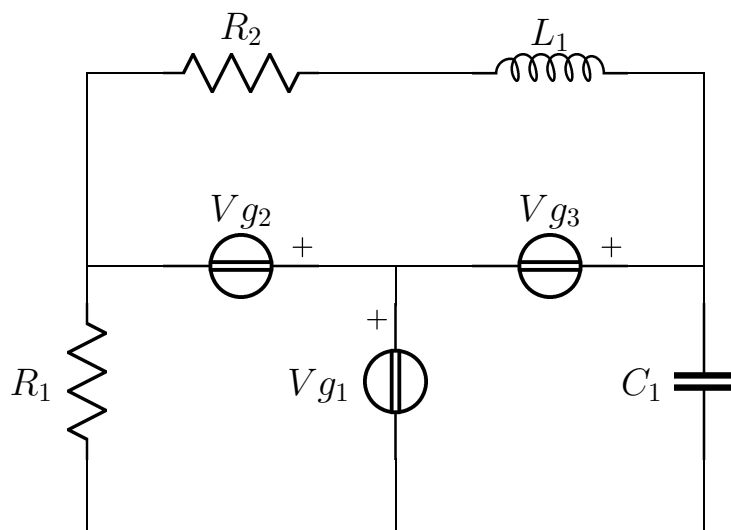


Esercizio d1 risolto 1

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} R_1 &= 1 \\ v_{g_1}(t) &= \cos(t + \pi) \\ C_1 &= 1 \\ v_{g_2}(t) &= \cos(t + \frac{\pi}{2}) \\ v_{g_3}(t) &= 2 \cos(t) \\ R_2 &= 2 \\ L_1 &= 1 \end{aligned}$$

Fasori

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{g_3} &= 2 \\ \mathbf{V}_{g_2} &= j \\ \mathbf{V}_{g_1} &= -1 \end{aligned}$$

Semplificazioni serie/parallelo

$$\begin{aligned} Z_a &= R_2 + j\omega L_1 = 2 + j \\ Y_a &= \frac{2}{5} - \frac{1}{5}j \end{aligned}$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{llll} (\frac{1}{R_1} + Y_a)\mathbf{E}_1 & -Y_a\mathbf{E}_2 & -\frac{1}{R_1}\mathbf{E}_3 & = -\mathbf{I}_{x_2} \\ -Y_a\mathbf{E}_1 & +(j\omega C_1 + Y_a)\mathbf{E}_2 & -j\omega C_1\mathbf{E}_3 & = \mathbf{I}_{x_3} \\ -\frac{1}{R_1}\mathbf{E}_1 & -j\omega C_1\mathbf{E}_2 & +(\frac{1}{R_1} + j\omega C_1)\mathbf{E}_3 & = -\mathbf{I}_{x_1} \\ & & -\mathbf{E}_3 & = \mathbf{V}_{g_1} \\ & -\mathbf{E}_1 & & = \mathbf{V}_{g_2} \\ & & \mathbf{E}_2 & = \mathbf{V}_{g_3} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{llll} (\frac{7}{5} - \frac{1}{5}j)\mathbf{E}_1 & +(-\frac{2}{5} + \frac{1}{5}j)\mathbf{E}_2 & -\mathbf{E}_3 & = -\mathbf{I}_{\mathbf{x}_2} \\ (-\frac{2}{5} + \frac{1}{5}j)\mathbf{E}_1 & +(\frac{2}{5} + \frac{4}{5}j)\mathbf{E}_2 & -j\mathbf{E}_3 & = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_3} \\ & -\mathbf{E}_1 & -j\mathbf{E}_2 & + (1+j)\mathbf{E}_3 = -\mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} \\ & & -\mathbf{E}_3 & = -1 \\ & -\mathbf{E}_1 & & = j \\ & & \mathbf{E}_2 & = 2 \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{ll} \mathbf{E}_1 & = -j \\ \mathbf{E}_2 & = 2 \\ \mathbf{E}_3 & = 1 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} & = -1 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{x}_2} & = 2+j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{x}_3} & = 1+j \end{array} \right.$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g1}} = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} = -1 \quad P_{c_{V_{g1}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g1} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g1}}^* = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g2}} = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} = 2+j \quad P_{c_{V_{g2}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g2} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g2}}^* = \frac{1}{2} + j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g3}} = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} = 1+j \quad P_{c_{V_{g3}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g3} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g3}}^* = 1-j \end{aligned}$$

$$P_{c_{tot}} = 2$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{R}_1} = \frac{\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3}{R_1} = -1-j \quad P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_1}|^2 = 1 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{R}_2} = \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1}{Z_a} = 1 \quad P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_2}|^2 = 1 \end{aligned}$$

$$P_{a_{tot}} = 2 = \Re\{P_{c_{tot}}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{\mathbf{C}_1} = \mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3 = 1 \quad Q_{C_1} &= -\frac{1}{2} \omega C_1 |\mathbf{V}_{\mathbf{C}_1}|^2 = -\frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{\mathbf{L}_1} = \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1}{Z_a} = 1 \quad Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_1}|^2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = 0 = \Im\{P_{c_{tot}}\}$$

Soluzioni:

$$\begin{array}{lll} V_{R_1} = -1 - j; & I_{R_1} = 1 + j; & Pa_{R_1} = 1 \\ V_{g_1} = -1; & I_{g_1} = -1; & Pc_{V_{g_1}} = \frac{1}{2} \\ V_{C_1} = 1; & I_{C_1} = -j; & Q_{C_1} = -\frac{1}{2} \\ V_{g_2} = j; & I_{g_2} = 2 + j; & Pc_{V_{g_2}} = \frac{1}{2} + j \\ V_{g_3} = 2; & I_{g_3} = 1 + j; & Pc_{V_{g_3}} = 1 - j \\ V_{R_2} + V_{L_1} = 2 + j; & I_{R_2} = I_{L_1} = -1; & Pa_{R_2} = 1 \\ Q_{L_1} = \frac{1}{2} \end{array}$$