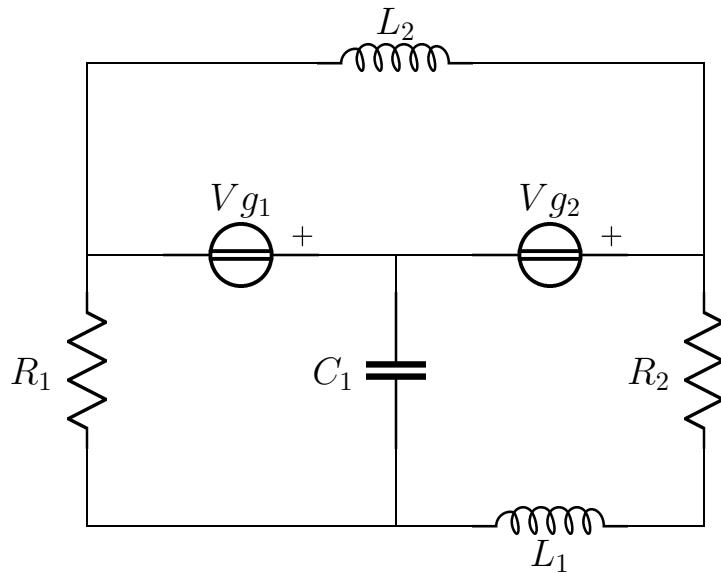


Esercizio ggcesame2015 – 02 – 10_A3Maglie

Risolvere il circuito in figura



$R_1 = \frac{1}{2}$
$C_1 = 3$
$R_2 = 1$
$L_1 = 1$
$\mathbf{V}_{g_1} = 1 - j$
$\mathbf{V}_{g_2} = -1$
$L_2 = 1$
$\omega = 1$


Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_2 + j\omega L_1 = 1 + j$$

$$Y_a = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo delle maglie

Albero e coalbero:

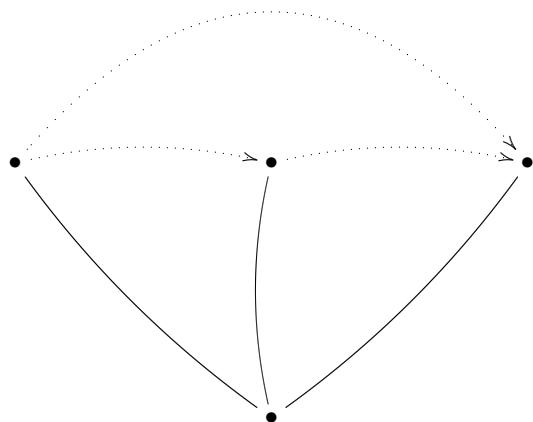

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{l} (R_1 + \frac{1}{j\omega C_1})\mathbf{I}_1 - \frac{1}{j\omega C_1}\mathbf{I}_2 + R_1\mathbf{I}_1 = \mathbf{V}_{g_1} \\ -\frac{1}{j\omega C_1}\mathbf{I}_1 + (\frac{1}{j\omega C_1} + Z_a)\mathbf{I}_2 + Z_a\mathbf{I}_2 + (R_1 + Z_a + j\omega L_2)\mathbf{I}_3 = \mathbf{V}_{g_2} \\ R_1\mathbf{I}_1 + Z_a\mathbf{I}_2 + (R_1 + Z_a + j\omega L_2)\mathbf{I}_3 = 0 \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{l} (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}j)\mathbf{I}_1 + \frac{1}{3}j\mathbf{I}_2 + \frac{1}{2}\mathbf{I}_3 = 1 - j \\ \frac{1}{3}j\mathbf{I}_1 + (1 + \frac{2}{3}j)\mathbf{I}_2 + (1 + j)\mathbf{I}_3 = -1 \\ \frac{1}{2}\mathbf{I}_1 + (1 + j)\mathbf{I}_2 + (\frac{3}{2} + 2j)\mathbf{I}_3 = 0 \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{I}_1 = 1 \\ \mathbf{I}_2 = -2 \\ \mathbf{I}_3 = 1 \end{array} \right.$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{V_{g1}} &= \mathbf{I}_1 = 1 & P_{c_{V_{g1}}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{g1}\mathbf{I}_{V_{g1}}^* = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j \\ \mathbf{I}_{V_{g2}} &= \mathbf{I}_2 = -2 & P_{c_{V_{g2}}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{g2}\mathbf{I}_{V_{g2}}^* = 1 \\ P_{c_{tot}} &= \frac{3}{2} - \frac{1}{2}j \end{aligned}$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{R_1} &= \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_3 = 2 & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2}R_1|\mathbf{I}_{R_1}|^2 = 1 \\ \mathbf{I}_{R_2} &= -\mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_3 = 1 & P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2}R_2|\mathbf{I}_{R_2}|^2 = \frac{1}{2} \\ P_{a_{tot}} &= \frac{3}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{C_1} &= (-\mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2)\frac{1}{j\omega C_1} = j & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2}\omega C_1|\mathbf{V}_{C_1}|^2 = -\frac{3}{2} \\ \mathbf{I}_{L_2} &= \mathbf{I}_3 = 1 & Q_{L_2} &= \frac{1}{2}\omega L_2|\mathbf{I}_{L_2}|^2 = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{L_1} &= -\mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_3 = 1 & Q_{L_1} &= \frac{1}{2}\omega L_1|\mathbf{I}_{L_1}|^2 = \frac{1}{2} \\ Q_{tot} &= -\frac{1}{2} = \Im\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned} V_{R_1} &= -1; & I_{R_1} &= 2; & Pa_{R_1} &= 1 \\ V_{C_1} &= -j; & I_{C_1} &= -3; & Q_{C_1} &= -\frac{3}{2} \\ V_{R_2} + V_{L_1} &= -1 - j; & I_{R_2} = I_{L_1} &= 1; & Pa_{R_2} &= \frac{1}{2} \\ Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \\ V_{g_1} &= 1 - j; & I_{g_1} &= 1; & P_{cV_{g_1}} &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j \\ V_{g_2} &= -1; & I_{g_2} &= -2; & P_{cV_{g_2}} &= 1 \\ V_{L_2} &= -j; & I_{L_2} &= 1; & Q_{L_2} &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$