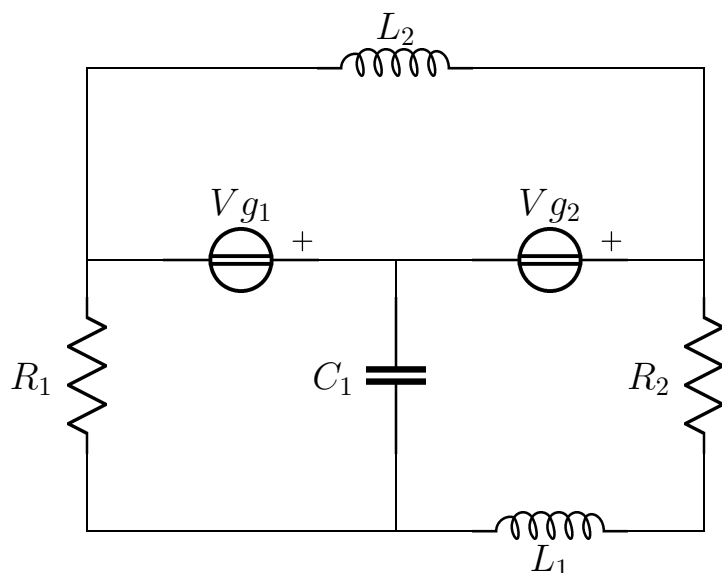


## Esercizio ggcesame<sub>2</sub>015 – 02 – 10<sub>A</sub>3<sub>Nodi</sub>rit2

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{array}{l} R_1 = \frac{1}{2} \\ C_1 = 3 \\ R_2 = 1 \\ L_1 = 1 \\ \mathbf{V}_{\mathbf{g}_1} = 1 - j \\ \mathbf{V}_{\mathbf{g}_2} = -1 \\ L_2 = 1 \\ \omega = 1 \end{array}$$

## Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_2 + j\omega L_1 = 1 + j$$

$$Y_a = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j$$

### Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi

## Sistema

$$\left\{ \begin{array}{llll} (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L_2})\mathbf{E}_1 & -\frac{1}{j\omega L_2}\mathbf{E}_2 & -\frac{1}{R_1}\mathbf{E}_3 & = -\mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} \\ -\frac{1}{j\omega L_2}\mathbf{E}_1 & +(\frac{1}{Y_a} + \frac{1}{j\omega L_2})\mathbf{E}_2 & -Y_a\mathbf{E}_3 & = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_2} \\ -\frac{1}{R_1}\mathbf{E}_1 & -Y_a\mathbf{E}_2 & +(\frac{1}{R_1} + j\omega C_1 + Y_a)\mathbf{E}_3 & = 0 \\ -\mathbf{E}_1 & & & = \mathbf{V}_{\mathbf{g}_1} \\ & \mathbf{E}_2 & & = \mathbf{V}_{\mathbf{g}_2} \end{array} \right.$$

## Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{rclcl} (2-j)\mathbf{E}_1 & +j\mathbf{E}_2 & -2\mathbf{E}_3 & = & -\mathbf{I}_{x_1} \\ j\mathbf{E}_1 & +(\frac{1}{2}-\frac{3}{2}j)\mathbf{E}_2 & +(-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}j)\mathbf{E}_3 & = & \mathbf{I}_{x_2} \\ -2\mathbf{E}_1 & +(-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}j)\mathbf{E}_2 & +(\frac{5}{2}+\frac{5}{2}j)\mathbf{E}_3 & = & 0 \\ -\mathbf{E}_1 & & & = & 1-j \\ & \mathbf{E}_2 & & = & -1 \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \mathbf{E}_1 & = & -1 + j \\ \mathbf{E}_2 & = & -1 \\ \mathbf{E}_3 & = & j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} & = & 1 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{x}_2} & = & -2 \end{array} \right.$$

### Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g1}} = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_2} = 1 \quad P_{cV_{g1}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g1} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g1}}^* = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g2}} = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_2} = -2 \quad P_{cV_{g2}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g2} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g2}}^* = 1 \\ P_{c_{tot}} &= \frac{3}{2} - \frac{1}{2}j \end{aligned}$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{R}_1} = \frac{\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3}{R_1} = -2 \quad P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_1}|^2 = 1 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{R}_2} = \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3}{Z_a} = -1 \quad P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_2}|^2 = \frac{1}{2} \\ P_{a_{tot}} &= \frac{3}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{\mathbf{C}_1} = -\mathbf{E}_3 = -j \quad Q_{C_1} &= -\frac{1}{2} \omega C_1 |\mathbf{V}_{\mathbf{C}_1}|^2 = -\frac{3}{2} \\ \mathbf{I}_{\mathbf{L}_2} = \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1}{j\omega L_2} = -1 \quad Q_{L_2} &= \frac{1}{2} \omega L_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_2}|^2 = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{\mathbf{L}_1} = \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3}{Z_a} = -1 \quad Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_1}|^2 = \frac{1}{2} \\ Q_{tot} &= -\frac{1}{2} = \Im\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

### Soluzioni:

$$\begin{array}{lll} V_{R_1} = -1; & I_{R_1} = 2; & Pa_{R_1} = 1 \\ V_{C_1} = -j; & I_{C_1} = -3; & Q_{C_1} = -\frac{3}{2} \\ V_{R_2} + V_{L_1} = -1 - j; & I_{R_2} = I_{L_1} = 1; & Pa_{R_2} = \frac{1}{2} \\ Q_{L_1} = \frac{1}{2} & & \\ V_{g_1} = 1 - j; & I_{g_1} = 1; & Pc_{V_{g1}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j \\ V_{g_2} = -1; & I_{g_2} = -2; & Pc_{V_{g2}} = 1 \\ V_{L_2} = -j; & I_{L_2} = 1; & Q_{L_2} = \frac{1}{2} \end{array}$$