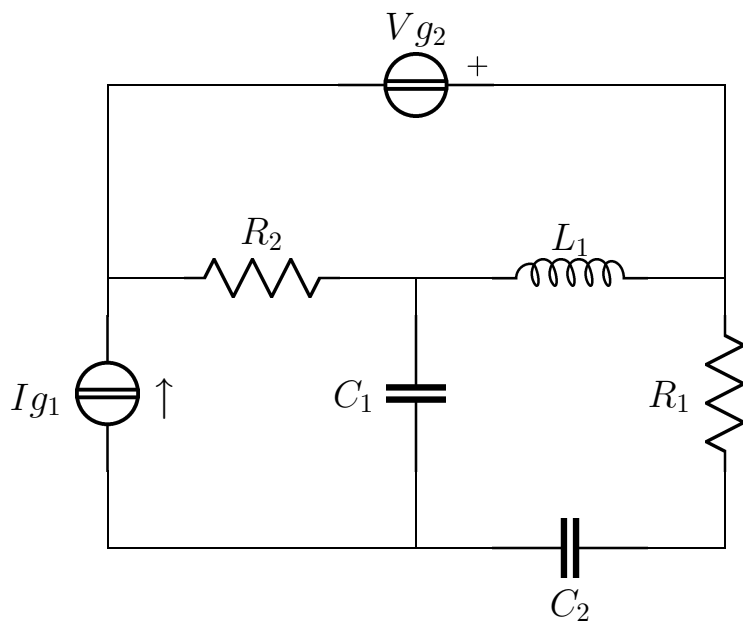


Esercizio ggcesame₂₀₁₅ – 02 – 10_A2_{Maglie}

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{g1} &= j \\ C_1 &= 1 \\ R_1 &= \frac{5}{4} \\ C_2 &= \frac{1}{5} \\ R_2 &= 1 \\ L_1 &= 1 \\ \mathbf{V}_{g2} &= 1 - 8j \\ \omega &= 2 \end{aligned}$$


Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_1 + \frac{1}{j\omega C_2} = \frac{5}{4} - \frac{5}{2}j$$

$$Y_a = \frac{4}{25} + \frac{8}{25}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo delle maglie

Albero e coalbero:

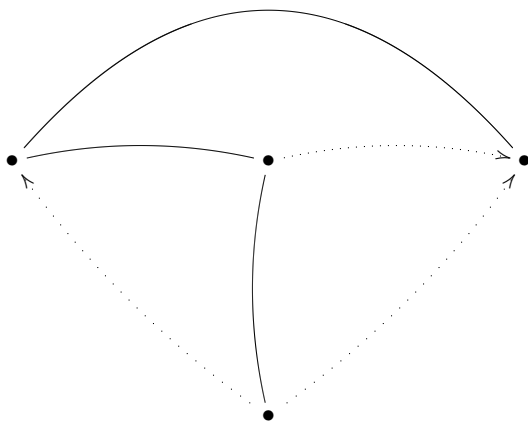

Sistema

$$\begin{cases} (\frac{1}{j\omega C_1} + R_2)\mathbf{I}_1 & +(\frac{1}{j\omega C_1} + R_2)\mathbf{I}_2 & +R_2\mathbf{I}_3 & = & \mathbf{V}_{x_1} \\ (\frac{1}{j\omega C_1} + R_2)\mathbf{I}_1 & +(\frac{1}{j\omega C_1} + Z_a + R_2)\mathbf{I}_2 & +R_2\mathbf{I}_3 & = & -\mathbf{V}_{g_2} \\ R_2\mathbf{I}_1 & +R_2\mathbf{I}_2 & +(R_2 + j\omega L_1)\mathbf{I}_3 & = & -\mathbf{V}_{g_2} \\ \mathbf{I}_1 & & & = & \mathbf{I}_{g_1} \end{cases}$$

Sostituzione

$$\begin{cases} (1 - \frac{1}{2}j)\mathbf{I}_1 & +(1 - \frac{1}{2}j)\mathbf{I}_2 & +\mathbf{I}_3 & = & \mathbf{V}_{x_1} \\ (1 - \frac{1}{2}j)\mathbf{I}_1 & +(\frac{9}{4} - 3j)\mathbf{I}_2 & +\mathbf{I}_3 & = & -1 + 8j \\ \mathbf{I}_1 & +\mathbf{I}_2 & +(1 + 2j)\mathbf{I}_3 & = & -1 + 8j \\ \mathbf{I}_1 & & & = & j \end{cases}$$

Soluzione

$$\begin{cases} \mathbf{I}_1 & = & j \\ \mathbf{I}_2 & = & -2 \\ \mathbf{I}_3 & = & 3 + j \\ \mathbf{V}_{x_1} & = & \frac{3}{2} + 3j \end{cases}$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g_1}} = \mathbf{V}_{x_1} = \frac{3}{2} + 3j & \quad P_{c_{I_{g_1}}} = \frac{1}{2}\mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g_1}}\mathbf{I}_{g_1}^* = \frac{3}{2} - \frac{3}{4}j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g_2}} = -\mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_3 = -1 - j & \quad P_{c_{V_{g_2}}} = \frac{1}{2}\mathbf{V}_{g_2}\mathbf{I}_{V_{g_2}}^* = \frac{7}{2} + \frac{9}{2}j \end{aligned}$$

$$P_{c_{tot}} = 5 + \frac{15}{4}j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{R_1} = \mathbf{I}_2 = -2 & \quad P_{a_{R_1}} = \frac{1}{2}R_1|\mathbf{I}_{R_1}|^2 = \frac{5}{2} \\ \mathbf{I}_{R_2} = \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 + \mathbf{I}_3 = 1 + 2j & \quad P_{a_{R_2}} = \frac{1}{2}R_2|\mathbf{I}_{R_2}|^2 = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

$$P_{a_{tot}} = 5 = \Re\{P_{c_{tot}}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{C_1} = (-\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2)\frac{1}{j\omega C_1} = -\frac{1}{2} - j & \quad Q_{C_1} = -\frac{1}{2}\omega C_1|\mathbf{V}_{C_1}|^2 = -\frac{5}{4} \\ \mathbf{I}_{L_1} = \mathbf{I}_3 = 3 + j & \quad Q_{L_1} = \frac{1}{2}\omega L_1|\mathbf{I}_{L_1}|^2 = 10 \\ \mathbf{V}_{C_2} = \frac{\mathbf{I}_2}{j\omega C_2} = 5j & \quad Q_{C_2} = -\frac{1}{2}\omega C_2|\mathbf{V}_{C_2}|^2 = -5 \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = \frac{15}{4} = \Im\{P_{c_{tot}}\}$$

Soluzioni:

$$\begin{array}{lll} V_{g_1} = \frac{3}{2} + 3j; & I_{g_1} = j; & Pc_{I_{g_1}} = \frac{3}{2} - \frac{3}{4}j \\ V_{C_1} = \frac{1}{2} + j; & I_{C_1} = 2 - j; & Q_{C_1} = -\frac{5}{4} \\ V_{R_1} + V_{C_2} = \frac{5}{2} - 5j; & I_{R_1} = I_{C_2} = -2; & Pa_{R_1} = \frac{5}{2} \\ Q_{C_2} = -5 & & \\ V_{R_2} = -1 - 2j; & I_{R_2} = 1 + 2j; & Pa_{R_2} = \frac{5}{2} \\ V_{L_1} = 2 - 6j; & I_{L_1} = 3 + j; & Q_{L_1} = 10 \\ V_{g_2} = 1 - 8j; & I_{g_2} = -1 - j; & Pc_{V_{g_2}} = \frac{7}{2} + \frac{9}{2}j \end{array}$$