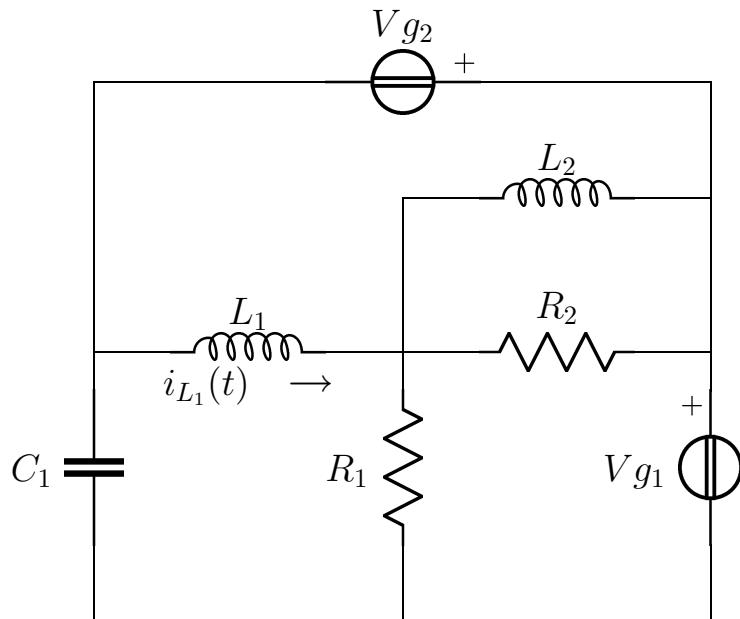


Esercizio ggcesame2016 – 01 – 29 parallelo 2 Maglie

Risolvere il circuito in figura




$$\begin{aligned}
 C_1 &= \frac{1}{2} \\
 R_1 &= 1 \\
 V_{g_1} &= 3 \\
 L_1 &= 2 \\
 R_2 &= 1 \\
 L_2 &= 1 \\
 V_{g_2} &= 3 - 2j \\
 \omega &= 1
 \end{aligned}$$

Semplificazioni serie/parallelo

$$\begin{aligned}
 Y_a &= \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L_2} = 1 - j \\
 Z_a &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}j
 \end{aligned}$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo delle maglie

Albero e coalbero:

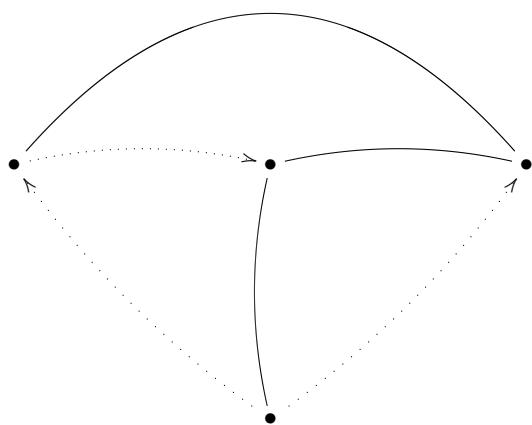

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \left(\frac{1}{j\omega C_1} + R_1 + Z_a \right) \mathbf{I}_1 + (R_1 + Z_a) \mathbf{I}_2 & = & -Z_a \mathbf{I}_3 \\ (R_1 + Z_a) \mathbf{I}_1 + (R_1 + Z_a) \mathbf{I}_2 & = & -Z_a \mathbf{I}_3 \\ -Z_a \mathbf{I}_1 - Z_a \mathbf{I}_2 + (j\omega L_1 + Z_a) \mathbf{I}_3 & = & -\mathbf{V}_{g_2} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{2}j \right) \mathbf{I}_1 + \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}j \right) \mathbf{I}_2 + \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j \right) \mathbf{I}_3 & = & 3 - 2j \\ \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}j \right) \mathbf{I}_1 + \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}j \right) \mathbf{I}_2 + \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j \right) \mathbf{I}_3 & = & 3 \\ \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j \right) \mathbf{I}_1 + \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j \right) \mathbf{I}_2 + \left(\frac{1}{2} + \frac{5}{2}j \right) \mathbf{I}_3 & = & -3 + 2j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \mathbf{I}_1 & = & 1 \\ \mathbf{I}_2 & = & 1 \\ \mathbf{I}_3 & = & 1 + j \end{array} \right.$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{V_{g1}} = \mathbf{I}_2 &= 1 & P_{cv_{g1}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g1} \mathbf{I}_{V_{g1}}^* = \frac{3}{2} \\ \mathbf{I}_{V_{g2}} = \mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_3 &= -j & P_{cv_{g2}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g2} \mathbf{I}_{V_{g2}}^* = 1 + \frac{3}{2}j \\ P_{c_{tot}} &= \frac{5}{2} + \frac{3}{2}j \end{aligned}$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{R_1} = -\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 &= -2 & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{R_1}|^2 = 2 \\ \mathbf{I}_{R_2} = \frac{(-\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 + \mathbf{I}_3) Z_a}{R_2} &= -1 & P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{R_2}|^2 = \frac{1}{2} \\ P_{a_{tot}} &= \frac{5}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{C_1} = \mathbf{I}_1 \frac{1}{j\omega C_1} &= -2j & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2} \omega C_1 |\mathbf{V}_{C_1}|^2 = -1 \\ \mathbf{I}_{L_1} = \mathbf{I}_3 &= 1 + j & Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{L_1}|^2 = 2 \\ \mathbf{I}_{L_2} = \frac{(-\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 + \mathbf{I}_3) Z_a}{j\omega L_2} &= j & Q_{L_2} &= \frac{1}{2} \omega L_2 |\mathbf{I}_{L_2}|^2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = \frac{3}{2} = \Im m\{P_{c_{tot}}\}$$

Calcolo tensioni e correnti

$$\mathbf{I}_{L_1} = \mathbf{I}_3 = 1 + j$$

$$i_{L_1}(t) = \sqrt{2} \cos(t + \frac{\pi}{4})$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned}
 V_{C_1} &= 2j; & I_{C_1} &= 1; & Q_{C_1} &= -1 \\
 V_{R_1} &= 2; & I_{R_1} &= -2; & Pa_{R_1} &= 2 \\
 V_{g_1} &= 3; & I_{g_1} &= 1; & P_{c_{V_{g_1}}} &= \frac{3}{2} \\
 V_{L_1} &= 2 - 2j; & I_{L_1} &= 1 + j; & Q_{L_1} &= 2 \\
 V_{R_2} &= V_{L_2} = 1; & I_{R_2} + I_{L_2} &= -1 + j; & Pa_{R_2} &= \frac{1}{2} \\
 Q_{L_2} &= \frac{1}{2} \\
 V_{g_2} &= 3 - 2j; & I_{g_2} &= -j; & P_{c_{V_{g_2}}} &= 1 + \frac{3}{2}j
 \end{aligned}$$