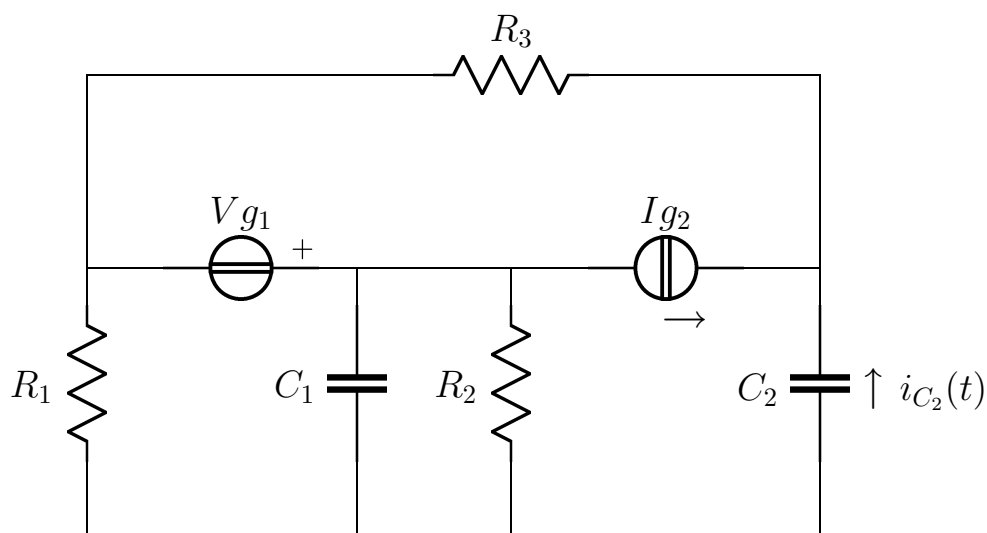


Esercizio ggcesame₂₀₁₆ – 01 – 29_{parallelo1}_{NodiRif1}

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{1}{2} \\ R_2 &= \frac{1}{2} \\ C_1 &= 4 \\ C_2 &= 2 \\ \mathbf{V}_{g1} &= -2 \\ \mathbf{I}_{g2} &= 1 + 8j \\ R_3 &= 1 \\ \omega &= 2 \end{aligned}$$

Semplificazioni serie/parallelo

$$Y_a = \frac{1}{R_2} + j\omega C_1 = 2 + 8j$$

$$Z_a = \frac{1}{34} - \frac{2}{17}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi

Sistema

$$\begin{cases} Y_a \mathbf{E}_1 & -Y_a \mathbf{E}_3 & = & -\mathbf{I}_{g2} + \mathbf{I}_{x1} \\ (j\omega C_2 + \frac{1}{R_3}) \mathbf{E}_2 & -j\omega C_2 \mathbf{E}_3 & = & \mathbf{I}_{g2} \\ -Y_a \mathbf{E}_1 & -j\omega C_2 \mathbf{E}_2 & + (\frac{1}{R_1} + Y_a + j\omega C_2) \mathbf{E}_3 & = & 0 \\ \mathbf{E}_1 & & & = & \mathbf{V}_{g1} \end{cases}$$

Sostituzione

$$\begin{cases} (2 + 8j) \mathbf{E}_1 & + (-2 - 8j) \mathbf{E}_3 & = & -1 - 8j + \mathbf{I}_{x1} \\ (1 + 4j) \mathbf{E}_2 & - 4j \mathbf{E}_3 & = & 1 + 8j \\ (-2 - 8j) \mathbf{E}_1 & - 4j \mathbf{E}_2 & + (4 + 12j) \mathbf{E}_3 & = & 0 \\ \mathbf{E}_1 & & & = & -2 \end{cases}$$

Soluzione

$$\begin{cases} \mathbf{E}_1 &= -2 \\ \mathbf{E}_2 &= 1 \\ \mathbf{E}_3 &= -1 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} &= -1 \end{cases}$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g1}} = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_2} &= -1 & P_{c_{V_{g1}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g1} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g1}}^* = 1 \\ \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g2}} = \mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1 &= 3 & P_{c_{I_{g2}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g2}} \mathbf{I}_{\mathbf{I}_{g2}}^* = \frac{3}{2} - 12j \end{aligned}$$

$$P_{c_{tot}} = \frac{5}{2} - 12j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{R}_1} &= \frac{-\mathbf{E}_3}{R_1} = 2 & P_{a_{R1}} &= \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_1}|^2 = 1 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{R}_2} &= \frac{\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3}{R_2} = -2 & P_{a_{R2}} &= \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_2}|^2 = 1 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{R}_3} &= \frac{\mathbf{E}_2}{R_3} = 1 & P_{a_{R3}} &= \frac{1}{2} R_3 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_3}|^2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$P_{a_{tot}} = \frac{5}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{\mathbf{C}_2} = \mathbf{E}_3 - \mathbf{E}_2 &= -2 & Q_{C_2} &= -\frac{1}{2} \omega C_2 |\mathbf{V}_{\mathbf{C}_2}|^2 = -8 \\ \mathbf{V}_{\mathbf{C}_1} = \mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3 &= -1 & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2} \omega C_1 |\mathbf{V}_{\mathbf{C}_1}|^2 = -4 \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = -12 = \Im\{P_{c_{tot}}\}$$

Calcolo tensioni e correnti

$$\mathbf{I}_{C_2} = (\mathbf{E}_3 - \mathbf{E}_2) j \omega C_2 = -8j$$

$$i_{C_2}(t) = 8 \cos\left(2t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Soluzioni:

$$\begin{array}{lll} V_{R_1} = 1; & I_{R_1} = -2; & Pa_{R_1} = 1 \\ V_{R_2} = V_{C_1} = -1; & I_{R_2} + I_{C_1} = 2 + 8j; & Pa_{R_2} = 1 \\ Q_{C_1} = -4 & & \\ V_{C_2} = 2; & I_{C_2} = -8j; & Q_{C_2} = -8 \\ V_{g_1} = -2; & I_{g_1} = -1; & Pc_{V_{g_1}} = 1 \\ V_{g_2} = 3; & I_{g_2} = 1 + 8j; & Pc_{I_{g_2}} = \frac{3}{2} - 12j \\ V_{R_3} = 1; & I_{R_3} = -1; & Pa_{R_3} = \frac{1}{2} \end{array}$$