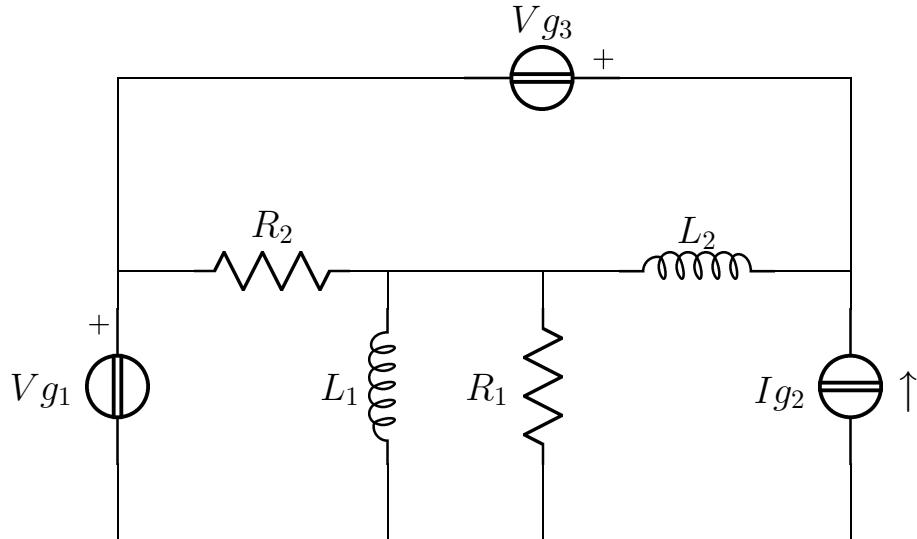


Esercizio 2013-07-02 Nodi Rifl 1 A 2 Fasori

Risolvere il circuito in figura



$\mathbf{V}_{g_1} = -5 + 4j$
$R_1 = 1$
$L_1 = \frac{1}{2}$
$\mathbf{I}_{g_2} = j$
$R_2 = 2$
$L_2 = 2$
$\mathbf{V}_{g_3} = 4 - 2j$
$\omega = 1$

Semplificazioni serie/parallelo

$$Y_a = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L_1} = 1 - 2j$$

$$Z_a = \frac{1}{5} + \frac{2}{5}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{lcl} (Y_a + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L_2})\mathbf{E}_1 & -\frac{1}{j\omega L_2}\mathbf{E}_2 & -Y_a\mathbf{E}_3 = 0 \\ -\frac{1}{j\omega L_2}\mathbf{E}_1 & +\frac{1}{j\omega L_2}\mathbf{E}_2 & = \mathbf{I}_{g_2} + \mathbf{I}_{x_3} \\ -Y_a\mathbf{E}_1 & +Y_a\mathbf{E}_3 & = -\mathbf{I}_{g_2} - \mathbf{I}_{x_1} \\ & -\mathbf{E}_3 & = \mathbf{V}_{g_1} \\ & \mathbf{E}_2 & = \mathbf{V}_{g_3} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} (\frac{3}{2} - \frac{5}{2}j)\mathbf{E}_1 & +\frac{1}{2}j\mathbf{E}_2 & +(-1 + 2j)\mathbf{E}_3 = 0 \\ \frac{1}{2}j\mathbf{E}_1 & -\frac{1}{2}j\mathbf{E}_2 & = j + \mathbf{I}_{x_3} \\ (-1 + 2j)\mathbf{E}_1 & +(1 - 2j)\mathbf{E}_3 & = -j - \mathbf{I}_{x_1} \\ & -\mathbf{E}_3 & = -5 + 4j \\ & \mathbf{E}_2 & = 4 - 2j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \mathbf{E}_1 & = & 4 - 4j \\ \mathbf{E}_2 & = & 4 - 2j \\ \mathbf{E}_3 & = & 5 - 4j \\ \mathbf{I}_{x_1} & = & -1 + j \\ \mathbf{I}_{x_3} & = & 1 - j \end{array} \right.$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{V_{g1}} &= \mathbf{I}_{x_2} = -1 + j & P_{c_{V_{g1}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g1} \mathbf{I}_{V_{g1}}^* = \frac{9}{2} + \frac{1}{2}j \\ \mathbf{V}_{I_{g2}} &= \mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3 = -1 + 2j & P_{c_{I_{g2}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{I_{g2}} \mathbf{I}_{g2}^* = 1 + \frac{1}{2}j \\ \mathbf{I}_{V_{g3}} &= \mathbf{I}_{x_2} = 1 - j & P_{c_{V_{g3}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g3} \mathbf{I}_{V_{g3}}^* = 3 + j \\ P_{c_{tot}} &= \frac{17}{2} + 2j \end{aligned}$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{R_1} &= \frac{\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3}{R_1} = -1 & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{R_1}|^2 = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{R_2} &= \frac{\mathbf{E}_1}{R_2} = 2 - 2j & P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{R_2}|^2 = 8 \\ P_{a_{tot}} &= \frac{17}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{L_2} &= \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1}{j\omega L_2} = 1 & Q_{L_2} &= \frac{1}{2} \omega L_2 |\mathbf{I}_{L_2}|^2 = 1 \\ \mathbf{I}_{L_1} &= \frac{\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3}{j\omega L_1} = 2j & Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{L_1}|^2 = 1 \\ Q_{tot} &= 2 = \Im\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned} V_{g_1} &= -5 + 4j; & I_{g_1} &= -1 + j; & P_{c_{V_{g1}}} &= \frac{9}{2} + \frac{1}{2}j \\ V_{R_1} &= V_{L_1} = -1; & I_{R_1} + I_{L_1} &= 1 - 2j; & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2} \\ Q_{L_1} &= 1 \\ V_{g_2} &= -1 + 2j; & I_{g_2} &= j; & P_{c_{I_{g2}}} &= 1 + \frac{1}{2}j \\ V_{R_2} &= 4 - 4j; & I_{R_2} &= -2 + 2j; & P_{a_{R_2}} &= 8 \\ V_{L_2} &= 2j; & I_{L_2} &= -1; & Q_{L_2} &= 1 \\ V_{g_3} &= 4 - 2j; & I_{g_3} &= 1 - j; & P_{c_{V_{g3}}} &= 3 + j \end{aligned}$$