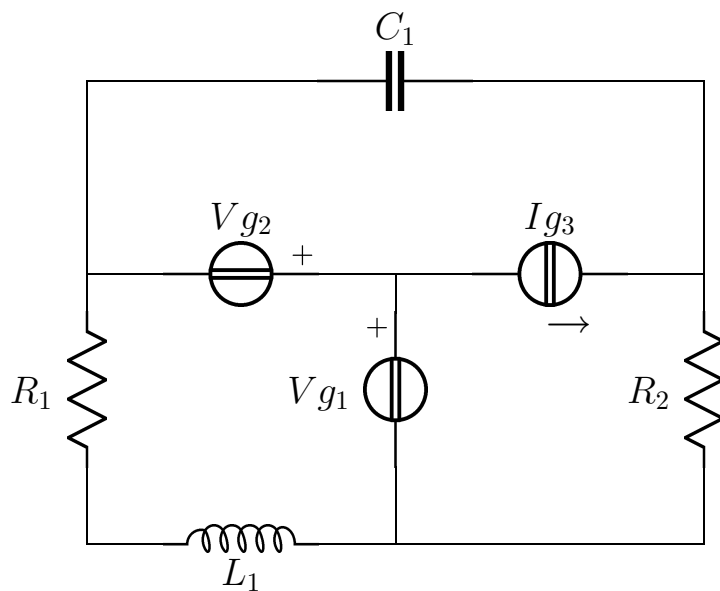


Esercizio ggcesame₂₀₁₅ – 02 – 10_{A1} Maglie

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} R_1 &= 1 \\ L_1 &= \frac{1}{2} \\ \mathbf{V}_{g1} &= j \\ R_2 &= \frac{1}{2} \\ \mathbf{V}_{g2} &= -1 \\ \mathbf{I}_{g3} &= 4 + 6j \\ C_1 &= 2 \\ \omega &= 2 \end{aligned}$$


Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_1 + j\omega L_1 = 1 + j$$

$$Y_a = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo delle maglie

Albero e coalbero:

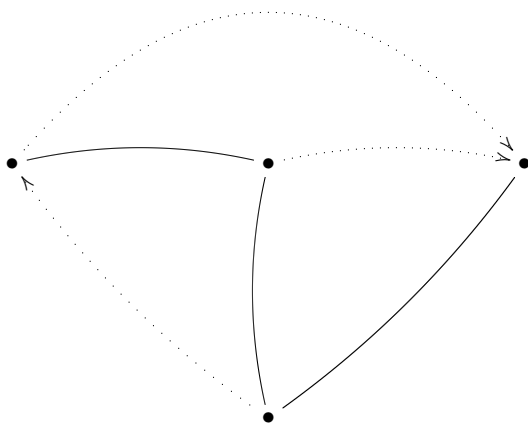

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{rcl} Z_a \mathbf{I}_1 & = & -\mathbf{V}_{g1} + \mathbf{V}_{g2} \\ R_2 \mathbf{I}_2 & + R_2 \mathbf{I}_3 & = \mathbf{V}_{g1} + \mathbf{V}_{x3} \\ R_2 \mathbf{I}_2 & + (R_2 + \frac{1}{j\omega C_1}) \mathbf{I}_3 & = \mathbf{V}_{g1} - \mathbf{V}_{g2} \\ \mathbf{I}_2 & = & \mathbf{I}_{g3} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{rcl} (1+j)\mathbf{I}_1 & = & -1-j \\ \frac{1}{2}\mathbf{I}_2 & + \frac{1}{2}\mathbf{I}_3 & = j + \mathbf{V}_{x3} \\ \frac{1}{2}\mathbf{I}_2 & + (\frac{1}{2} - \frac{1}{4}j)\mathbf{I}_3 & = 1+j \\ \mathbf{I}_2 & = & 4+6j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \mathbf{I}_1 & = & -1 \\ \mathbf{I}_2 & = & 4+6j \\ \mathbf{I}_3 & = & -4j \\ \mathbf{V}_{x3} & = & 2 \end{array} \right.$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{I}_{V_{g1}} = -\mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 + \mathbf{I}_3 = 5 + 2j & P_{cV_{g1}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g1} \mathbf{I}_{V_{g1}}^* = 1 + \frac{5}{2}j \\ \mathbf{I}_{V_{g2}} = \mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_3 = -1 + 4j & P_{cV_{g2}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g2} \mathbf{I}_{V_{g2}}^* = \frac{1}{2} + 2j \\ \mathbf{V}_{I_{g3}} = \mathbf{V}_{x2} = 2 & P_{cI_{g3}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{I_{g3}} \mathbf{I}_{g3}^* = 4 - 6j \end{array}$$

$$P_{ctot} = \frac{11}{2} - \frac{3}{2}j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{I}_{R1} = \mathbf{I}_1 = -1 & P_{aR1} = \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{R1}|^2 = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{R2} = -\mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_3 = -4 - 2j & P_{aR2} = \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{R2}|^2 = 5 \end{array}$$

$$P_{atot} = \frac{11}{2} = \Re\{P_{ctot}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{V}_{C1} = \mathbf{I}_3 \frac{1}{j\omega C_1} = -1 & Q_{C1} = -\frac{1}{2} \omega C_1 |\mathbf{V}_{C1}|^2 = -2 \\ \mathbf{I}_{L1} = \mathbf{I}_1 = -1 & Q_{L1} = \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{L1}|^2 = \frac{1}{2} \end{array}$$

$$Q_{tot} = -\frac{3}{2} = \Im m\{P_{c_{tot}}\}$$

Soluzioni:

$$\begin{array}{lll} V_{R_1} + V_{L_1} = 1 + j; & I_{R_1} = I_{L_1} = -1; & Pa_{R_1} = \frac{1}{2} \\ Q_{L_1} = \frac{1}{2} \\ V_{g_1} = j; & I_{g_1} = 5 + 2j; & Pc_{V_{g_1}} = 1 + \frac{5}{2}j \\ V_{R_2} = 2 + j; & I_{R_2} = -4 - 2j; & Pa_{R_2} = 5 \\ V_{g_2} = -1; & I_{g_2} = -1 + 4j; & Pc_{V_{g_2}} = \frac{1}{2} + 2j \\ V_{g_3} = 2; & I_{g_3} = 4 + 6j; & Pc_{I_{g_3}} = 4 - 6j \\ V_{C_1} = 1; & I_{C_1} = -4j; & Q_{C_1} = -2 \end{array}$$