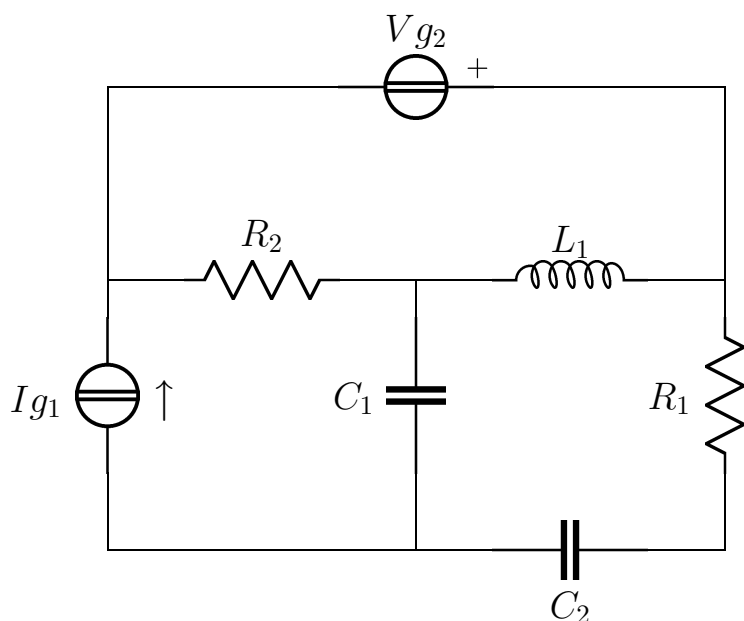


Esercizio ggcesame₂₀₁₅₋₀₂₋₁₀_{A2}*Nodirit3*

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{g1} &= j \\ C_1 &= 1 \\ R_1 &= \frac{5}{4} \\ C_2 &= \frac{1}{5} \\ R_2 &= 1 \\ L_1 &= 1 \\ \mathbf{V}_{g2} &= 1 - 8j \\ \omega &= 2 \end{aligned}$$

Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_1 + \frac{1}{j\omega C_2} = \frac{5}{4} - \frac{5}{2}j$$

$$Y_a = \frac{4}{25} + \frac{8}{25}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \frac{1}{R_2} \mathbf{E}_1 & -\frac{1}{R_2} \mathbf{E}_2 & = \mathbf{I}_{g1} - \mathbf{I}_{x2} \\ -\frac{1}{R_2} \mathbf{E}_1 & + (j\omega C_1 + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L_1}) \mathbf{E}_2 & - j\omega C_1 \mathbf{E}_3 = 0 \\ & -j\omega C_1 \mathbf{E}_2 & + (j\omega C_1 + Y_a) \mathbf{E}_3 = -\mathbf{I}_{g1} \\ -\mathbf{E}_1 & & = \mathbf{V}_{g2} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \mathbf{E}_1 & -\mathbf{E}_2 & = j - \mathbf{I}_{x2} \\ -\mathbf{E}_1 & + (1 + \frac{3}{2}j) \mathbf{E}_2 & - 2j \mathbf{E}_3 = 0 \\ & - 2j \mathbf{E}_2 & + (\frac{4}{25} + \frac{58}{25}j) \mathbf{E}_3 = -j \\ -\mathbf{E}_1 & & = 1 - 8j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\begin{cases} \mathbf{E}_1 &= -1 + 8j \\ \mathbf{E}_2 &= -2 + 6j \\ \mathbf{E}_3 &= -\frac{5}{2} + 5j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{x}_2} &= -1 - j \end{cases}$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g1}} = \mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3 &= \frac{3}{2} + 3j & P_{c_{I_{g1}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g1}} \mathbf{I}_{g1}^* = \frac{3}{2} - \frac{3}{4}j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g2}} = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} &= -1 - j & P_{c_{V_{g2}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g2} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g2}}^* = \frac{7}{2} + \frac{9}{2}j \\ P_{c_{tot}} &= 5 + \frac{15}{4}j \end{aligned}$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{R}_1} &= \frac{-\mathbf{E}_3}{Z_a} = 2 & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_1}|^2 = \frac{5}{2} \\ \mathbf{I}_{\mathbf{R}_2} &= \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1}{R_2} = -1 - 2j & P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_2}|^2 = \frac{5}{2} \\ P_{a_{tot}} &= 5 = \Re\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{\mathbf{C}_1} &= \mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3 = \frac{1}{2} + j & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2} \omega C_1 |\mathbf{V}_{\mathbf{C}_1}|^2 = -\frac{5}{4} \\ \mathbf{I}_{\mathbf{L}_1} &= \frac{-\mathbf{E}_2}{j\omega L_1} = -3 - j & Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_1}|^2 = 10 \\ \mathbf{V}_{\mathbf{C}_2} &= \frac{-\mathbf{E}_3 Y_a}{j\omega C_2} = -5j & Q_{C_2} &= -\frac{1}{2} \omega C_2 |\mathbf{V}_{\mathbf{C}_2}|^2 = -5 \\ Q_{tot} &= \frac{15}{4} = \Im\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned} V_{g1} &= \frac{3}{2} + 3j; & I_{g1} &= j; & P_{c_{I_{g1}}} &= \frac{3}{2} - \frac{3}{4}j \\ V_{C1} &= \frac{1}{2} + j; & I_{C1} &= 2 - j; & Q_{C1} &= -\frac{5}{4} \\ V_{R1} + V_{C2} &= \frac{5}{2} - 5j; & I_{R1} = I_{C2} &= -2; & P_{a_{R1}} &= \frac{5}{2} \\ Q_{C2} &= -5 \\ V_{R2} &= -1 - 2j; & I_{R2} &= 1 + 2j; & P_{a_{R2}} &= \frac{5}{2} \\ V_{L1} &= 2 - 6j; & I_{L1} &= 3 + j; & Q_{L1} &= 10 \\ V_{g2} &= 1 - 8j; & I_{g2} &= -1 - j; & P_{c_{V_{g2}}} &= \frac{7}{2} + \frac{9}{2}j \end{aligned}$$