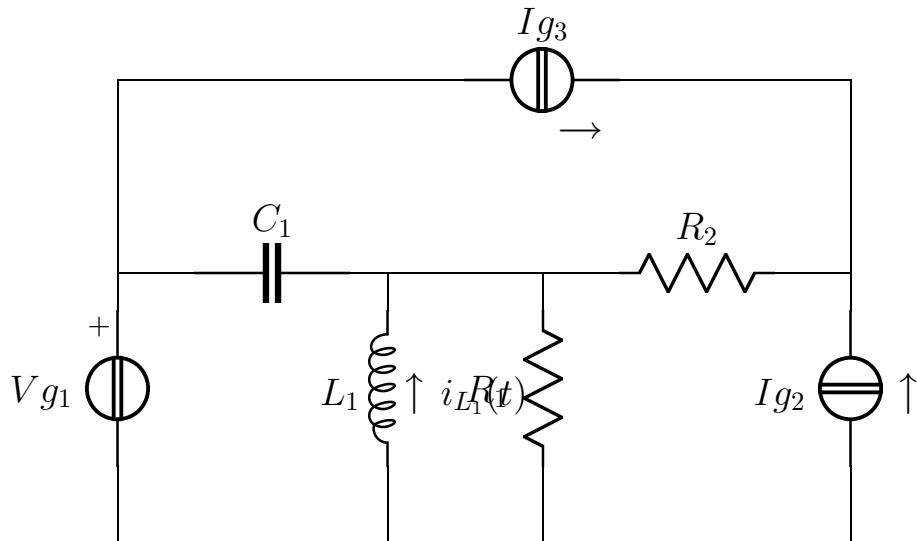


Esercizio ggcesame2016–01–29 Parallello 5; Nodi Rif 4

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned}
 \mathbf{V}_{g_1} &= 2 - 2j \\
 R_1 &= 1 \\
 L_1 &= \frac{1}{2} \\
 \mathbf{I}_{g_2} &= -j \\
 C_1 &= \frac{1}{2} \\
 R_2 &= 1 \\
 \mathbf{I}_{g_3} &= -1 - j \\
 \omega &= 2
 \end{aligned}$$

Semplificazioni serie/parallelo

$$\begin{aligned}
 Y_a &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L_1} = 1 - j \\
 Z_a &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}j
 \end{aligned}$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi

Sistema

$$\left\{
 \begin{array}{lcl}
 j\omega C_1 \mathbf{E}_1 & -j\omega C_1 \mathbf{E}_2 & = -\mathbf{I}_{g_3} + \mathbf{I}_{x_1} \\
 -j\omega C_1 \mathbf{E}_1 + (Y_a + j\omega C_1 + \frac{1}{R_2}) \mathbf{E}_2 & -\frac{1}{R_2} \mathbf{E}_3 & = 0 \\
 \mathbf{E}_1 & -\frac{1}{R_2} \mathbf{E}_2 + \frac{1}{R_2} \mathbf{E}_3 & = \mathbf{I}_{g_2} + \mathbf{I}_{g_3} \\
 & & = \mathbf{V}_{g_1}
 \end{array}
 \right.$$

Sostituzione

$$\left\{
 \begin{array}{lcl}
 j\mathbf{E}_1 & -j\mathbf{E}_2 & = 1 + j + \mathbf{I}_{x_1} \\
 -j\mathbf{E}_1 + 2\mathbf{E}_2 & -\mathbf{E}_3 & = 0 \\
 \mathbf{E}_1 & -\mathbf{E}_2 + \mathbf{E}_3 & = -1 - 2j \\
 & & = 2 - 2j
 \end{array}
 \right.$$

Soluzione

$$\begin{cases} \mathbf{E}_1 = 2 - 2j \\ \mathbf{E}_2 = 1 \\ \mathbf{E}_3 = -2j \\ \mathbf{I}_{x_1} = 1 \end{cases}$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{V_{g1}} &= \mathbf{I}_{x_g} \mathbf{2} = 1 & P_{c_{V_{g1}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g1} \mathbf{I}_{V_{g1}}^* = 1 - j \\ \mathbf{V}_{I_{g2}} &= \mathbf{E}_3 = -2j & P_{c_{I_{g2}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{I_{g2}} \mathbf{I}_{g2}^* = 1 \\ \mathbf{V}_{I_{g3}} &= \mathbf{E}_3 - \mathbf{E}_1 = -2 & P_{c_{I_{g3}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{I_{g3}} \mathbf{I}_{g3}^* = 1 - j \end{aligned}$$

$$P_{c_{tot}} = 3 - 2j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{R_1} &= \frac{\mathbf{E}_2}{R_1} = 1 & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{R_1}|^2 = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{R_2} &= \frac{\mathbf{E}_3 - \mathbf{E}_2}{R_2} = -1 - 2j & P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{R_2}|^2 = \frac{5}{2} \\ P_{a_{tot}} &= 3 = \Re\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{C_1} &= \mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1 = -1 + 2j & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2} \omega C_1 |\mathbf{V}_{C_1}|^2 = -\frac{5}{2} \\ \mathbf{I}_{L_1} &= \frac{-\mathbf{E}_2}{j\omega L_1} = j & Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{L_1}|^2 = \frac{1}{2} \\ Q_{tot} &= -2 = \Im\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Calcolo tensioni e correnti

$$\mathbf{I}_{L_1} = \frac{-\mathbf{E}_2}{j\omega L_1} = j$$

$$i_{L_1}(t) = \cos(2t + \frac{\pi}{2})$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned} V_{g_1} &= 2 - 2j; & I_{g_1} &= 1; & P_{cV_{g_1}} &= 1 - j \\ V_{R_1} &= V_{L_1} = 1; & I_{R_1} + I_{L_1} &= -1 + j; & P_{aR_1} &= \frac{1}{2} \\ Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \\ V_{g_2} &= -2j; & I_{g_2} &= -j; & P_{cI_{g_2}} &= 1 \\ V_{C_1} &= -1 + 2j; & I_{C_1} &= 2 + j; & Q_{C_1} &= -\frac{5}{2} \\ V_{R_2} &= -1 - 2j; & I_{R_2} &= 1 + 2j; & P_{aR_2} &= \frac{5}{2} \\ V_{g_3} &= -2; & I_{g_3} &= -1 - j; & P_{cI_{g_3}} &= 1 - j \end{aligned}$$