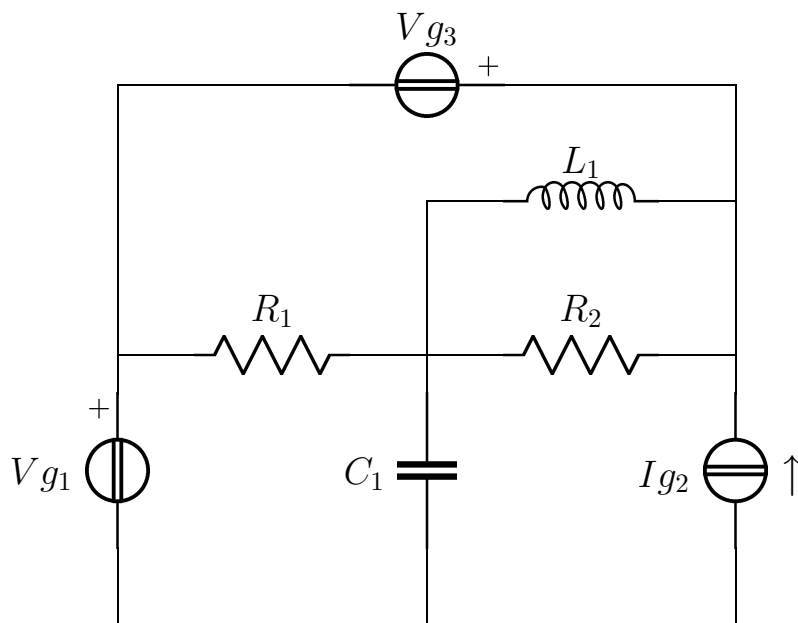


Esercizio ggcesame₂₀₁₅ – 02 – 24_{B3}Maglie

Risolvere il circuito in figura



$\mathbf{V}_{g1} = -2$
 $C_1 = 1$
 $\mathbf{I}_{g2} = -1$
 $R_1 = 2$
 $R_2 = 1$
 $L_1 = 1$
 $\mathbf{V}_{g3} = 1 + 2j$
 $\omega = 1$


Semplificazioni serie/parallelo

$$Y_a = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L_1} = 1 - j$$

$$Z_a = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo delle maglie

Albero e coalbero:

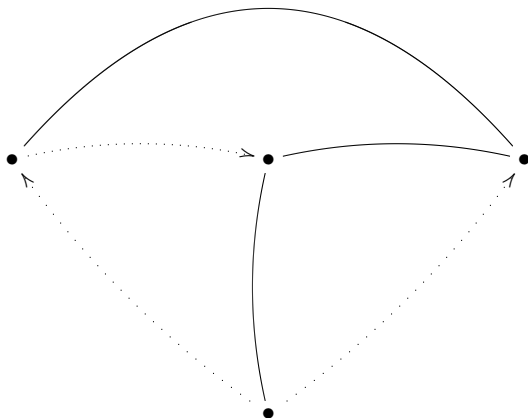

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{llll} (\frac{1}{j\omega C_1} + Z_a)\mathbf{I}_1 & +(\frac{1}{j\omega C_1} + Z_a)\mathbf{I}_2 & -Z_a\mathbf{I}_3 & = \mathbf{V}_{g1} + \mathbf{V}_{g3} \\ (\frac{1}{j\omega C_1} + Z_a)\mathbf{I}_1 & +(\frac{1}{j\omega C_1} + Z_a)\mathbf{I}_2 & -Z_a\mathbf{I}_3 & = \mathbf{V}_{x2} \\ -Z_a\mathbf{I}_1 & -Z_a\mathbf{I}_2 & +(R_1 + Z_a)\mathbf{I}_3 & = -\mathbf{V}_{g3} \\ & \mathbf{I}_2 & & = \mathbf{I}_{g2} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{llll} (\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j)\mathbf{I}_1 & +(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j)\mathbf{I}_2 & +(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j)\mathbf{I}_3 & = -1 + 2j \\ (\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j)\mathbf{I}_1 & +(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j)\mathbf{I}_2 & +(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j)\mathbf{I}_3 & = \mathbf{V}_{x2} \\ (-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j)\mathbf{I}_1 & +(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j)\mathbf{I}_2 & +(\frac{5}{2} + \frac{1}{2}j)\mathbf{I}_3 & = -1 - 2j \\ & \mathbf{I}_2 & & = -1 \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{ll} \mathbf{I}_1 & = -1 \\ \mathbf{I}_2 & = -1 \\ \mathbf{I}_3 & = -1 - j \\ \mathbf{V}_{x2} & = -1 + 2j \end{array} \right.$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{I}_{V_{g1}} = \mathbf{I}_1 = -1 & P_{c_{V_{g1}}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g1} \mathbf{I}_{V_{g1}}^* = 1 \\ \mathbf{V}_{I_{g2}} = \mathbf{V}_{x2} = -1 + 2j & P_{c_{I_{g2}}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{I_{g2}} \mathbf{I}_{g2}^* = \frac{1}{2} - j \\ \mathbf{I}_{V_{g3}} = \mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_3 = j & P_{c_{V_{g3}}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g3} \mathbf{I}_{V_{g3}}^* = 1 - \frac{1}{2}j \end{array}$$

$$P_{c_{tot}} = \frac{5}{2} - \frac{3}{2}j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{array}{ll} \mathbf{I}_{R1} = \mathbf{I}_3 = -1 - j & P_{a_{R1}} = \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{R1}|^2 = 2 \\ \mathbf{I}_{R2} = \frac{(-\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 + \mathbf{I}_3)Z_a}{R_2} = 1 & P_{a_{R2}} = \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{R2}|^2 = \frac{1}{2} \end{array}$$

$$P_{a_{tot}} = \frac{5}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned}\mathbf{V}_{\mathbf{C}_1} &= (-\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2) \frac{1}{j\omega C_1} = -2j & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2}\omega C_1 |\mathbf{V}_{\mathbf{C}_1}|^2 = -2 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{L}_1} &= \frac{(-\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 + \mathbf{I}_3)Z_a}{j\omega L_1} = -j & Q_{L_1} &= \frac{1}{2}\omega L_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_1}|^2 = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$Q_{tot} = -\frac{3}{2} = \Im m\{P_{c_{tot}}\}$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned}V_{g_1} &= -2; & I_{g_1} &= -1; & Pc_{V_{g_1}} &= 1 \\ V_{C_1} &= 2j; & I_{C_1} &= 2; & Q_{C_1} &= -2 \\ V_{g_2} &= -1 + 2j; & I_{g_2} &= -1; & Pc_{I_{g_2}} &= \frac{1}{2} - j \\ V_{R_1} &= 2 + 2j; & I_{R_1} &= -1 - j; & Pa_{R_1} &= 2 \\ V_{R_2} &= V_{L_1} = -1; & I_{R_2} + I_{L_1} &= 1 - j; & Pa_{R_2} &= \frac{1}{2} \\ Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \\ V_{g_3} &= 1 + 2j; & I_{g_3} &= j; & Pc_{V_{g_3}} &= 1 - \frac{1}{2}j\end{aligned}$$