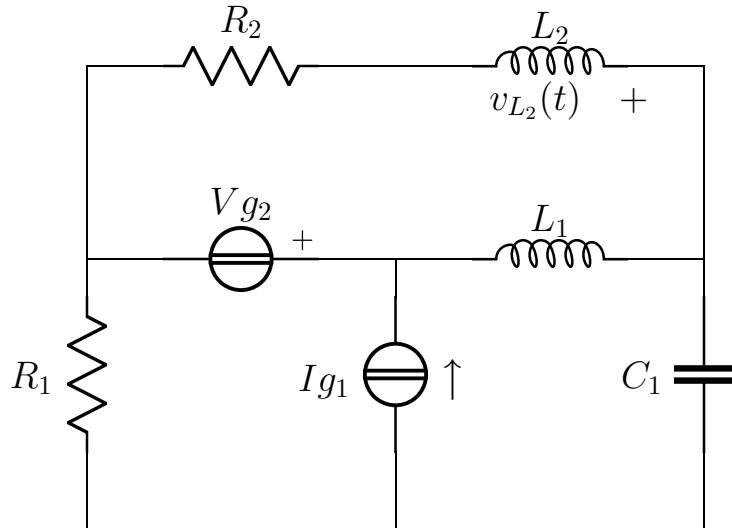


Esercizio ggcesame2016 – 01 – 29 serie 1 nodi Rif 1

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} R_1 &= 1 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{g}_1} &= 3 - j \\ C_1 &= 1 \\ \mathbf{V}_{\mathbf{g}_2} &= -1 \\ L_1 &= 1 \\ R_2 &= 1 \\ L_2 &= 1 \\ \omega &= 1 \end{aligned}$$

Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_2 + j\omega L_2 = 1 + j$$

$$Y_a = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \frac{1}{j\omega L_1} \mathbf{E}_1 - \frac{1}{j\omega L_1} \mathbf{E}_2 & = & \mathbf{I}_{\mathbf{g}_1} + \mathbf{I}_{\mathbf{x}_2} \\ -\frac{1}{j\omega L_1} \mathbf{E}_1 + (j\omega C_1 + \frac{1}{j\omega L_1} + Y_a) \mathbf{E}_2 - j\omega C_1 \mathbf{E}_2 + (\frac{1}{R_1} + j\omega C_1) \mathbf{E}_3 & = & 0 \\ \mathbf{E}_1 & = & -\mathbf{I}_{\mathbf{g}_1} \\ & & = \mathbf{V}_{\mathbf{g}_2} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} -j \mathbf{E}_1 + j \mathbf{E}_2 & = & 3 - j + \mathbf{I}_{\mathbf{x}_2} \\ j \mathbf{E}_1 + (\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j) \mathbf{E}_2 - j \mathbf{E}_2 + (1 + j) \mathbf{E}_3 & = & 0 \\ \mathbf{E}_1 & = & -3 + j \\ & & = -1 \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\begin{cases} \mathbf{E}_1 = -1 \\ \mathbf{E}_2 = -1-j \\ \mathbf{E}_3 = -1+j \\ \mathbf{I}_{x_2} = -2+j \end{cases}$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g1}} &= \mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3 = -j & P_{c_{I_{g1}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g1}} \mathbf{I}_{g1}^* = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g2}} &= \mathbf{I}_{x_1} = -2+j & P_{c_{V_{g2}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g2} \mathbf{I}_{V_{g2}}^* = 1 + \frac{1}{2}j \\ P_{c_{tot}} &= \frac{3}{2} - j \end{aligned}$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{R}_1} &= \frac{-\mathbf{E}_3}{R_1} = 1-j & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_1}|^2 = 1 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{R}_2} &= \frac{\mathbf{E}_2}{Z_a} = -1 & P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_2}|^2 = \frac{1}{2} \\ P_{a_{tot}} &= \frac{3}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{\mathbf{C}_1} &= \mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3 = -2j & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2} \omega C_1 |\mathbf{V}_{\mathbf{C}_1}|^2 = -2 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{L}_1} &= \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1}{j\omega L_1} = -1 & Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_1}|^2 = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{\mathbf{L}_2} &= \frac{\mathbf{E}_2}{Z_a} = -1 & Q_{L_2} &= \frac{1}{2} \omega L_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_2}|^2 = \frac{1}{2} \\ Q_{tot} &= -1 = \Im\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Calcolo tensioni e correnti

$$\mathbf{V}_{\mathbf{L}_2} = \frac{\mathbf{E}_2}{Z_a} j\omega L_2 = -j$$

$$v_{L_2}(t) = \cos(t - \frac{\pi}{2})$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned} V_{R_1} &= 1 - j; & I_{R_1} &= -1 + j; & Pa_{R_1} &= 1 \\ V_{g_1} &= -j; & I_{g_1} &= 3 - j; & P_{cI_{g1}} &= \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j \\ V_{C_1} &= -2j; & I_{C_1} &= -2; & Q_{C_1} &= -2 \\ V_{g_2} &= -1; & I_{g_2} &= -2 + j; & P_{cV_{g2}} &= 1 + \frac{1}{2}j \\ V_{L_1} &= -j; & I_{L_1} &= 1; & Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \\ V_{R_2} + V_{L_2} &= -1 - j; & I_{R_2} = I_{L_2} &= 1; & Pa_{R_2} &= \frac{1}{2} \\ Q_{L_2} &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$