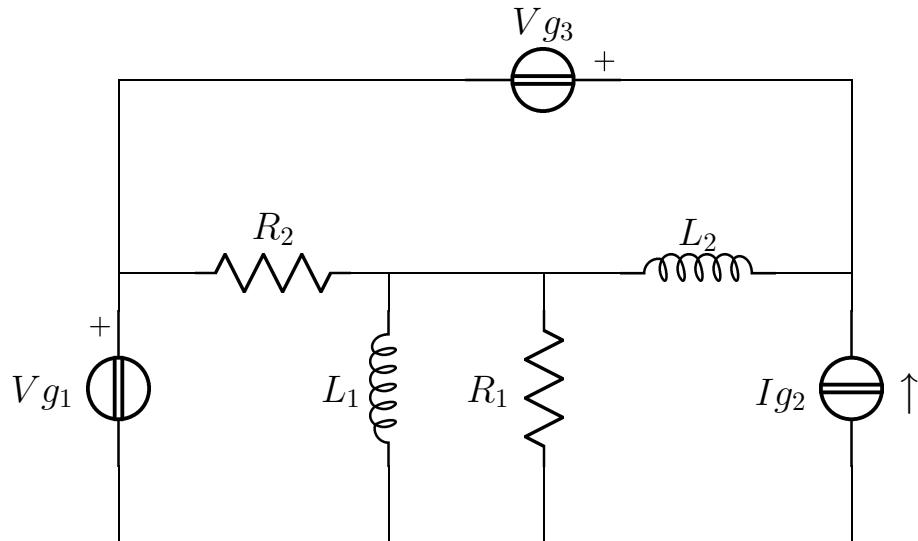


Esercizio 2013-07-02 Maglie A 2 fasori

Risolvere il circuito in figura



$\mathbf{V}_{g_1} = -5 + 4j$
$R_1 = 1$
$L_1 = \frac{1}{2}$
$\mathbf{I}_{g_2} = j$
$R_2 = 2$
$L_2 = 2$
$\mathbf{V}_{g_3} = 4 - 2j$
$\omega = 1$


Semplificazioni serie/parallelo

$$Y_a = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L_1} = 1 - 2j$$

$$Z_a = \frac{1}{5} + \frac{2}{5}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo delle maglie

Albero e coalbero:

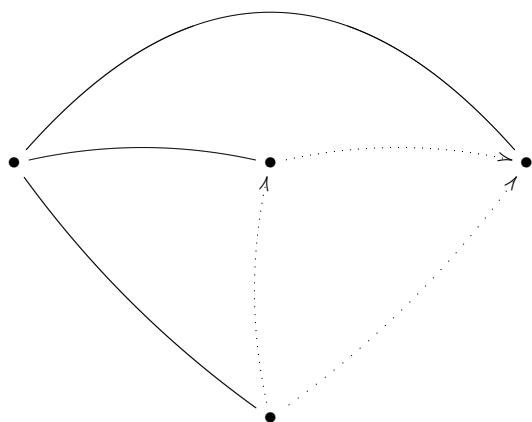

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{lcl} (Z_a + R_2)\mathbf{I}_1 & -R_2\mathbf{I}_3 & = -\mathbf{V}_{g_1} \\ & 0 & = -\mathbf{V}_{g_1} - \mathbf{V}_{g_3} + \mathbf{V}_{x_2} \\ -R_2\mathbf{I}_1 & +(R_2 + j\omega L_2)\mathbf{I}_3 & = -\mathbf{V}_{g_3} \\ \mathbf{I}_2 & = & \mathbf{I}_{g_2} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} (\frac{11}{5} + \frac{2}{5}j)\mathbf{I}_1 & -2\mathbf{I}_3 & = 5 - 4j \\ & 0 & = 1 - 2j + \mathbf{V}_{x_2} \\ -2\mathbf{I}_1 & +(2 + 2j)\mathbf{I}_3 & = -4 + 2j \\ \mathbf{I}_2 & = & j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \mathbf{I}_1 & = & 1 - 2j \\ \mathbf{I}_2 & = & j \\ \mathbf{I}_3 & = & -1 \\ \mathbf{V}_{x_2} & = & -1 + 2j \end{array} \right.$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{V_{g1}} &= -\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 = -1 + j & P_{c_{V_{g1}}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{g1}\mathbf{I}_{V_{g1}}^* = \frac{9}{2} + \frac{1}{2}j \\ \mathbf{V}_{I_{g2}} &= \mathbf{V}_{x_2} = -1 + 2j & P_{c_{I_{g2}}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{I_{g2}}\mathbf{I}_{g2}^* = 1 + \frac{1}{2}j \\ \mathbf{I}_{V_{g3}} &= -\mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_3 = 1 - j & P_{c_{V_{g3}}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{g3}\mathbf{I}_{V_{g3}}^* = 3 + j \end{aligned}$$

$$P_{c_{tot}} = \frac{17}{2} + 2j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{R_1} &= \frac{\mathbf{I}_1 Z_a}{R_1} = 1 & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2}R_1|\mathbf{I}_{R_1}|^2 = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{R_2} &= -\mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_3 = -2 + 2j & P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2}R_2|\mathbf{I}_{R_2}|^2 = 8 \end{aligned}$$

$$P_{a_{tot}} = \frac{17}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{L_2} &= \mathbf{I}_3 = -1 & Q_{L_2} &= \frac{1}{2}\omega L_2|\mathbf{I}_{L_2}|^2 = 1 \\ \mathbf{I}_{L_1} &= \frac{\mathbf{I}_1 Z_a}{j\omega L_1} = -2j & Q_{L_1} &= \frac{1}{2}\omega L_1|\mathbf{I}_{L_1}|^2 = 1 \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = 2 = \Im m\{P_{c_{tot}}\}$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned} V_{g_1} &= -5 + 4j; & I_{g_1} &= -1 + j; & P c_{V_{g_1}} &= \frac{9}{2} + \frac{1}{2}j \\ V_{R_1} &= V_{L_1} = -1; & I_{R_1} + I_{L_1} &= 1 - 2j; & P a_{R_1} &= \frac{1}{2} \\ Q_{L_1} &= 1 \\ V_{g_2} &= -1 + 2j; & I_{g_2} &= j; & P c_{I_{g_2}} &= 1 + \frac{1}{2}j \\ V_{R_2} &= 4 - 4j; & I_{R_2} &= -2 + 2j; & P a_{R_2} &= 8 \\ V_{L_2} &= 2j; & I_{L_2} &= -1; & Q_{L_2} &= 1 \\ V_{g_3} &= 4 - 2j; & I_{g_3} &= 1 - j; & P c_{V_{g_3}} &= 3 + j \end{aligned}$$