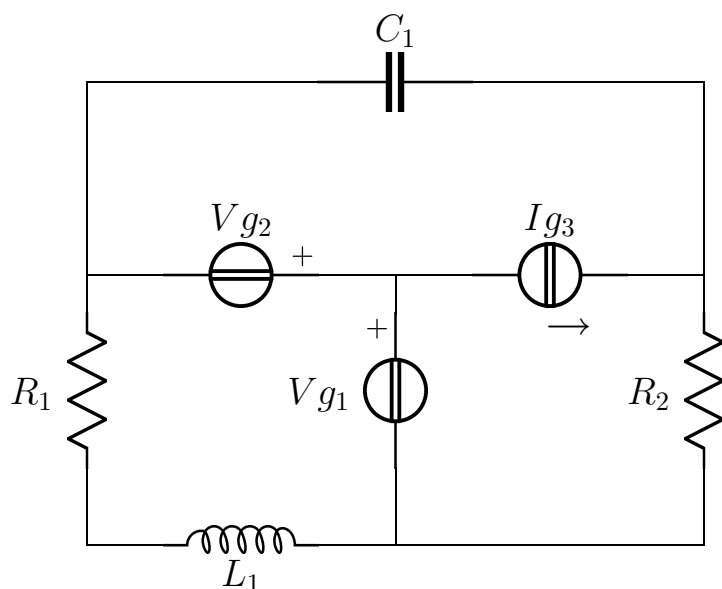


Esercizio ggcesame₂₀₁₅₋₀₂₋₁₀_{A1}*Nodirit2*

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} R_1 &= 1 \\ L_1 &= \frac{1}{2} \\ \mathbf{V}_{g1} &= j \\ R_2 &= \frac{1}{2} \\ \mathbf{V}_{g2} &= -1 \\ \mathbf{I}_{g3} &= 4 + 6j \\ C_1 &= 2 \\ \omega &= 2 \end{aligned}$$

Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_1 + j\omega L_1 = 1 + j$$

$$Y_a = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{llll} (Y_a + j\omega C_1)\mathbf{E}_1 & -j\omega C_1\mathbf{E}_2 & -Y_a\mathbf{E}_3 & = -\mathbf{I}_{x2} \\ -j\omega C_1\mathbf{E}_1 & +(\frac{1}{R_2} + j\omega C_1)\mathbf{E}_2 & -\frac{1}{R_2}\mathbf{E}_3 & = \mathbf{I}_{g3} \\ -Y_a\mathbf{E}_1 & -\frac{1}{R_2}\mathbf{E}_2 & +(Y_a + \frac{1}{R_2})\mathbf{E}_3 & = -\mathbf{I}_{x1} \\ & & -\mathbf{E}_3 & = \mathbf{V}_{g1} \\ & -\mathbf{E}_1 & & = \mathbf{V}_{g2} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{llll} (\frac{1}{2} + \frac{7}{2}j)\mathbf{E}_1 & -4j\mathbf{E}_2 & +(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j)\mathbf{E}_3 & = -\mathbf{I}_{x2} \\ -4j\mathbf{E}_1 & +(2 + 4j)\mathbf{E}_2 & -2\mathbf{E}_3 & = 4 + 6j \\ (-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j)\mathbf{E}_1 & -2\mathbf{E}_2 & +(\frac{5}{2} - \frac{1}{2}j)\mathbf{E}_3 & = -\mathbf{I}_{x1} \\ & & -\mathbf{E}_3 & = j \\ & -\mathbf{E}_1 & & = -1 \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \mathbf{E}_1 & = & 1 \\ \mathbf{E}_2 & = & 2 \\ \mathbf{E}_3 & = & -j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} & = & 5 + 2j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{x}_2} & = & -1 + 4j \end{array} \right.$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g1}} = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_2} = 5 + 2j & \quad P_{cV_{g1}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g1} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g1}}^* = 1 + \frac{5}{2}j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g2}} = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_2} = -1 + 4j & \quad P_{cV_{g2}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g2} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g2}}^* = \frac{1}{2} + 2j \\ \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g3}} = \mathbf{E}_2 = 2 & \quad P_{cI_{g3}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g3}} \mathbf{I}_{g3}^* = 4 - 6j \end{aligned}$$

$$P_{ctot} = \frac{11}{2} - \frac{3}{2}j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{R}_1} = \frac{\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3}{Z_a} = 1 & \quad P_{aR_1} = \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_1}|^2 = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{\mathbf{R}_2} = \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3}{R_2} = 4 + 2j & \quad P_{aR_2} = \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_2}|^2 = 5 \end{aligned}$$

$$P_{atot} = \frac{11}{2} = \Re\{P_{ctot}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{\mathbf{C}_1} = \mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1 = 1 & \quad Q_{C_1} = -\frac{1}{2} \omega C_1 |\mathbf{V}_{\mathbf{C}_1}|^2 = -2 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{L}_1} = \frac{\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3}{Z_a} = 1 & \quad Q_{L_1} = \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_1}|^2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = -\frac{3}{2} = \Im\{P_{ctot}\}$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned} V_{R_1} + V_{L_1} &= 1 + j; & I_{R_1} = I_{L_1} &= -1; & Pa_{R_1} &= \frac{1}{2} \\ Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \\ V_{g_1} &= j; & I_{g_1} &= 5 + 2j; & Pc_{V_{g1}} &= 1 + \frac{5}{2}j \\ V_{R_2} &= 2 + j; & I_{R_2} &= -4 - 2j; & Pa_{R_2} &= 5 \\ V_{g_2} &= -1; & I_{g_2} &= -1 + 4j; & Pc_{V_{g2}} &= \frac{1}{2} + 2j \\ V_{g_3} &= 2; & I_{g_3} &= 4 + 6j; & Pc_{I_{g3}} &= 4 - 6j \\ V_{C_1} &= 1; & I_{C_1} &= -4j; & Q_{C_1} &= -2 \end{aligned}$$