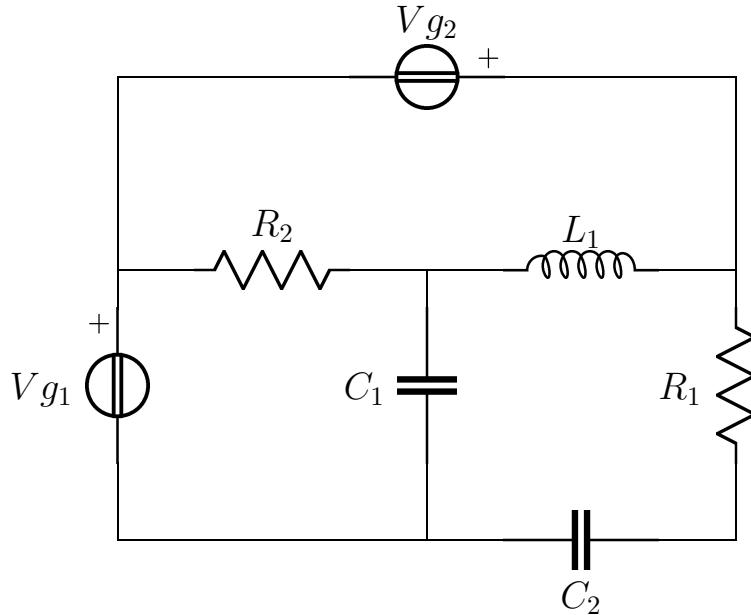


# Esercizio ggcesame2015 – 02 – 10A5Nodi<sub>rif</sub>1

Risolvere il circuito in figura



$\mathbf{V}_{g_1} = 3 + 4j$
$C_1 = 1$
$R_1 = \frac{1}{2}$
$C_2 = \frac{1}{2}$
$R_2 = 2$
$L_1 = 2$
$\mathbf{V}_{g_2} = -2 - 8j$
$\omega = 1$

Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_1 + \frac{1}{j\omega C_2} = \frac{1}{2} - 2j$$

$$Y_a = \frac{2}{17} + \frac{8}{17}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{lcl} (j\omega C_1 + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L_1})\mathbf{E}_1 & -\frac{1}{j\omega L_1}\mathbf{E}_2 & -j\omega C_1\mathbf{E}_3 = 0 \\ -\frac{1}{j\omega L_1}\mathbf{E}_1 & +(Y_a + \frac{1}{j\omega L_1})\mathbf{E}_2 & -Y_a\mathbf{E}_3 = \mathbf{I}_{x_2} \\ -j\omega C_1\mathbf{E}_1 & -Y_a\mathbf{E}_2 & +(j\omega C_1 + Y_a)\mathbf{E}_3 = -\mathbf{I}_{x_1} \\ & & -\mathbf{E}_3 = \mathbf{V}_{g_1} \\ & \mathbf{E}_2 & = \mathbf{V}_{g_2} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} (\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j)\mathbf{E}_1 & +\frac{1}{2}j\mathbf{E}_2 & -j\mathbf{E}_3 = 0 \\ \frac{1}{2}j\mathbf{E}_1 & +(\frac{2}{17} - \frac{1}{34}j)\mathbf{E}_2 & +(-\frac{2}{17} - \frac{8}{17}j)\mathbf{E}_3 = \mathbf{I}_{x_2} \\ -j\mathbf{E}_1 & +(-\frac{2}{17} - \frac{8}{17}j)\mathbf{E}_2 & +(\frac{2}{17} + \frac{25}{17}j)\mathbf{E}_3 = -\mathbf{I}_{x_1} \\ & & -\mathbf{E}_3 = 3 + 4j \\ & \mathbf{E}_2 & = -2 - 8j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \mathbf{E}_1 & = & -2 - 2j \\ \mathbf{E}_2 & = & -2 - 8j \\ \mathbf{E}_3 & = & -3 - 4j \\ \mathbf{I}_{x_1} & = & j \\ \mathbf{I}_{x_2} & = & -1 \end{array} \right.$$

### Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{V_{g1}} &= \mathbf{I}_{x_1} = j & P_{c_{V_{g1}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g1} \mathbf{I}_{V_{g1}}^* = 2 - \frac{3}{2}j \\ \mathbf{I}_{V_{g2}} &= \mathbf{I}_{x_1} = -1 & P_{c_{V_{g2}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g2} \mathbf{I}_{V_{g2}}^* = 1 + 4j \\ P_{c_{tot}} &= 3 + \frac{5}{2}j \end{aligned}$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{R_1} &= \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3}{Z_a} = 2 & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{R_1}|^2 = 1 \\ \mathbf{I}_{R_2} &= \frac{\mathbf{E}_1}{R_2} = -1 - j & P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{R_2}|^2 = 2 \\ P_{a_{tot}} &= 3 = \Re\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{C_1} &= \mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3 = 1 + 2j & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2} \omega C_1 |\mathbf{V}_{C_1}|^2 = -\frac{5}{2} \\ \mathbf{I}_{L_1} &= \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1}{j\omega L_1} = -3 & Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{L_1}|^2 = 9 \\ \mathbf{V}_{C_2} &= \frac{(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3)Y_a}{j\omega C_2} = -4j & Q_{C_2} &= -\frac{1}{2} \omega C_2 |\mathbf{V}_{C_2}|^2 = -4 \\ Q_{tot} &= \frac{5}{2} = \Im\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

### Soluzioni:

$$\begin{aligned} V_{g1} &= 3 + 4j; & I_{g1} &= j; & P_{c_{V_{g1}}} &= 2 - \frac{3}{2}j \\ V_{C_1} &= 1 + 2j; & I_{C_1} &= 2 - j; & Q_{C_1} &= -\frac{5}{2} \\ V_{R_1} + V_{C_2} &= 1 - 4j; & I_{R_1} &= I_{C_2} = -2; & P_{a_{R_1}} &= 1 \\ Q_{C_2} &= -4 \\ V_{R_2} &= -2 - 2j; & I_{R_2} &= 1 + j; & P_{a_{R_2}} &= 2 \\ V_{L_1} &= -6j; & I_{L_1} &= 3; & Q_{L_1} &= 9 \\ V_{g2} &= -2 - 8j; & I_{g2} &= -1; & P_{c_{V_{g2}}} &= 1 + 4j \end{aligned}$$