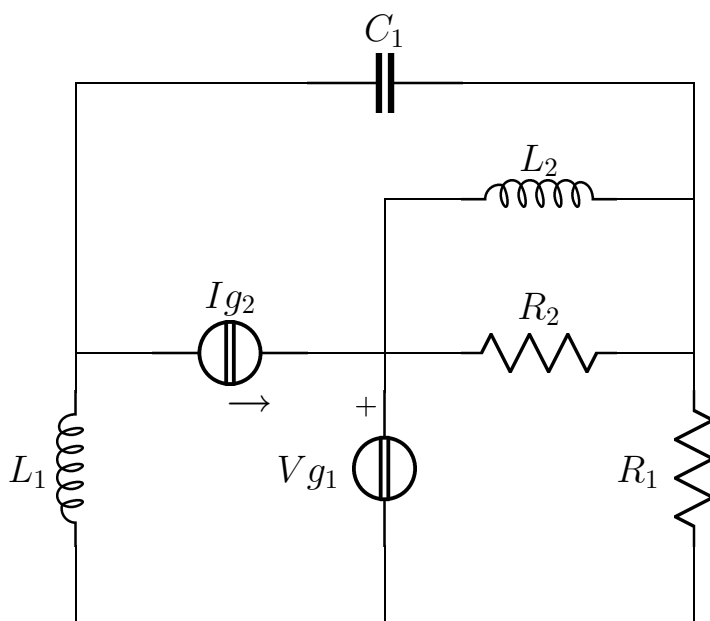


# Esercizio ggcesame<sub>2015</sub> – 02 – 24<sub>B</sub>4<sub>N</sub>odi<sub>rif</sub>2

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} L_1 &= 1 \\ \mathbf{V}_{\mathbf{g}_1} &= -j \\ R_1 &= 1 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{g}_2} &= -1 - 3j \\ R_2 &= 2 \\ L_2 &= \frac{2}{7} \\ C_1 &= 2 \\ \omega &= 1 \end{aligned}$$

**Semplificazioni serie/parallelo**

$$Y_a = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L_2} = \frac{1}{2} - \frac{7}{2}j$$

$$Z_a = \frac{1}{\frac{1}{25} + \frac{7}{25}j}$$

**Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi**

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{lll} (\frac{1}{j\omega L_1} + j\omega C_1)\mathbf{E}_1 & -j\omega C_1\mathbf{E}_2 & -\frac{1}{j\omega L_1}\mathbf{E}_3 = -\mathbf{I}_{\mathbf{g}_2} \\ -j\omega C_1\mathbf{E}_1 & +(\frac{1}{R_1} + Y_a + j\omega C_1)\mathbf{E}_2 & -\frac{1}{R_1}\mathbf{E}_3 = 0 \\ -\frac{1}{j\omega L_1}\mathbf{E}_1 & -\frac{1}{R_1}\mathbf{E}_2 & +(\frac{1}{j\omega L_1} + \frac{1}{R_1})\mathbf{E}_3 = -\mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} \\ & & -\mathbf{E}_3 = \mathbf{V}_{\mathbf{g}_1} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{lll} j\mathbf{E}_1 & -2j\mathbf{E}_2 & +j\mathbf{E}_3 = 1 + 3j \\ -2j\mathbf{E}_1 & +(\frac{3}{2} - \frac{3}{2}j)\mathbf{E}_2 & -\mathbf{E}_3 = 0 \\ j\mathbf{E}_1 & -\mathbf{E}_2 & +(1-j)\mathbf{E}_3 = -\mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} \\ & & -\mathbf{E}_3 = -j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\begin{cases} \mathbf{E}_1 &= & 1 \\ \mathbf{E}_2 &= & -1 + j \\ \mathbf{E}_3 &= & j \\ \mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} &= & -2 - j \end{cases}$$

### Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g1}} = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} = -2 - j \quad P_{c_{V_{g1}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g1} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g1}}^* = \frac{1}{2} + j \\ \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g2}} = -\mathbf{E}_1 = -1 \quad P_{c_{I_{g2}}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g2}} \mathbf{I}_{\mathbf{I}_{g2}}^* = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j \\ P_{c_{tot}} &= 1 - \frac{1}{2}j \end{aligned}$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{R}_1} = \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3}{R_1} = -1 \quad P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_1}|^2 = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{\mathbf{R}_2} = \frac{\mathbf{E}_2}{R_2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}j \quad P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_2}|^2 = \frac{1}{2} \\ P_{a_{tot}} &= 1 = \Re\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{L}_1} = \frac{\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3}{j\omega L_1} = -1 - j \quad Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_1}|^2 = 1 \\ \mathbf{V}_{\mathbf{C}_1} = \mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1 = -2 + j \quad Q_{C_1} &= -\frac{1}{2} \omega C_1 |\mathbf{V}_{\mathbf{C}_1}|^2 = -5 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{L}_2} = \frac{\mathbf{E}_2}{j\omega L_2} = \frac{7}{2} + \frac{7}{2}j \quad Q_{L_2} &= \frac{1}{2} \omega L_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_2}|^2 = \frac{7}{2} \\ Q_{tot} &= -\frac{1}{2} = \Im\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

### Soluzioni:

$$\begin{array}{lll} V_{L_1} = 1 - j; & I_{L_1} = 1 + j; & Q_{L_1} = 1 \\ V_{g1} = -j; & I_{g1} = -2 - j; & P_{c_{V_{g1}}} = \frac{1}{2} + j \\ V_{R_1} = -1; & I_{R_1} = 1; & P_{a_{R_1}} = \frac{1}{2} \\ V_{g2} = -1; & I_{g2} = -1 - 3j; & P_{c_{I_{g2}}} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j \\ V_{R_2} = V_{L_2} = -1 + j; & I_{R_2} + I_{L_2} = -3 - 4j; & P_{a_{R_2}} = \frac{1}{2} \\ Q_{L_2} = \frac{7}{2} & & \\ V_{C_1} = -2 + j; & I_{C_1} = 2 + 4j; & Q_{C_1} = -5 \end{array}$$