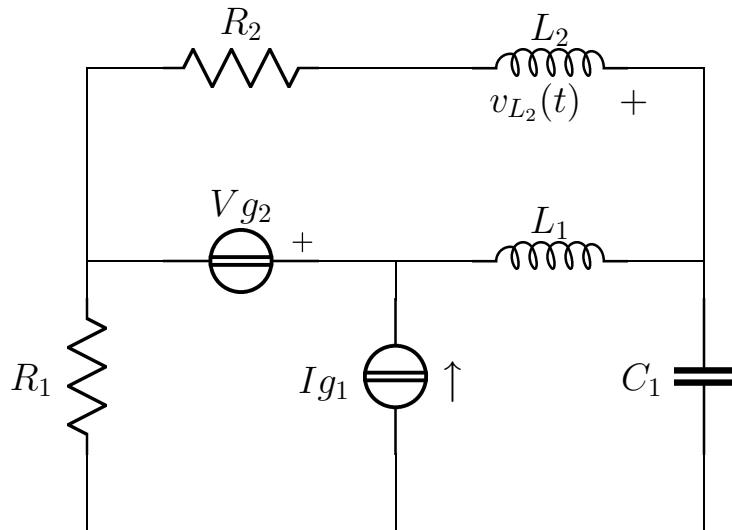


Esercizio ggcesame2016 – 01 – 29 serie 1 Maglie

Risolvere il circuito in figura



$R_1 = 1$
$\mathbf{I}_{\mathbf{g}_1} = 3 - j$
$C_1 = 1$
$\mathbf{V}_{\mathbf{g}_2} = -1$
$L_1 = 1$
$R_2 = 1$
$L_2 = 1$
$\omega = 1$


Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_2 + j\omega L_2 = 1 + j$$

$$Y_a = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo delle maglie

Albero e coalbero:

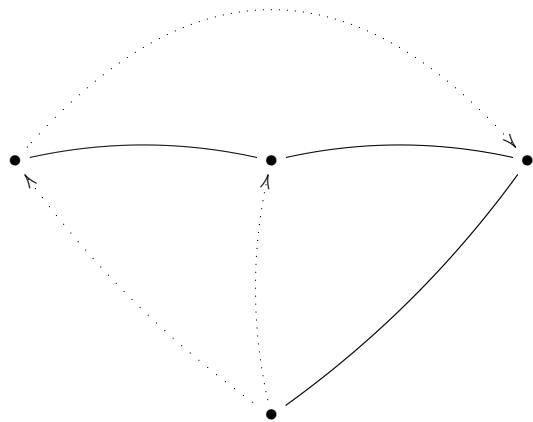

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{lcl} (R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_1)\mathbf{I}_1 + (\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_1)\mathbf{I}_2 & = & -j\omega L_1\mathbf{I}_3 = \mathbf{V}_{g_2} \\ (\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_1)\mathbf{I}_1 + (\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_1)\mathbf{I}_2 & = & -j\omega L_1\mathbf{I}_3 = \mathbf{V}_{x_1} \\ -j\omega L_1\mathbf{I}_1 & & -j\omega L_1\mathbf{I}_2 + (j\omega L_1 + Z_a)\mathbf{I}_3 = -\mathbf{V}_{g_2} \\ & & \mathbf{I}_2 = \mathbf{I}_{g_1} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \mathbf{I}_1 & = & -j\mathbf{I}_3 = -1 \\ & & -j\mathbf{I}_3 = \mathbf{V}_{x_1} \\ -j\mathbf{I}_1 - j\mathbf{I}_2 + (1+2j)\mathbf{I}_3 & = & 1 \\ \mathbf{I}_2 & = & 3-j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \mathbf{I}_1 & = & -1+j \\ \mathbf{I}_2 & = & 3-j \\ \mathbf{I}_3 & = & 1 \\ \mathbf{V}_{x_1} & = & -j \end{array} \right.$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{I_{g1}} &= \mathbf{V}_{x_1} = -j & P_{c_{I_{g1}}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{I_{g1}}\mathbf{I}_{g1}^* = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j \\ \mathbf{V}_{g2} &= \mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_3 = -2+j & P_{c_{V_{g2}}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{g2}\mathbf{I}_{g2}^* = 1 + \frac{1}{2}j \\ P_{c_{tot}} &= \frac{3}{2} - j \end{aligned}$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{R_1} &= \mathbf{I}_1 = -1+j & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2}R_1|\mathbf{I}_{R_1}|^2 = 1 \\ \mathbf{I}_{R_2} &= \mathbf{I}_3 = 1 & P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2}R_2|\mathbf{I}_{R_2}|^2 = \frac{1}{2} \\ P_{a_{tot}} &= \frac{3}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\} \end{aligned}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{C_1} &= (-\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2)\frac{1}{j\omega C_1} = 2j & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2}\omega C_1|\mathbf{V}_{C_1}|^2 = -2 \\ \mathbf{I}_{L_1} &= \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_3 = 1 & Q_{L_1} &= \frac{1}{2}\omega L_1|\mathbf{I}_{L_1}|^2 = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{L_2} &= -\mathbf{I}_3 = -1 & Q_{L_2} &= \frac{1}{2}\omega L_2|\mathbf{I}_{L_2}|^2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = -1 = \Im m\{P_{c_{tot}}\}$$

Calcolo tensioni e correnti

$$\mathbf{V}_{L_2} = -\mathbf{I}_3 j\omega L_2 = -j$$

$$v_{L_2}(t) = \cos(t - \frac{\pi}{2})$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned}
 V_{R_1} &= 1 - j; & I_{R_1} &= -1 + j; & Pa_{R_1} &= 1 \\
 V_{g_1} &= -j; & I_{g_1} &= 3 - j; & P_{c_{g1}} &= \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j \\
 V_{C_1} &= -2j; & I_{C_1} &= -2; & Q_{C_1} &= -2 \\
 V_{g_2} &= -1; & I_{g_2} &= -2 + j; & P_{c_{g2}} &= 1 + \frac{1}{2}j \\
 V_{L_1} &= -j; & I_{L_1} &= 1; & Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \\
 V_{R_2} + V_{L_2} &= -1 - j; & I_{R_2} = I_{L_2} &= 1; & Pa_{R_2} &= \frac{1}{2} \\
 Q_{L_2} &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$