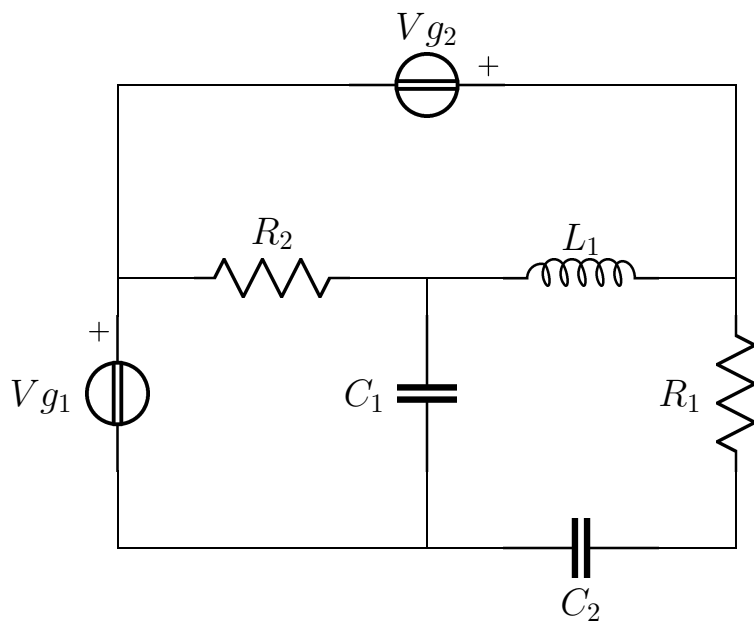


Esercizio ggcesame₂₀₁₅ – 02 – 10_A5

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{\mathbf{g1}} &= 3 + 4j \\ C_1 &= 1 \\ R_1 &= \frac{1}{2} \\ C_2 &= \frac{1}{2} \\ R_2 &= 2 \\ L_1 &= 2 \\ \mathbf{V}_{\mathbf{g2}} &= -2 - 8j \\ \omega &= 1 \end{aligned}$$


Semplificazioni serie/parallelo

$$Z_a = R_1 + \frac{1}{j\omega C_2} = \frac{1}{2} - 2j$$

$$Y_a = \frac{2}{17} + \frac{8}{17}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo delle maglie

Albero e coalbero:

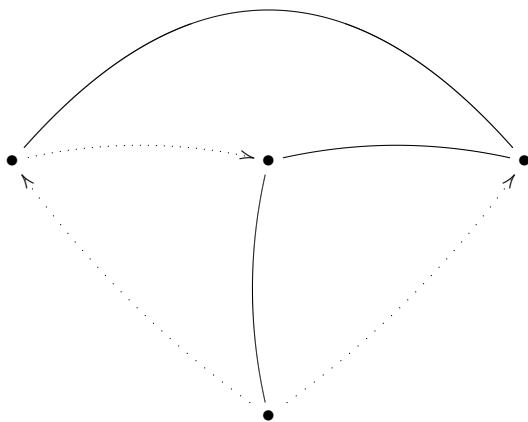

Sistema

$$\begin{cases} (\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_1)\mathbf{I}_1 & +(\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_1)\mathbf{I}_2 & -j\omega L_1\mathbf{I}_3 & = & \mathbf{V}_{g1} + \mathbf{V}_{g2} \\ (\frac{1}{j\omega C_1} + j\omega L_1)\mathbf{I}_1 & +(\frac{1}{j\omega C_1} + Z_a + j\omega L_1)\mathbf{I}_2 & -j\omega L_1\mathbf{I}_3 & = & 0 \\ -j\omega L_1\mathbf{I}_1 & -j\omega L_1\mathbf{I}_2 & +(R_2 + j\omega L_1)\mathbf{I}_3 & = & -\mathbf{V}_{g2} \end{cases}$$

Sostituzione

$$\begin{cases} j\mathbf{I}_1 & +j\mathbf{I}_2 & -2j\mathbf{I}_3 & = & 1 - 4j \\ j\mathbf{I}_1 & +(\frac{1}{2} - j)\mathbf{I}_2 & -2j\mathbf{I}_3 & = & 0 \\ -2j\mathbf{I}_1 & -2j\mathbf{I}_2 & +(2 + 2j)\mathbf{I}_3 & = & 2 + 8j \end{cases}$$

Soluzione

$$\begin{cases} \mathbf{I}_1 & = & j \\ \mathbf{I}_2 & = & -2 \\ \mathbf{I}_3 & = & 1 + j \end{cases}$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{V_{g1}} &= \mathbf{I}_1 = j & P_{c_{V_{g1}}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{g1}\mathbf{I}_{V_{g1}}^* = 2 - \frac{3}{2}j \\ \mathbf{I}_{V_{g2}} &= \mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_3 = -1 & P_{c_{V_{g2}}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{g2}\mathbf{I}_{V_{g2}}^* = 1 + 4j \end{aligned}$$

$$P_{c_{tot}} = 3 + \frac{5}{2}j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{R_1} &= \mathbf{I}_2 = -2 & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2}R_1|\mathbf{I}_{R_1}|^2 = 1 \\ \mathbf{I}_{R_2} &= \mathbf{I}_3 = 1 + j & P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2}R_2|\mathbf{I}_{R_2}|^2 = 2 \end{aligned}$$

$$P_{a_{tot}} = 3 = \Re\{P_{c_{tot}}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{C_1} &= (-\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2)\frac{1}{j\omega C_1} = -1 - 2j & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2}\omega C_1|\mathbf{V}_{C_1}|^2 = -\frac{5}{2} \\ \mathbf{I}_{L_1} &= -\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 + \mathbf{I}_3 = 3 & Q_{L_1} &= \frac{1}{2}\omega L_1|\mathbf{I}_{L_1}|^2 = 9 \\ \mathbf{V}_{C_2} &= \frac{\mathbf{I}_2}{j\omega C_2} = 4j & Q_{C_2} &= -\frac{1}{2}\omega C_2|\mathbf{V}_{C_2}|^2 = -4 \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = \frac{5}{2} = \Im\{P_{c_{tot}}\}$$

Soluzioni:

$$\begin{array}{lll} V_{g_1} = 3 + 4j; & I_{g_1} = j; & Pc_{V_{g_1}} = 2 - \frac{3}{2}j \\ V_{C_1} = 1 + 2j; & I_{C_1} = 2 - j; & Q_{C_1} = -\frac{5}{2} \\ V_{R_1} + V_{C_2} = 1 - 4j; & I_{R_1} = I_{C_2} = -2; & Pa_{R_1} = 1 \\ Q_{C_2} = -4 & & \\ V_{R_2} = -2 - 2j; & I_{R_2} = 1 + j; & Pa_{R_2} = 2 \\ V_{L_1} = -6j; & I_{L_1} = 3; & Q_{L_1} = 9 \\ V_{g_2} = -2 - 8j; & I_{g_2} = -1; & Pc_{V_{g_2}} = 1 + 4j \end{array}$$