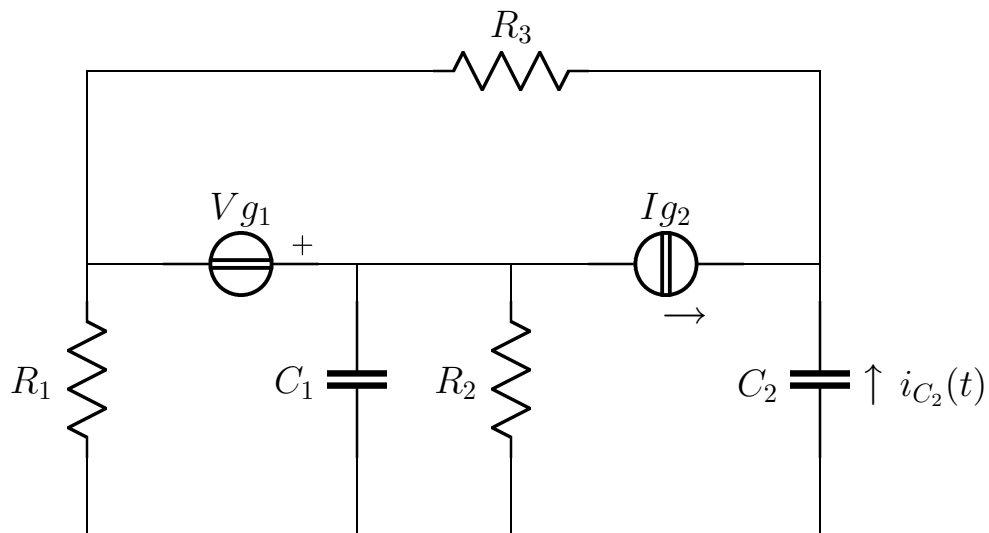


Esercizio ggcesame₂₀₁₆ – 01 – 29_{parallelo}1_{Maglie}

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{1}{2} \\ R_2 &= \frac{1}{2} \\ C_1 &= 4 \\ C_2 &= 2 \\ \mathbf{V}_{g1} &= -2 \\ \mathbf{I}_{g2} &= 1 + 8j \\ R_3 &= 1 \\ \omega &= 2 \end{aligned}$$


Semplificazioni serie/parallelo

$$Y_a = \frac{1}{R_2} + j\omega C_1 = 2 + 8j$$

$$Z_a = \frac{1}{34} - \frac{2}{17}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo delle maglie

Albero e coalbero:

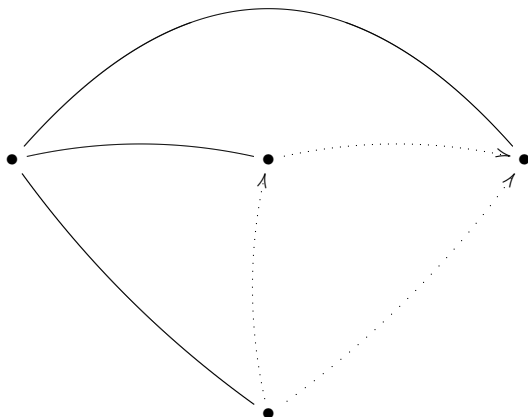

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{rclcl} (R_1 + Z_a)\mathbf{I}_1 & + R_1\mathbf{I}_2 & = & -\mathbf{V}_{g1} \\ R_1\mathbf{I}_1 & + (R_1 + \frac{1}{j\omega C_2} + R_3)\mathbf{I}_2 & + R_3\mathbf{I}_3 & = & 0 \\ & R_3\mathbf{I}_2 & + R_3\mathbf{I}_3 & = & \mathbf{V}_{g1} + \mathbf{V}_{x2} \\ & \mathbf{I}_3 & = & \mathbf{I}_{g2} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{rclcl} (\frac{9}{17} - \frac{2}{17}j)\mathbf{I}_1 & + \frac{1}{2}\mathbf{I}_2 & = & 2 \\ \frac{1}{2}\mathbf{I}_1 & + (\frac{3}{2} - \frac{1}{4}j)\mathbf{I}_2 & + \mathbf{I}_3 & = & 0 \\ & \mathbf{I}_2 & + \mathbf{I}_3 & = & -2 + \mathbf{V}_{x2} \\ & \mathbf{I}_3 & = & 1 + 8j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \mathbf{I}_1 & = & 2 + 8j \\ \mathbf{I}_2 & = & -8j \\ \mathbf{I}_3 & = & 1 + 8j \\ \mathbf{V}_{x2} & = & 3 \end{array} \right.$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{g1} &= -\mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_3 = -1 & P_{cV_{g1}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{g1} \mathbf{I}_{g1}^* = 1 \\ \mathbf{V}_{I_{g2}} &= \mathbf{V}_{x2} = 3 & P_{cI_{g2}} &= \frac{1}{2} \mathbf{V}_{I_{g2}} \mathbf{I}_{g2}^* = \frac{3}{2} - 12j \end{aligned}$$

$$P_{ctot} = \frac{5}{2} - 12j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{R1} &= -\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 = -2 & P_{aR1} &= \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{R1}|^2 = 1 \\ \mathbf{I}_{R2} &= \frac{\mathbf{I}_1 Z_a}{R_2} = 2 & P_{aR2} &= \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{R2}|^2 = 1 \\ \mathbf{I}_{R3} &= -\mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_3 = -1 & P_{aR3} &= \frac{1}{2} R_3 |\mathbf{I}_{R3}|^2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$P_{atot} = \frac{5}{2} = \Re\{P_{ctot}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{C2} &= \mathbf{I}_2 \frac{1}{j\omega C_2} = -2 & Q_{C2} &= -\frac{1}{2} \omega C_2 |\mathbf{V}_{C2}|^2 = -8 \\ \mathbf{V}_{C1} &= \mathbf{I}_1 Z_a = 1 & Q_{C1} &= -\frac{1}{2} \omega C_1 |\mathbf{V}_{C1}|^2 = -4 \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = -12 = \Im\{P_{c_{tot}}\}$$

Calcolo tensioni e correnti

$$\mathbf{I}_{C_2} = \mathbf{I}_2 = -8j$$

$$i_{C_2}(t) = 8 \cos(2t - \frac{\pi}{2})$$

Soluzioni:

$$\begin{array}{lll} V_{R_1} = 1; & I_{R_1} = -2; & Pa_{R_1} = 1 \\ V_{R_2} = V_{C_1} = -1; & I_{R_2} + I_{C_1} = 2 + 8j; & Pa_{R_2} = 1 \\ Q_{C_1} = -4 & & \\ V_{C_2} = 2; & I_{C_2} = -8j; & Q_{C_2} = -8 \\ V_{g_1} = -2; & I_{g_1} = -1; & Pc_{V_{g_1}} = 1 \\ V_{g_2} = 3; & I_{g_2} = 1 + 8j; & Pc_{I_{g_2}} = \frac{3}{2} - 12j \\ V_{R_3} = 1; & I_{R_3} = -1; & Pa_{R_3} = \frac{1}{2} \end{array}$$