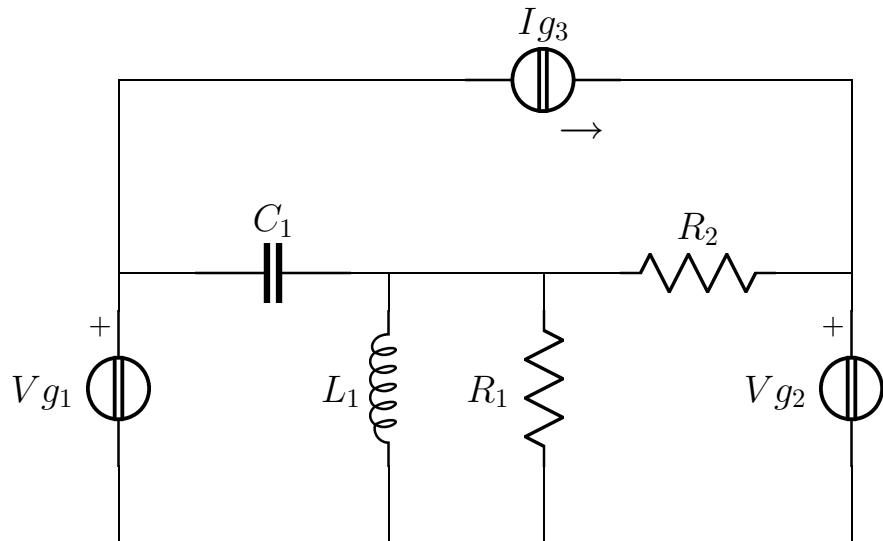


Esercizio ggcesame2015 – 02 – 10_B 1 Maglie

Risolvere il circuito in figura



$\mathbf{V}_{\mathbf{g}_1} = 2$
$R_1 = 1$
$L_1 = \frac{1}{2}$
$\mathbf{V}_{\mathbf{g}_2} = 3 - 4j$
$C_1 = \frac{1}{2}$
$R_2 = 2$
$\mathbf{I}_{\mathbf{g}_3} = 1 - j$
$\omega = 2$


Semplificazioni serie/parallelo

$$Y_a = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L_1} = 1 - j$$

$$Z_a = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}j$$

Risoluzione dell'esercizio con il metodo delle maglie

Albero e coalbero:

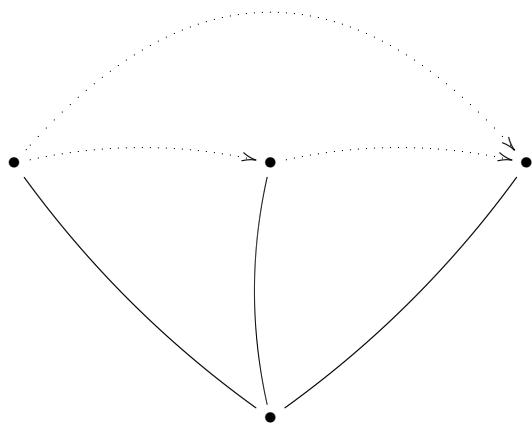

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{lcl} (Z_a + \frac{1}{j\omega C_1})\mathbf{I}_1 & = & \mathbf{V}_{g_1} \\ -Z_a \mathbf{I}_1 + (Z_a + R_2) \mathbf{I}_2 & = & -\mathbf{V}_{g_2} \\ 0 & = & \mathbf{V}_{g_1} - \mathbf{V}_{g_2} + \mathbf{V}_{x_3} \\ \mathbf{I}_3 & = & \mathbf{I}_{g_3} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} (\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j)\mathbf{I}_1 + (-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j)\mathbf{I}_2 & = & 2 \\ (-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}j)\mathbf{I}_1 + (\frac{5}{2} + \frac{1}{2}j)\mathbf{I}_2 & = & -3 + 4j \\ 0 & = & -1 + 4j + \mathbf{V}_{x_3} \\ \mathbf{I}_3 & = & 1 - j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \mathbf{I}_1 & = & j \\ \mathbf{I}_2 & = & -1 + 2j \\ \mathbf{I}_3 & = & 1 - j \\ \mathbf{V}_{x_3} & = & 1 - 4j \end{array} \right.$$

Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{V_{g1}} &= \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_3 = 1 & P_{c_{V_{g1}}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{g1}\mathbf{I}_{V_{g1}}^* = 1 \\ \mathbf{I}_{V_{g2}} &= -\mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_3 = -j & P_{c_{V_{g2}}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{g2}\mathbf{I}_{V_{g2}}^* = 2 + \frac{3}{2}j \\ \mathbf{V}_{I_{g3}} &= \mathbf{V}_{x_3} = 1 - 4j & P_{c_{I_{g3}}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{I_{g3}}\mathbf{I}_{g3}^* = \frac{5}{2} - \frac{3}{2}j \end{aligned}$$

$$P_{c_{tot}} = \frac{11}{2}$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{R_1} &= \frac{(-\mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2)Z_a}{R_1} = -1 & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2}R_1|\mathbf{I}_{R_1}|^2 = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{R_2} &= \mathbf{I}_2 = -1 + 2j & P_{a_{R_2}} &= \frac{1}{2}R_2|\mathbf{I}_{R_2}|^2 = 5 \end{aligned}$$

$$P_{a_{tot}} = \frac{11}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{C_1} &= \mathbf{I}_1 \frac{1}{j\omega C_1} = 1 & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2}\omega C_1 |\mathbf{V}_{C_1}|^2 = -\frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{L_1} &= \frac{(-\mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2)Z_a}{j\omega L_1} = j & Q_{L_1} &= \frac{1}{2}\omega L_1 |\mathbf{I}_{L_1}|^2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = 0 = \Im m\{P_{c_{tot}}\}$$

Soluzioni:

$$\begin{aligned}
 V_{g_1} &= 2; & I_{g_1} &= 1; & P c_{V_{g_1}} &= 1 \\
 V_{R_1} &= V_{L_1} = 1; & I_{R_1} + I_{L_1} &= -1 + j; & P a_{R_1} &= \frac{1}{2} \\
 Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \\
 V_{g_2} &= 3 - 4j; & I_{g_2} &= -j; & P c_{V_{g_2}} &= 2 + \frac{3}{2}j \\
 V_{C_1} &= -1; & I_{C_1} &= j; & Q_{C_1} &= -\frac{1}{2} \\
 V_{R_2} &= 2 - 4j; & I_{R_2} &= -1 + 2j; & P a_{R_2} &= 5 \\
 V_{g_3} &= 1 - 4j; & I_{g_3} &= 1 - j; & P c_{I_{g_3}} &= \frac{5}{2} - \frac{3}{2}j
 \end{aligned}$$