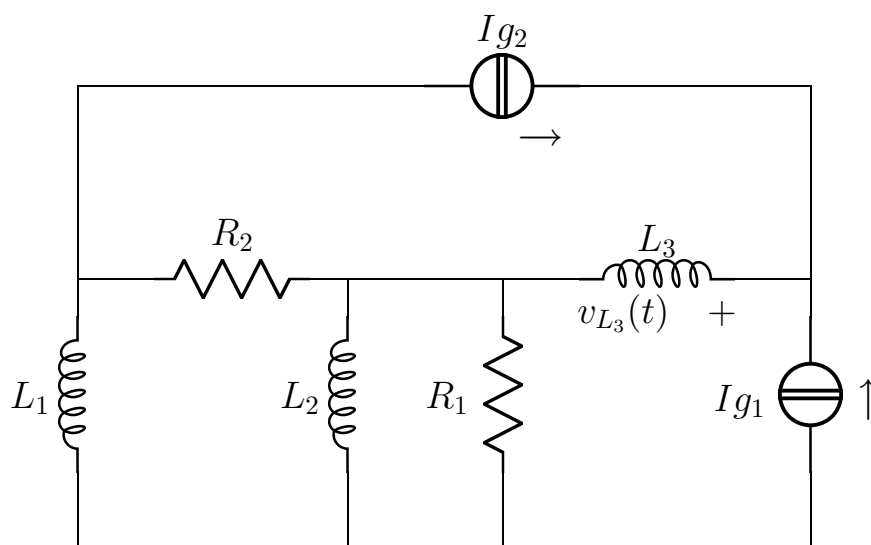


# Esercizio ggcesame<sub>2016-01-29</sub><sub>parallelo4</sub>; Nodi Rif2

Risolvere il circuito in figura



$$\begin{aligned} L_1 &= 1 \\ R_1 &= 1 \\ L_2 &= \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{g1} &= -1 + j \\ R_2 &= 2 \\ L_3 &= 2 \\ \mathbf{I}_{g2} &= -1 + j \\ \omega &= 1 \end{aligned}$$

**Semplificazioni serie/parallelo**

$$Y_a = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L_2} = 1 - 2j$$

$$Z_a = \frac{1}{5} + \frac{2}{5}j$$

**Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi**

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \left( \frac{1}{j\omega L_1} + \frac{1}{R_2} \right) \mathbf{E}_1 & -\frac{1}{j\omega L_1} \mathbf{E}_3 & = -\mathbf{I}_{g2} \\ \frac{1}{j\omega L_3} \mathbf{E}_2 & & = \mathbf{I}_{g1} + \mathbf{I}_{g2} \\ -\frac{1}{j\omega L_1} \mathbf{E}_1 & + \left( \frac{1}{j\omega L_1} + Y_a \right) \mathbf{E}_3 & = -\mathbf{I}_{g1} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \left( \frac{1}{2} - j \right) \mathbf{E}_1 & + j \mathbf{E}_3 & = 1 - j \\ -\frac{1}{2} j \mathbf{E}_2 & & = -2 + 2j \\ j \mathbf{E}_1 & + (1 - 3j) \mathbf{E}_3 & = 1 - j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \mathbf{E}_1 & = & 2 \\ \mathbf{E}_2 & = & -4 - 4j \\ \mathbf{E}_3 & = & 1 \end{array} \right.$$

### Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g1}} = \mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3 = -5 - 4j & \quad P_{c_{I_{g1}}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g1}} \mathbf{I}_{g1}^* = \frac{1}{2} + \frac{9}{2}j \\ \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g2}} = \mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1 = -6 - 4j & \quad P_{c_{I_{g2}}} = \frac{1}{2} \mathbf{V}_{\mathbf{I}_{g2}} \mathbf{I}_{g2}^* = 1 + 5j \end{aligned}$$

$$P_{c_{tot}} = \frac{3}{2} + \frac{19}{2}j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{R}_1} = \frac{-\mathbf{E}_3}{R_1} = -1 & \quad P_{a_{R_1}} = \frac{1}{2} R_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_1}|^2 = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{\mathbf{R}_2} = \frac{-\mathbf{E}_1}{R_2} = -1 & \quad P_{a_{R_2}} = \frac{1}{2} R_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{R}_2}|^2 = 1 \end{aligned}$$

$$P_{a_{tot}} = \frac{3}{2} = \Re\{P_{c_{tot}}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{L}_1} = \frac{\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3}{j\omega L_1} = -j & \quad Q_{L_1} = \frac{1}{2} \omega L_1 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_1}|^2 = \frac{1}{2} \\ \mathbf{I}_{\mathbf{L}_3} = \frac{\mathbf{E}_2}{j\omega L_3} = -2 + 2j & \quad Q_{L_3} = \frac{1}{2} \omega L_3 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_3}|^2 = 8 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{L}_2} = \frac{-\mathbf{E}_3}{j\omega L_2} = 2j & \quad Q_{L_2} = \frac{1}{2} \omega L_2 |\mathbf{I}_{\mathbf{L}_2}|^2 = 1 \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = \frac{19}{2} = \Im\{P_{c_{tot}}\}$$

### Calcolo tensioni e correnti

$$\mathbf{V}_{\mathbf{L}_3} = \mathbf{E}_2 = -4 - 4j$$

$$v_{L_3}(t) = 4\sqrt{2} \cos\left(t + \frac{5\pi}{4}\right)$$

### Soluzioni:

$$\begin{aligned} V_{L_1} &= 1; & I_{L_1} &= j; & Q_{L_1} &= \frac{1}{2} \\ V_{R_1} = V_{L_2} &= -1; & I_{R_1} + I_{L_2} &= 1 - 2j; & P_{a_{R_1}} &= \frac{1}{2} \\ Q_{L_2} &= 1 \\ V_{g_1} &= -5 - 4j; & I_{g_1} &= -1 + j; & P_{c_{I_{g1}}} &= \frac{1}{2} + \frac{9}{2}j \\ V_{R_2} &= -2; & I_{R_2} &= 1; & P_{a_{R_2}} &= 1 \\ V_{L_3} &= -4 - 4j; & I_{L_3} &= 2 - 2j; & Q_{L_3} &= 8 \\ V_{g_2} &= -6 - 4j; & I_{g_2} &= -1 + j; & P_{c_{I_{g2}}} &= 1 + 5j \end{aligned}$$