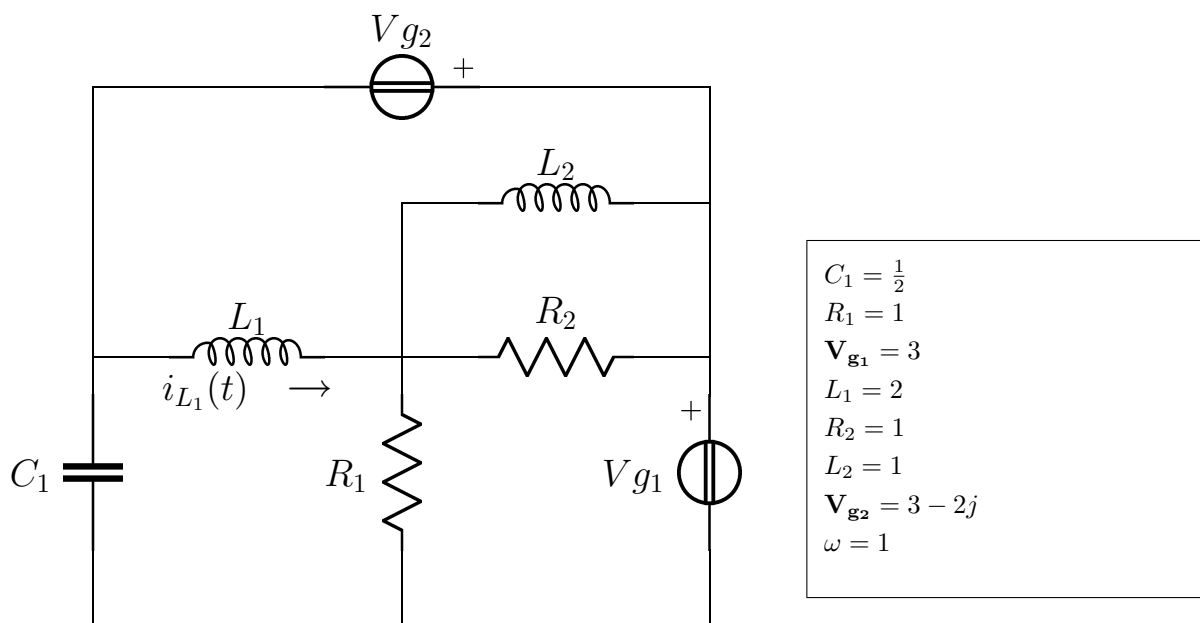


# Esercizio ggcesame<sub>2</sub>016 – 01 – 29<sub>parallelo</sub>1<sub>Nodi</sub>Rif3

Risolvere il circuito in figura



**Semplificazioni serie/parallelo**

$$Y_a = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L_2} = 1 - j$$

$$Z_a = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}j$$

**Risoluzione dell'esercizio con il metodo dei nodi**

Sistema

$$\left\{ \begin{array}{llll} (j\omega C_1 + \frac{1}{j\omega L_1})\mathbf{E}_1 & -\frac{1}{j\omega L_1}\mathbf{E}_2 & -j\omega C_1\mathbf{E}_3 & = -\mathbf{I}_{x_2} \\ -\frac{1}{j\omega L_1}\mathbf{E}_1 & +(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L_1} + Y_a)\mathbf{E}_2 & -\frac{1}{R_1}\mathbf{E}_3 & = 0 \\ -j\omega C_1\mathbf{E}_1 & -\frac{1}{R_1}\mathbf{E}_2 & +(j\omega C_1 + \frac{1}{R_1})\mathbf{E}_3 & = -\mathbf{I}_{x_1} \\ & & -\mathbf{E}_3 & = \mathbf{V}_{g1} \\ & -\mathbf{E}_1 & & = \mathbf{V}_{g2} \end{array} \right.$$

Sostituzione

$$\left\{ \begin{array}{rclcl} & \frac{1}{2}j\mathbf{E}_2 & -\frac{1}{2}j\mathbf{E}_3 & = & -\mathbf{I}_{\mathbf{x}_2} \\ \frac{1}{2}j\mathbf{E}_1 & +(2-\frac{3}{2}j)\mathbf{E}_2 & -\mathbf{E}_3 & = & 0 \\ -\frac{1}{2}j\mathbf{E}_1 & -\mathbf{E}_2 & +(1+\frac{1}{2}j)\mathbf{E}_3 & = & -\mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} \\ & & -\mathbf{E}_3 & = & 3 \\ -\mathbf{E}_1 & & & = & 3-2j \end{array} \right.$$

Soluzione

$$\left\{ \begin{array}{rcl} \mathbf{E}_1 & = & -3+2j \\ \mathbf{E}_2 & = & -1 \\ \mathbf{E}_3 & = & -3 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{x}_1} & = & 1 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{x}_2} & = & -j \end{array} \right.$$

### Bilancio di potenza

Potenza complessa erogata dai generatori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g1}} = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_{g1}} = 1 \quad P_{cv_{g1}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{g1}\mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g1}}^* = \frac{3}{2} \\ \mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g2}} = \mathbf{I}_{\mathbf{x}_{g1}} = -j \quad P_{cv_{g2}} &= \frac{1}{2}\mathbf{V}_{g2}\mathbf{I}_{\mathbf{V}_{g2}}^* = 1 + \frac{3}{2}j \end{aligned}$$

$$P_{ctot} = \frac{5}{2} + \frac{3}{2}j$$

Potenza attiva assorbita dai resistori:

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{\mathbf{R}_1} = \frac{\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_3}{R_1} = 2 \quad P_{a_{R1}} &= \frac{1}{2}R_1|\mathbf{I}_{\mathbf{R}_1}|^2 = 2 \\ \mathbf{I}_{\mathbf{R}_2} = \frac{-\mathbf{E}_2}{R_2} = 1 \quad P_{a_{R2}} &= \frac{1}{2}R_2|\mathbf{I}_{\mathbf{R}_2}|^2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$P_{atot} = \frac{5}{2} = \Re\{P_{ctot}\}$$

Potenza reattiva assorbita dai condensatori e induttori:

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{C_1} = \mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_3 = 2j \quad Q_{C_1} &= -\frac{1}{2}\omega C_1|\mathbf{V}_{C_1}|^2 = -1 \\ \mathbf{I}_{L_1} = \frac{\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2}{j\omega L_1} = 1 + j \quad Q_{L_1} &= \frac{1}{2}\omega L_1|\mathbf{I}_{L_1}|^2 = 2 \\ \mathbf{I}_{L_2} = \frac{-\mathbf{E}_2}{j\omega L_2} = -j \quad Q_{L_2} &= \frac{1}{2}\omega L_2|\mathbf{I}_{L_2}|^2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$Q_{tot} = \frac{3}{2} = \Im\{P_{ctot}\}$$

### Calcolo tensioni e correnti

$$\mathbf{I}_{L_1} = \frac{\mathbf{E}_1 - \mathbf{E}_2}{j\omega L_1} = 1 + j$$

$$i_{L_1}(t) = \sqrt{2} \cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$$

**Soluzioni:**

$$\begin{array}{lll}
 V_{C_1} = 2j; & I_{C_1} = 1; & Q_{C_1} = -1 \\
 V_{R_1} = 2; & I_{R_1} = -2; & Pa_{R_1} = 2 \\
 V_{g_1} = 3; & I_{g_1} = 1; & Pc_{V_{g_1}} = \frac{3}{2} \\
 V_{L_1} = 2 - 2j; & I_{L_1} = 1 + j; & Q_{L_1} = 2 \\
 V_{R_2} = V_{L_2} = 1; & I_{R_2} + I_{L_2} = -1 + j; & Pa_{R_2} = \frac{1}{2} \\
 Q_{L_2} = \frac{1}{2} & & \\
 V_{g_2} = 3 - 2j; & I_{g_2} = -j; & Pc_{V_{g_2}} = 1 + \frac{3}{2}j
 \end{array}$$